

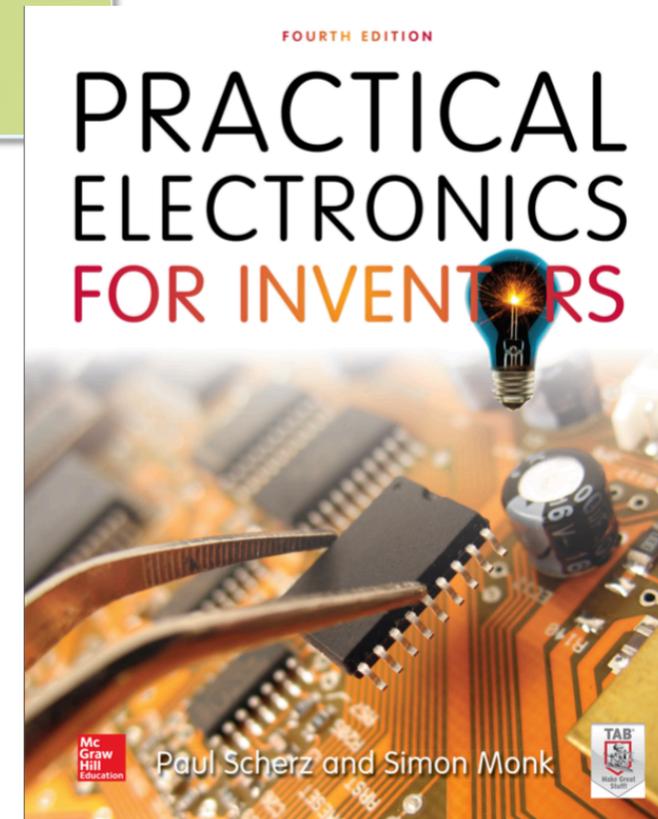


# Électronique pour l'IHM

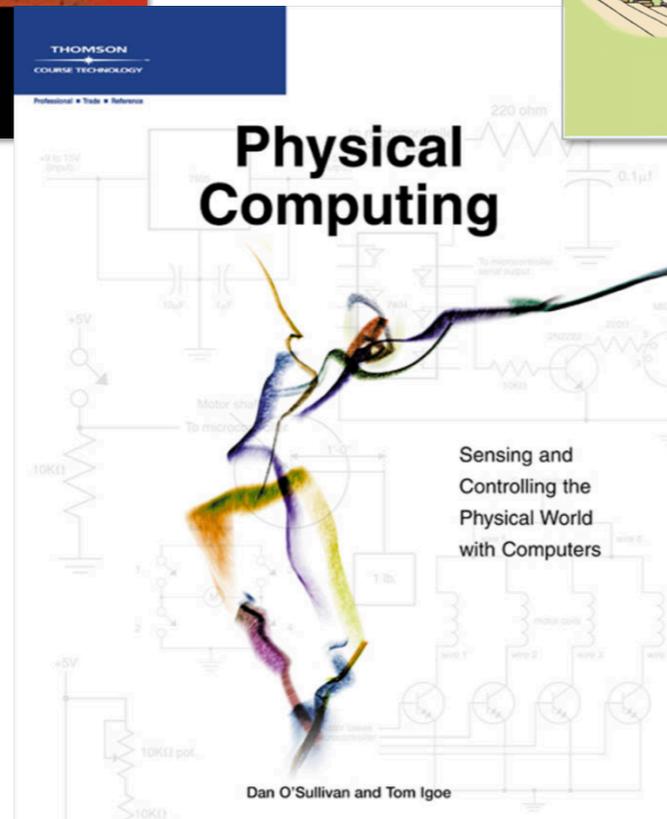


Thomas Pietrzak  
Master 2 Informatique — RVA

# Lecture

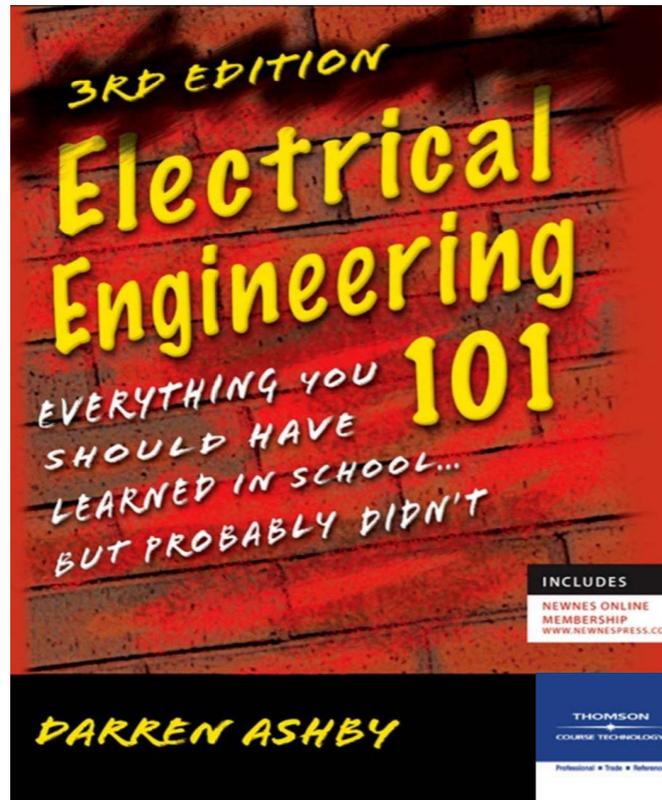




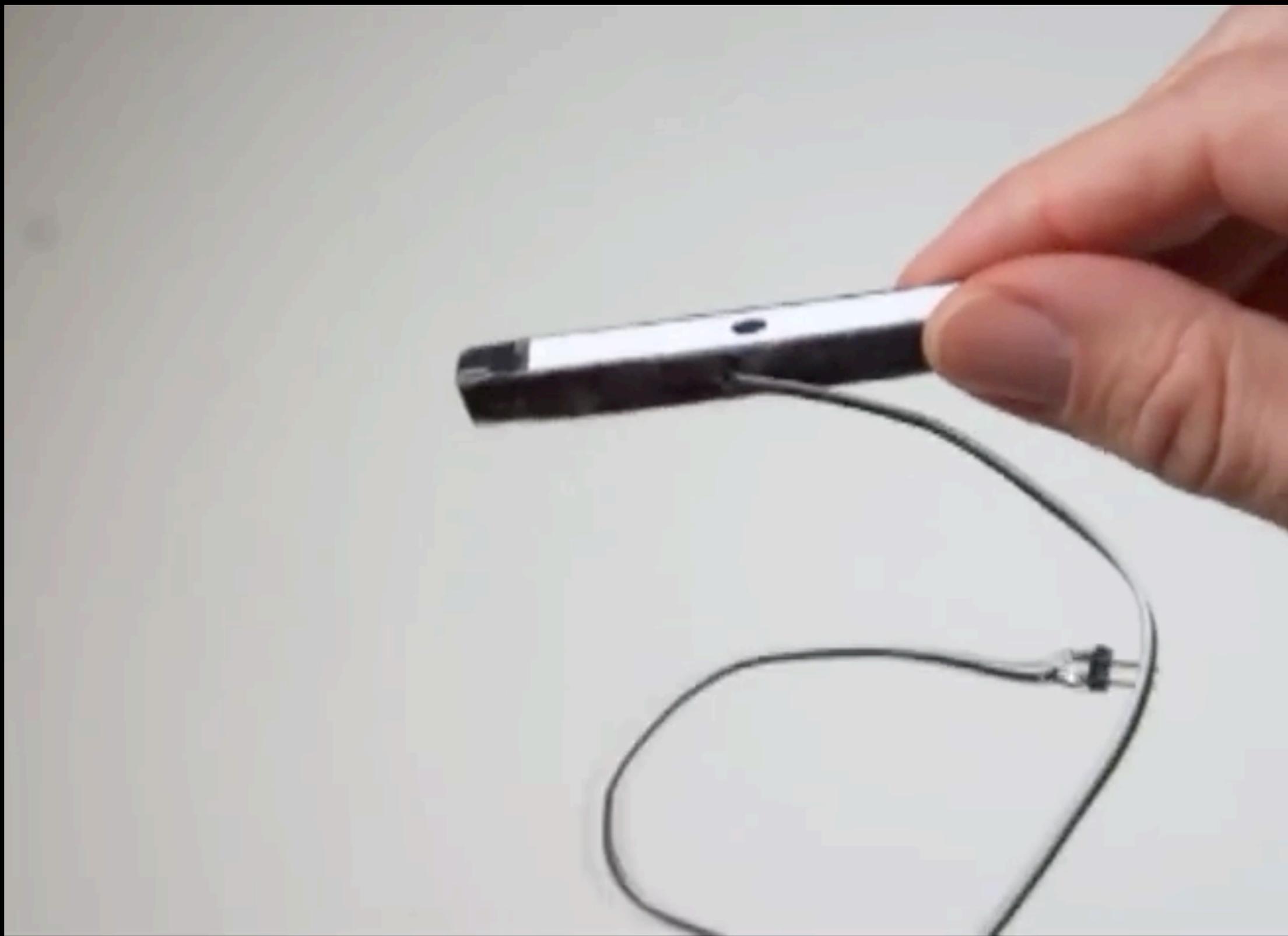

Conté (Univ. Lille, Univ. Waterloo, 2011)




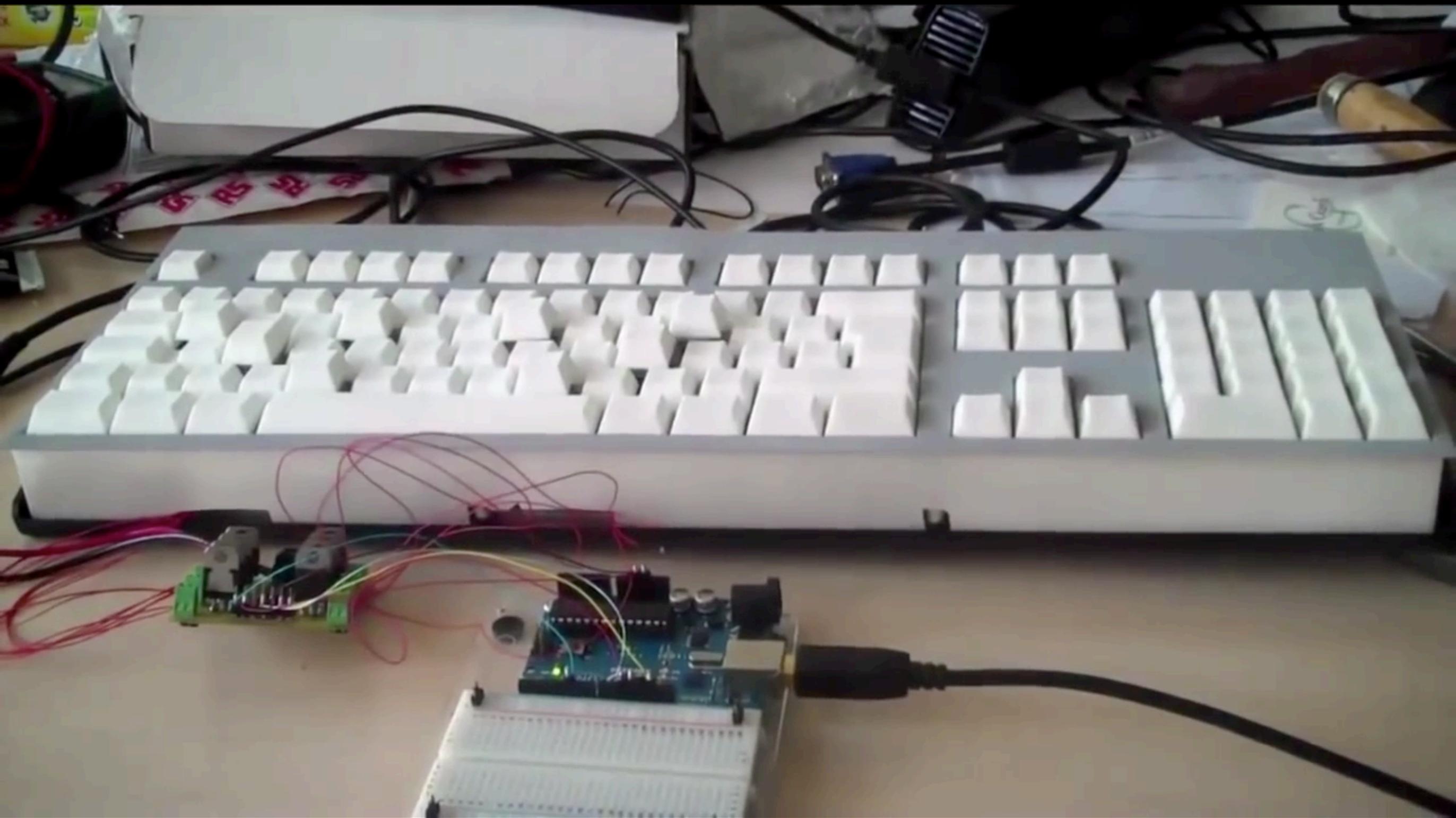Conté (Univ. Lille, Univ. Waterloo, 2011)




# Métamorphe

(Univ. Lille, UofT, 2013)

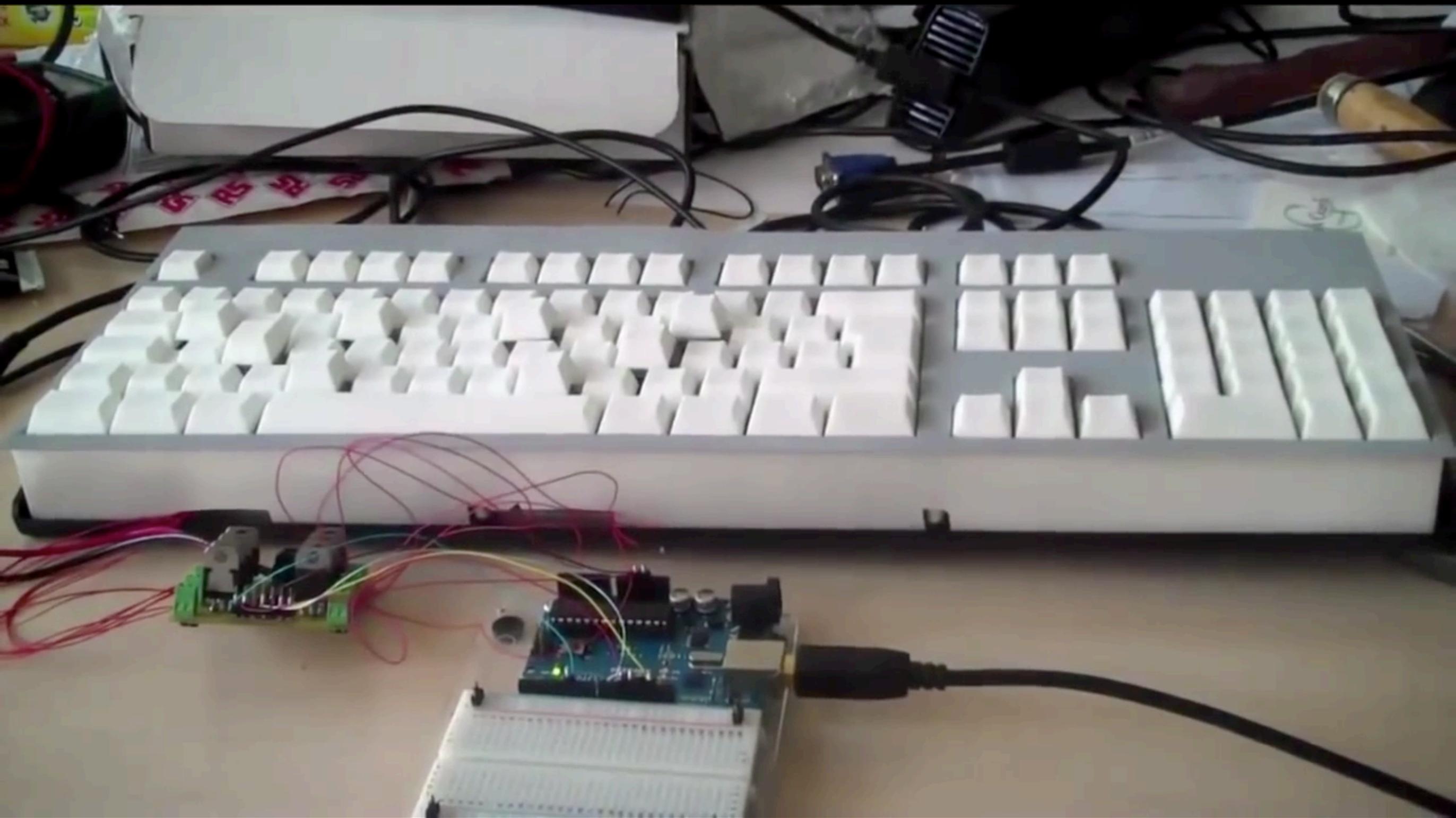


# Métamorphe

(Univ. Lille, UofT, 2013)

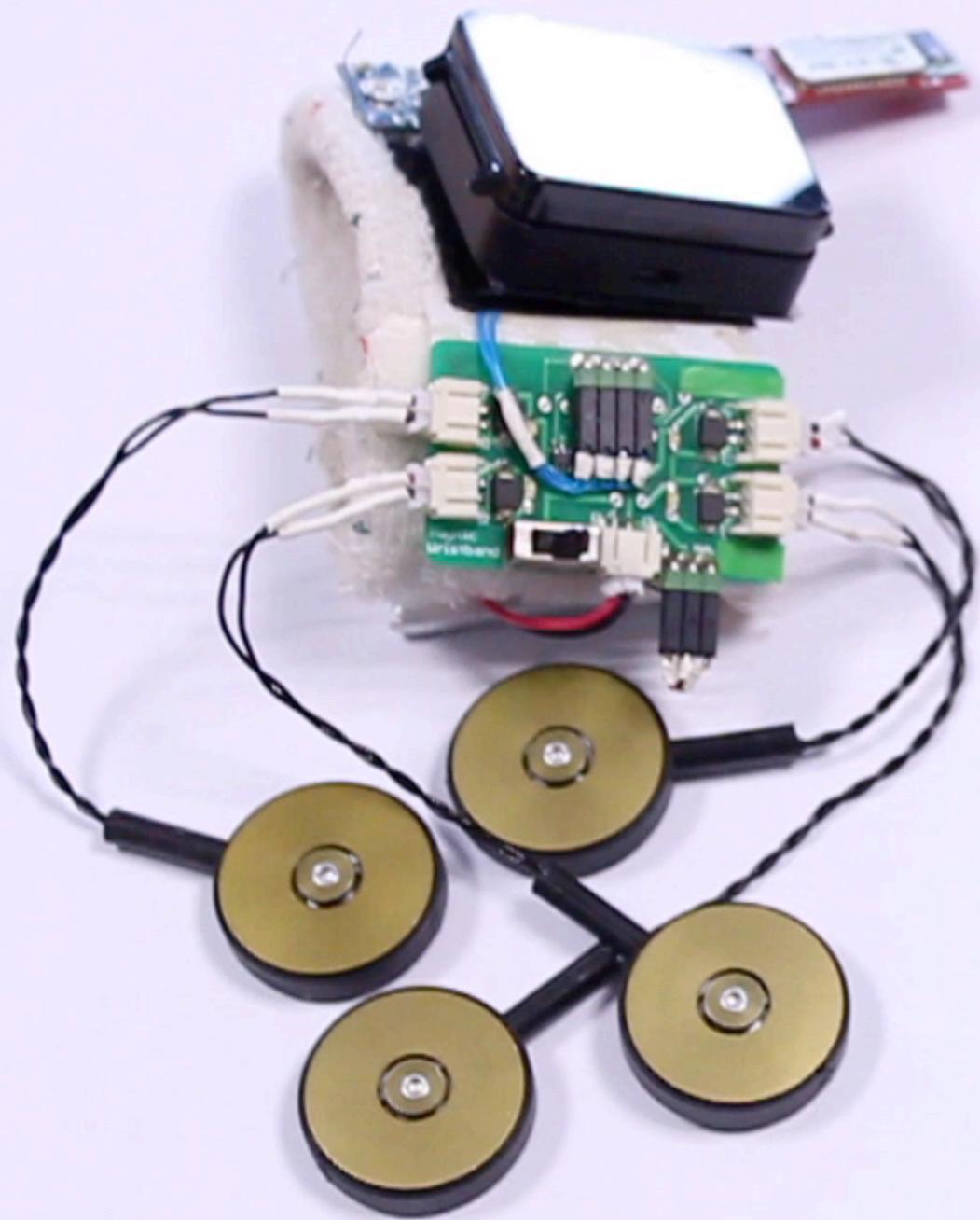


# Direct Manipulation

(Univ. Lille, UofT, Inria, 2016)

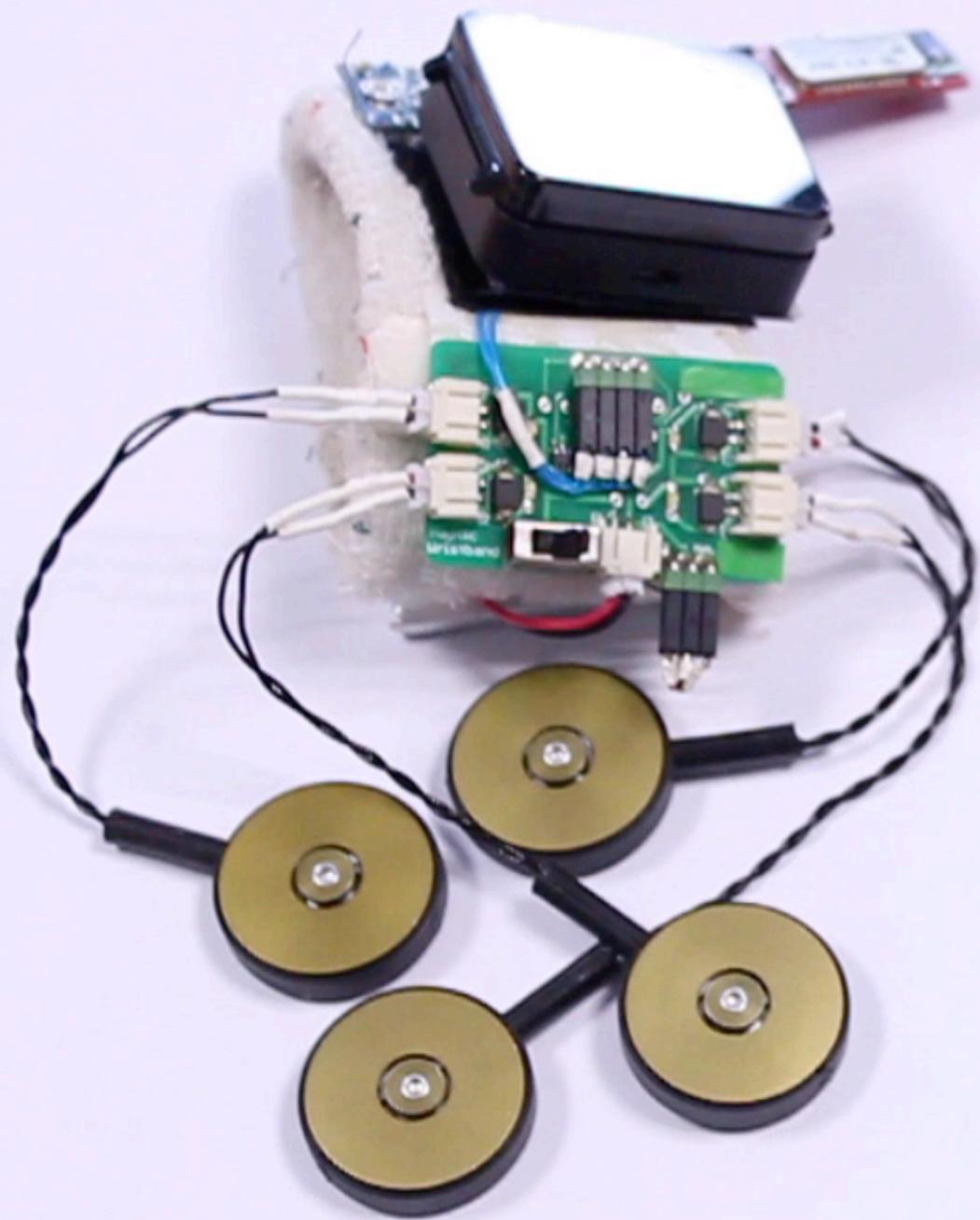

# Direct Manipulation


(Univ. Lille, UofT, Inria, 2016)

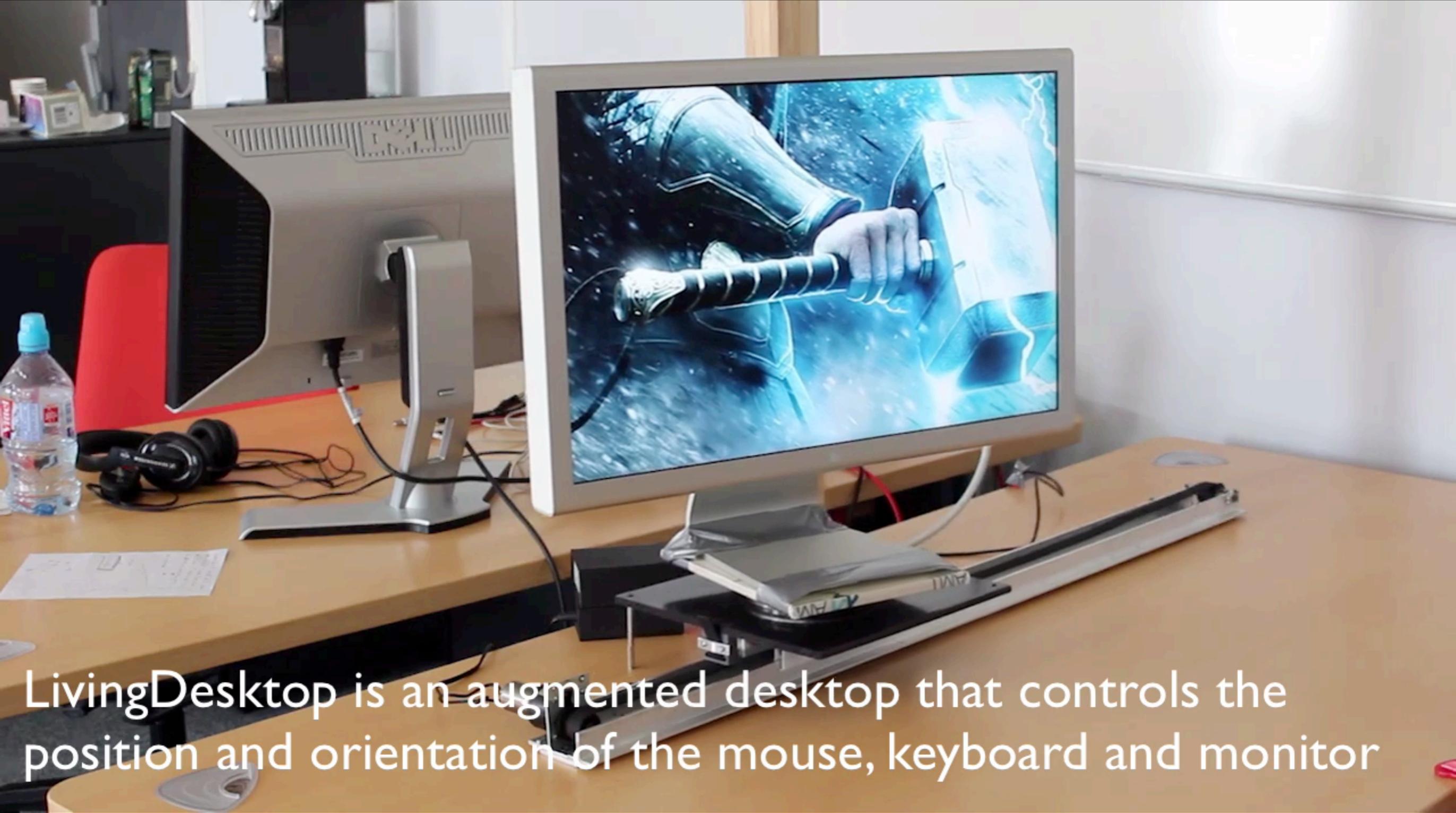

LivingDesktop is an augmented desktop that controls the position and orientation of the mouse, keyboard and monitor
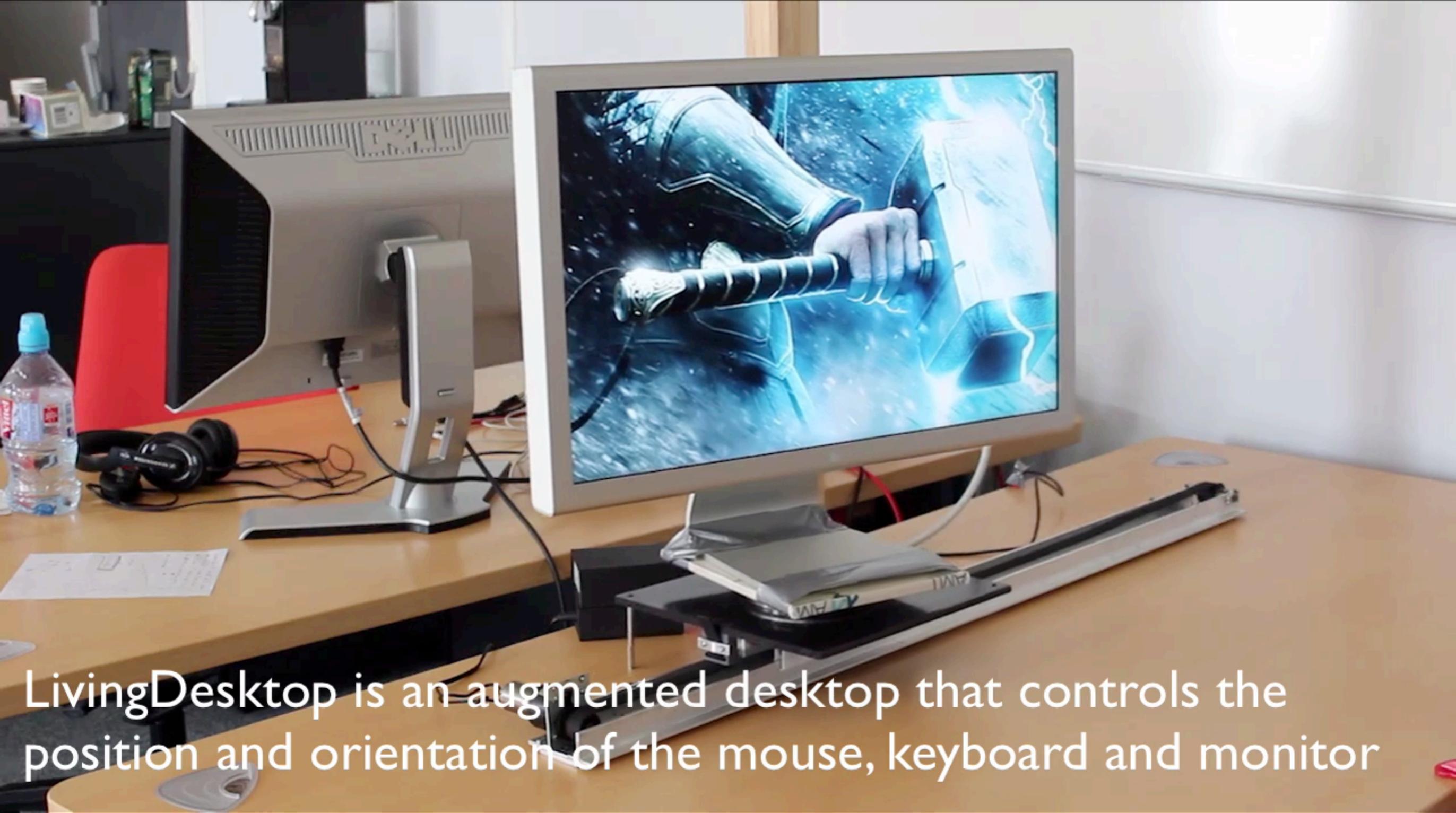
# Living Desktop


(Télécom ParisTech, Inria, Univ. Lille, 2016)




LivingDesktop is an augmented desktop that controls the position and orientation of the mouse, keyboard and monitor
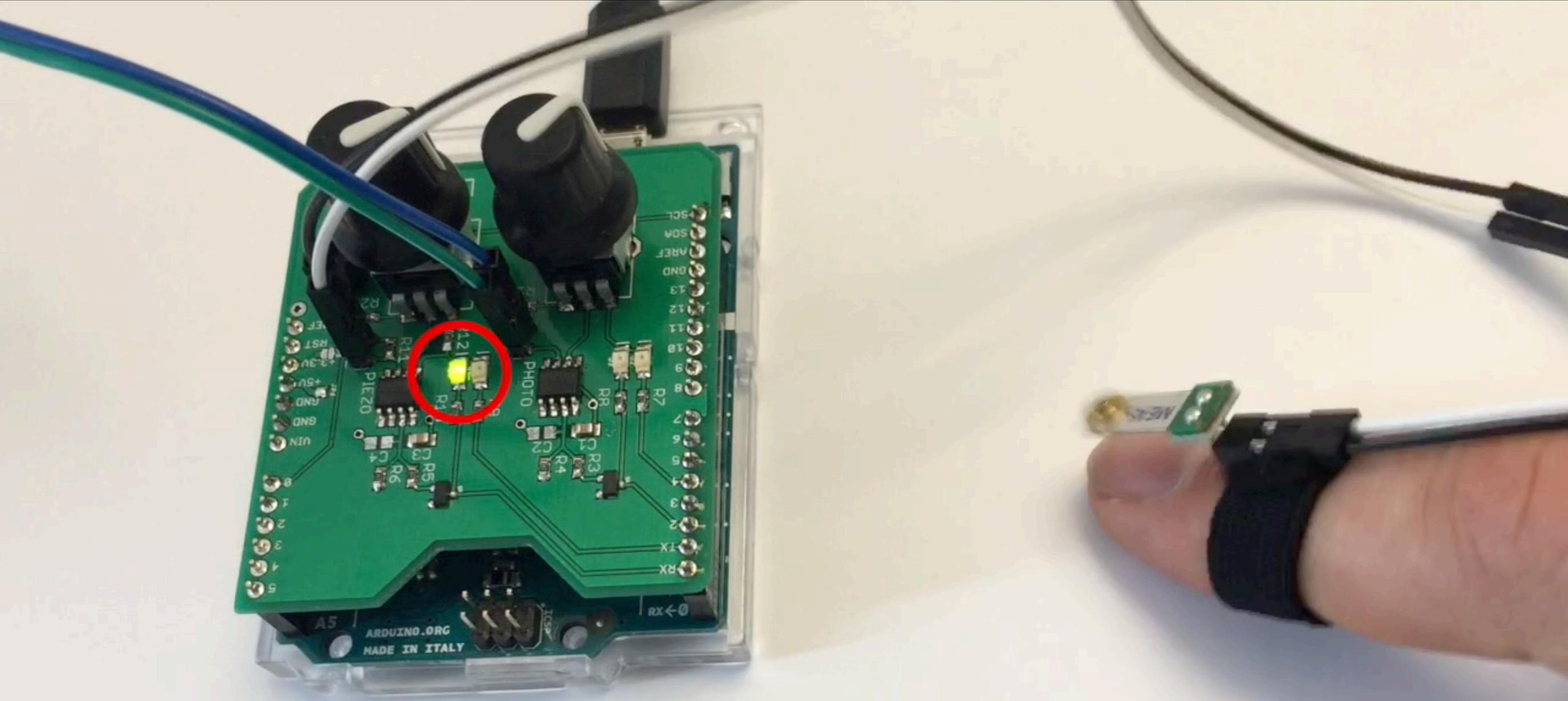
# Living Desktop

(Télécom ParisTech, Inria, Univ. Lille, 2016)




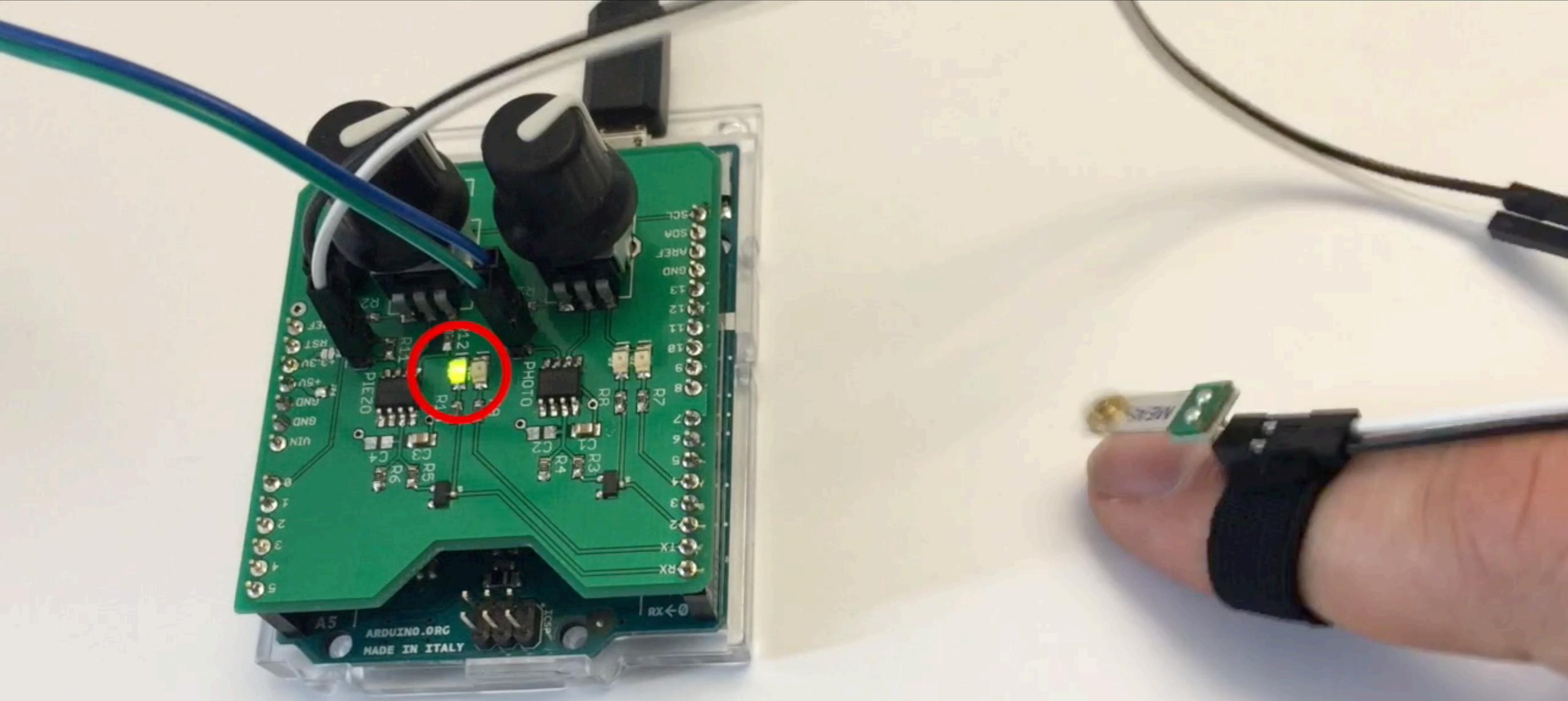The hardware part of our measurement method



The hardware part of our measurement method


Lagmeter (Univ. Lille, Inria, 2017)

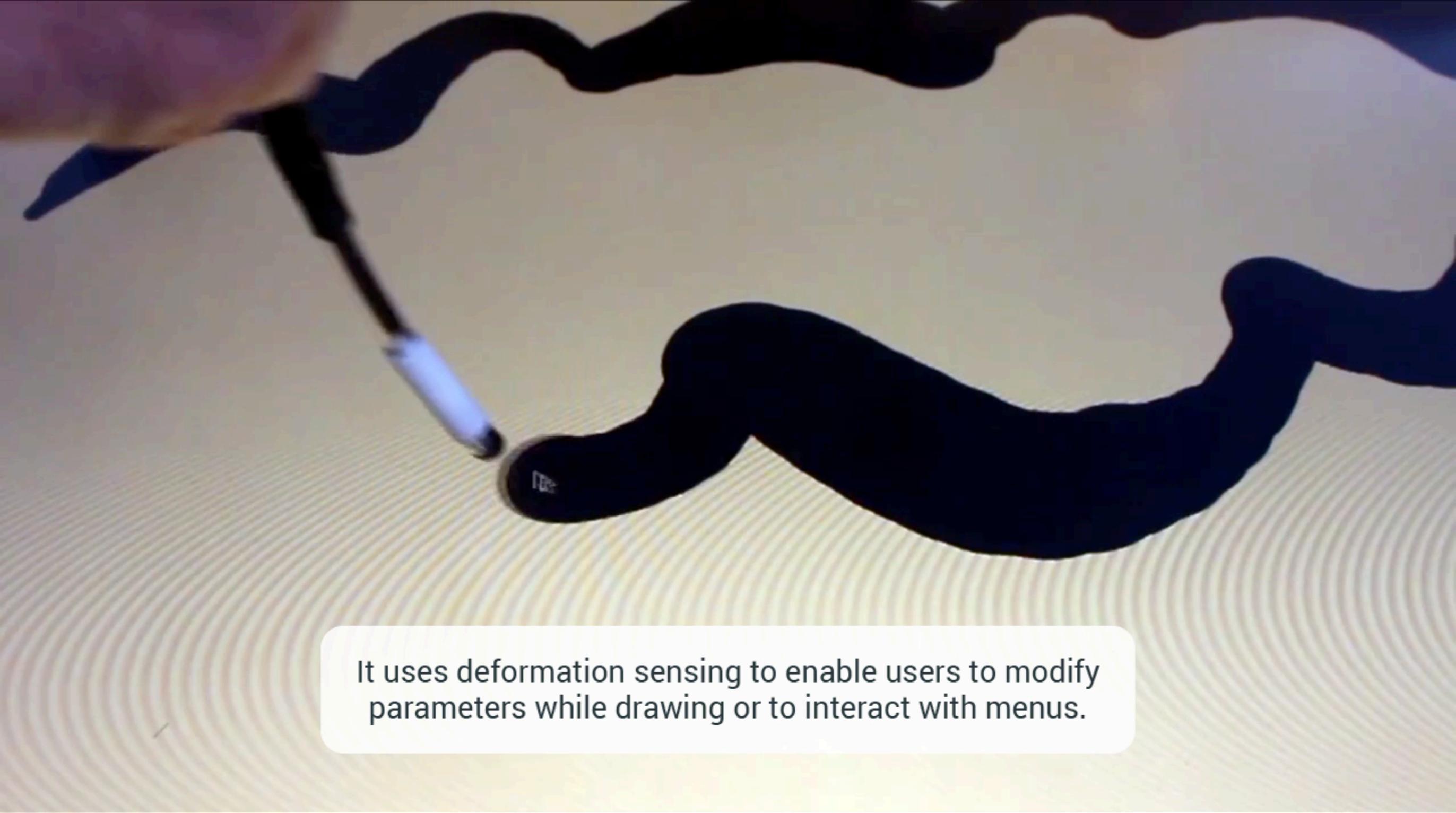

It uses deformation sensing to enable users to modify parameters while drawing or to interact with menus.

# Flexstylus

(Univ. Lille, UofT, Inria, 2017)

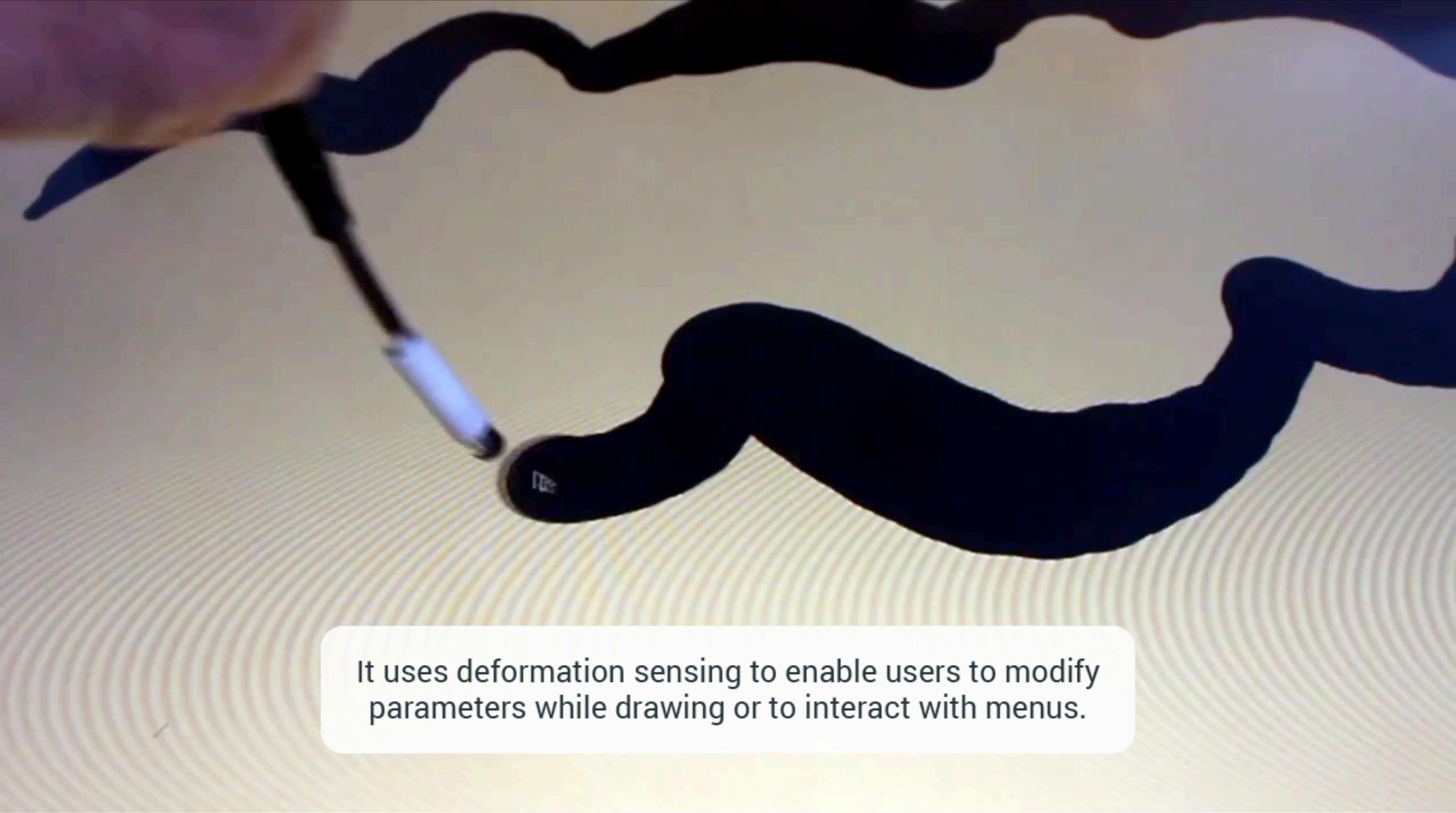

It uses deformation sensing to enable users to modify parameters while drawing or to interact with menus.


# Flexstylus

(Univ. Lille, UofT, Inria, 2017)

# Rappels sur l'électricité
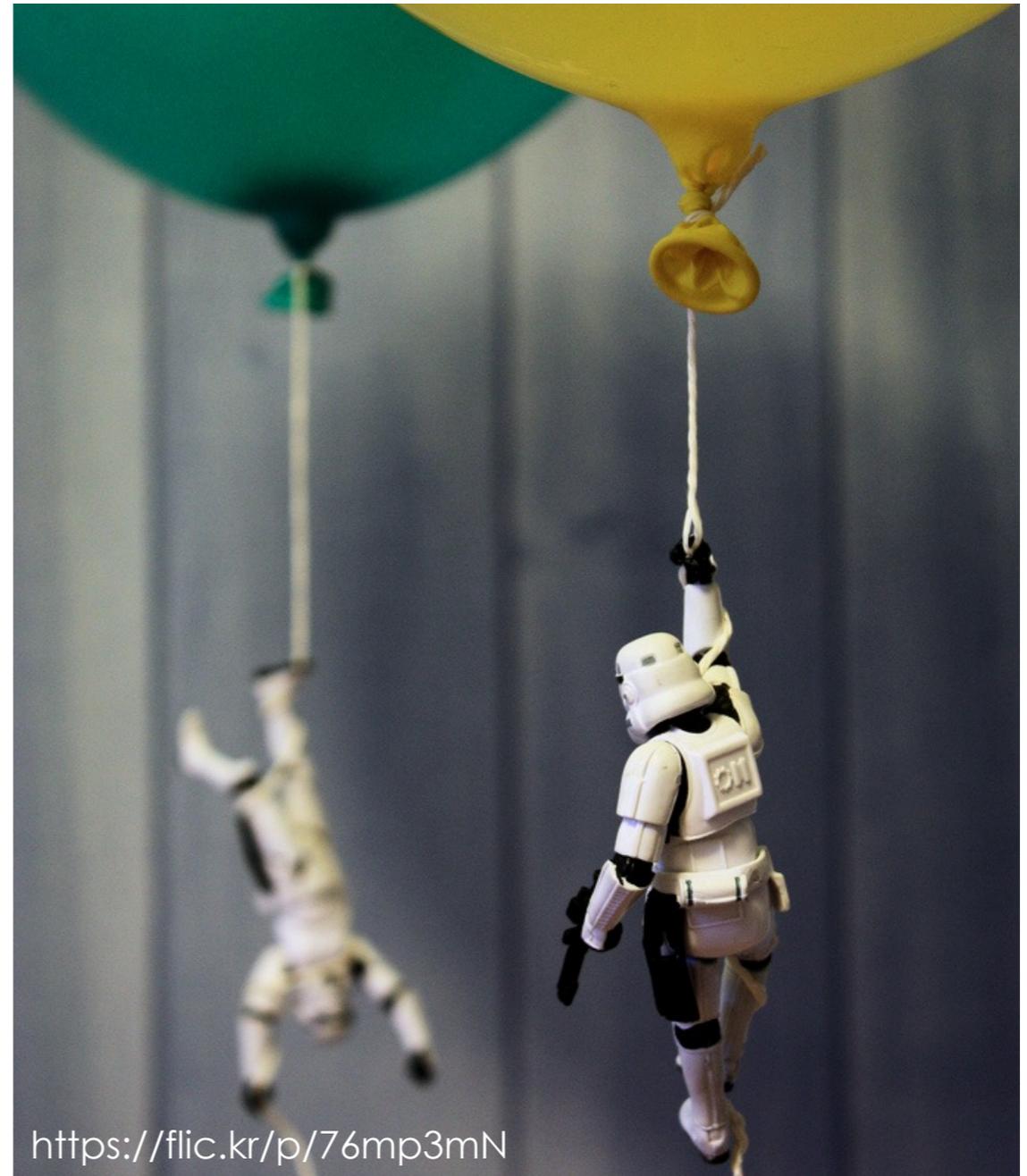
# Les charges

- ✦ Électron : charge négative -
- ✦ Protons : charge positive +
- ✦ Même type se repoussent
- ✦ Type différent s'attirent
- ✦ Se déplacent facilement dans les conducteurs
- ✦ Se déplacent difficilement dans les isolants



# Tension

- ◆ Unité : Volt (V)
- ◆ Accumulation d'électrons

# Courant

- ◆ Unité : Ampère (A)
- ◆ Flux d'électrons

# Puissance


- ◆ Unité : Watt (W)
- ◆  $P = UI$
- ◆ Plus on a de charges, plus on a de puissance
- ◆ Plus les charges bougent plus on a de puissance

# AC/DC

- ◆ AC : Alternating Current  $\Rightarrow$  courant alternatif
  - ◆ Le courant change de direction périodiquement
  - ◆ Facile à créer, mécaniquement par exemple
  - ◆ Prise de courant, etc.
- ◆ DC : Direct Current  $\Rightarrow$  courant continu
  - ◆ Le courant circule dans une seule direction
  - ◆ Le courant doit revenir à la source
  - ◆ Pile, batterie, etc.

R L C

# Résistance

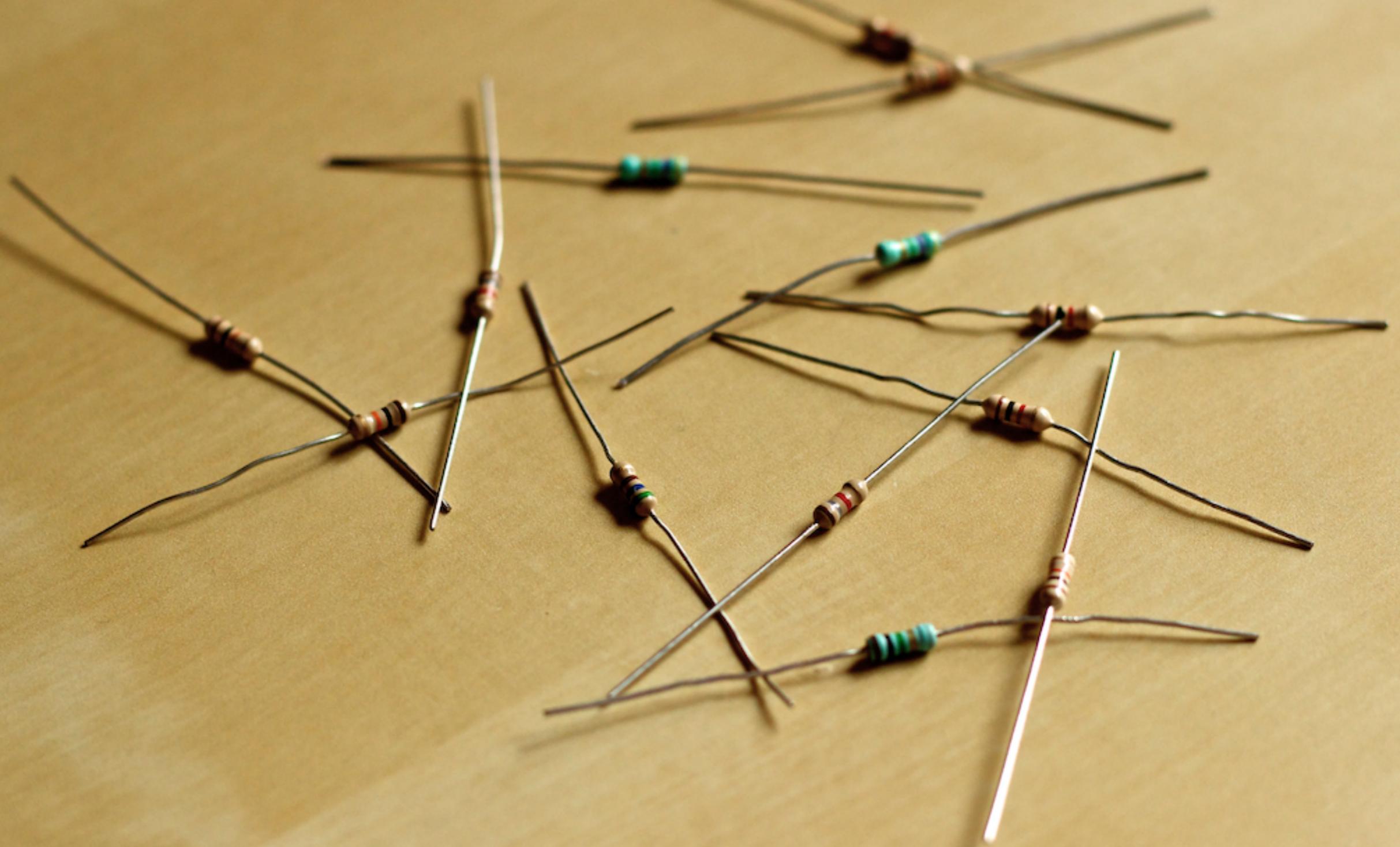

# Résistance

◆ Unité : Ohm ( $\Omega$ )

◆ Code couleurs



◆ Résistance interne : impédance

◆ Loi d'OHM :  $U = RI \Rightarrow I = U/R$

◆ Une grande résistance diminue le flux

◆ Une petite résistance ne s'oppose pas au flux.

# Circuit série

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3$$

$$I_t = I_1 = I_2 = I_3$$

$$U_1 = R_1 I_1$$

$$U_2 = R_2 I_2$$

$$U_3 = R_3 I_3$$

$$\Rightarrow U_t = U_1 + U_2 + U_3$$



# Circuit parallèle

$$1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$


$$U_t = U_1 = U_2 = U_3$$

$$I_1 = U_1/R_1$$

$$I_2 = U_2/R_2$$


$$I_3 = U_3/R_3$$

$$\Rightarrow I_t = I_1 + I_2 + I_3$$

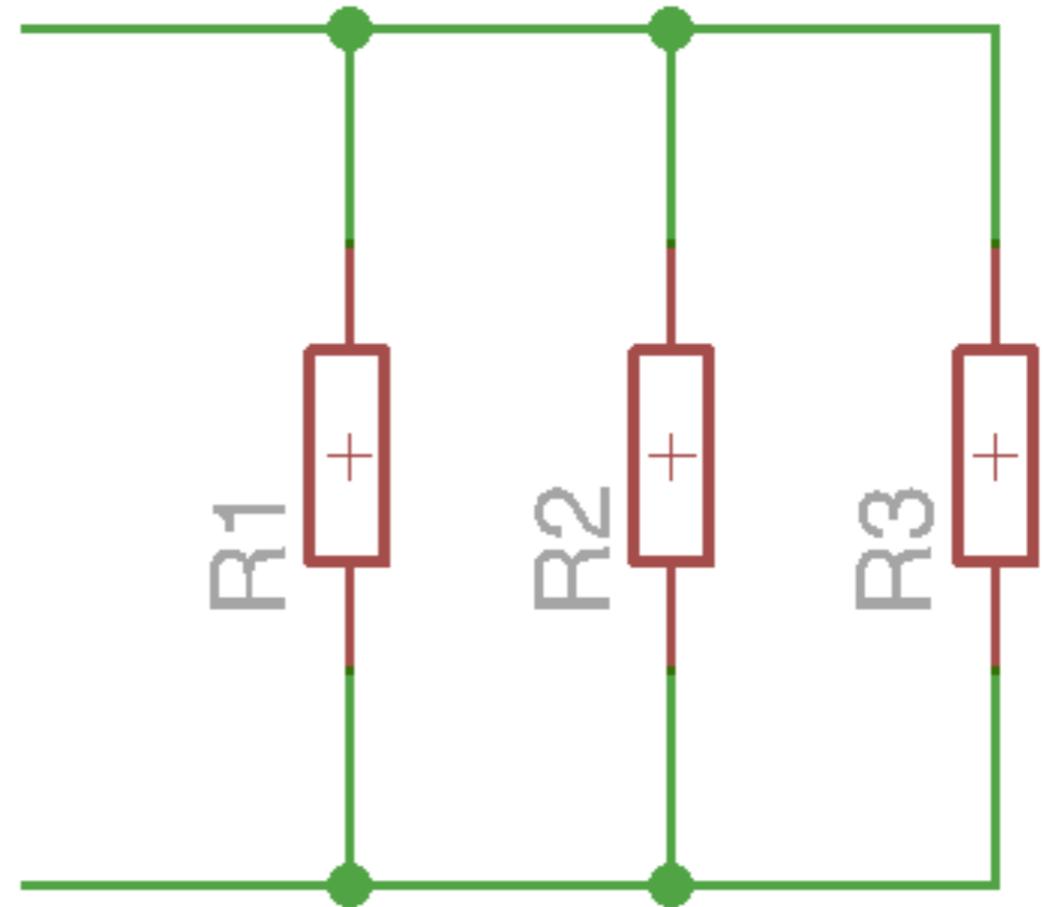


# Diviseur de tension

$$V_o = V_i \frac{R_g}{R_g + R_i}$$

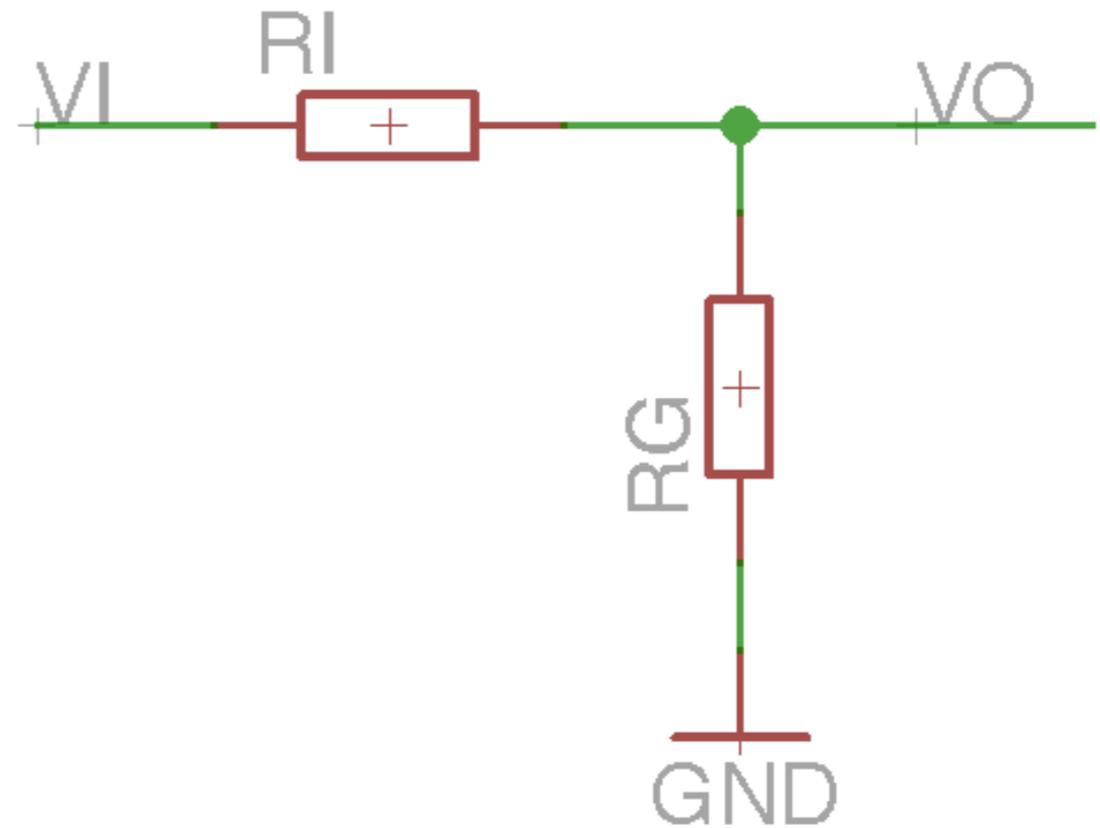


# Pull-up

INPUT = HIGH par défaut

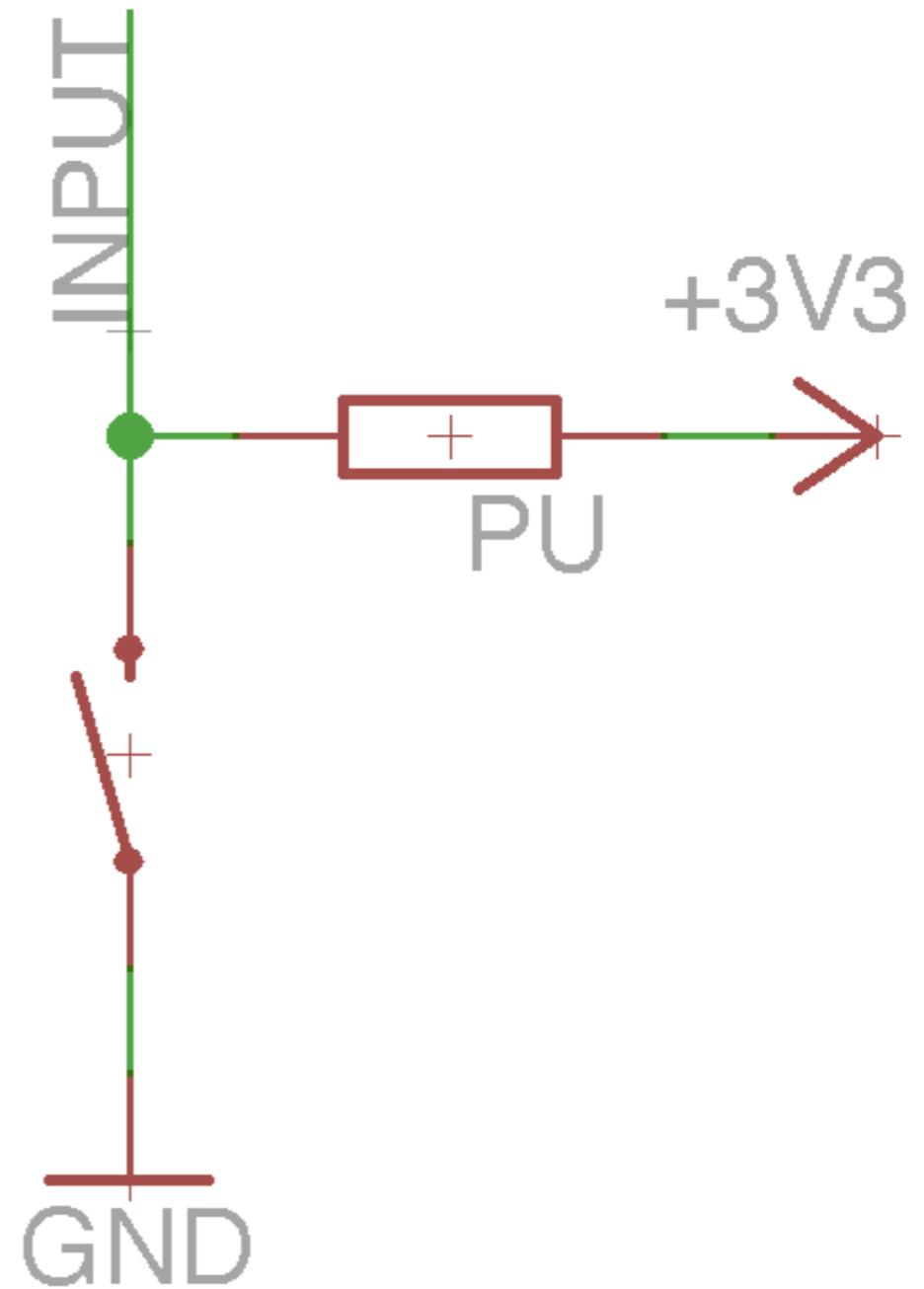

# Pull-down



INPUT = LOW par défaut

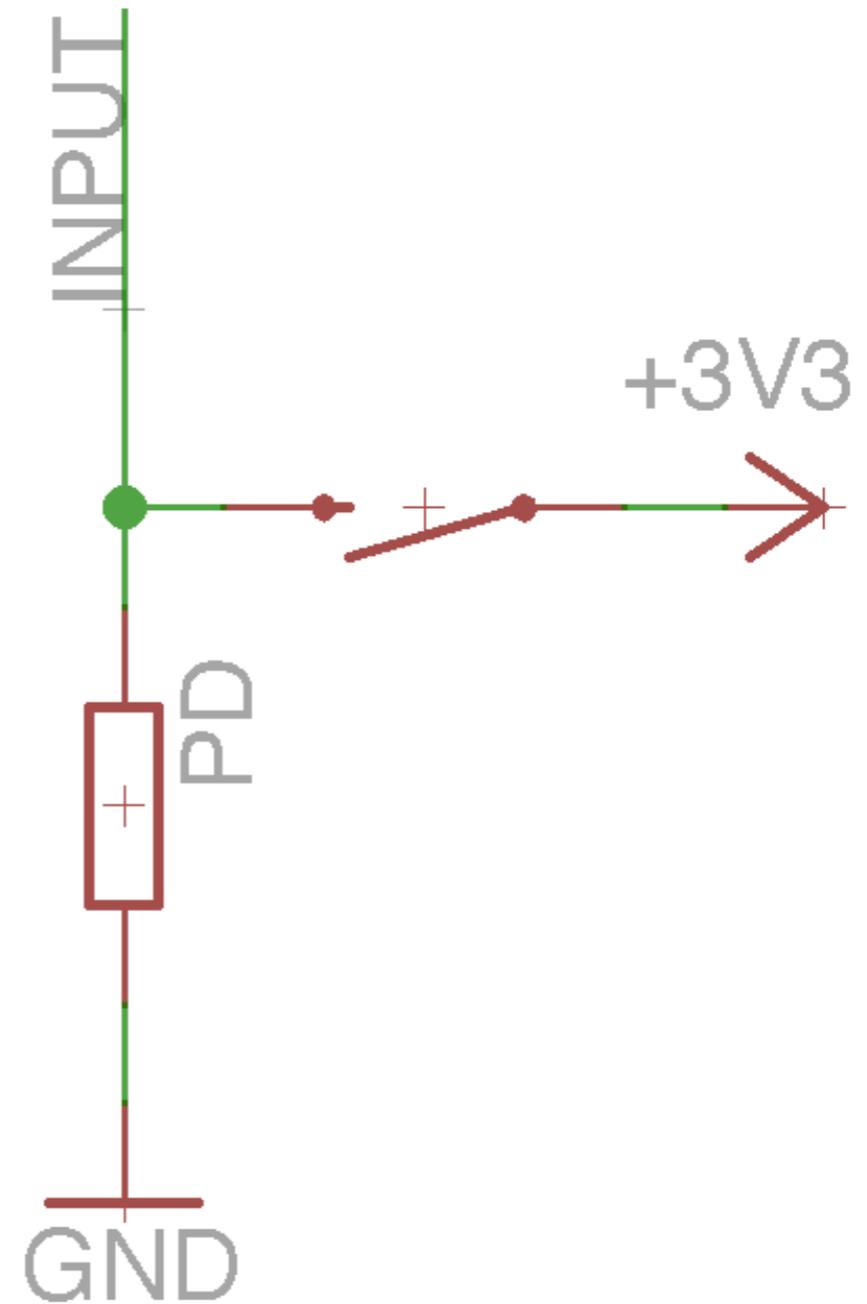

# Potentiomètre

Résistance variable


Bouton pour ajuster la valeur

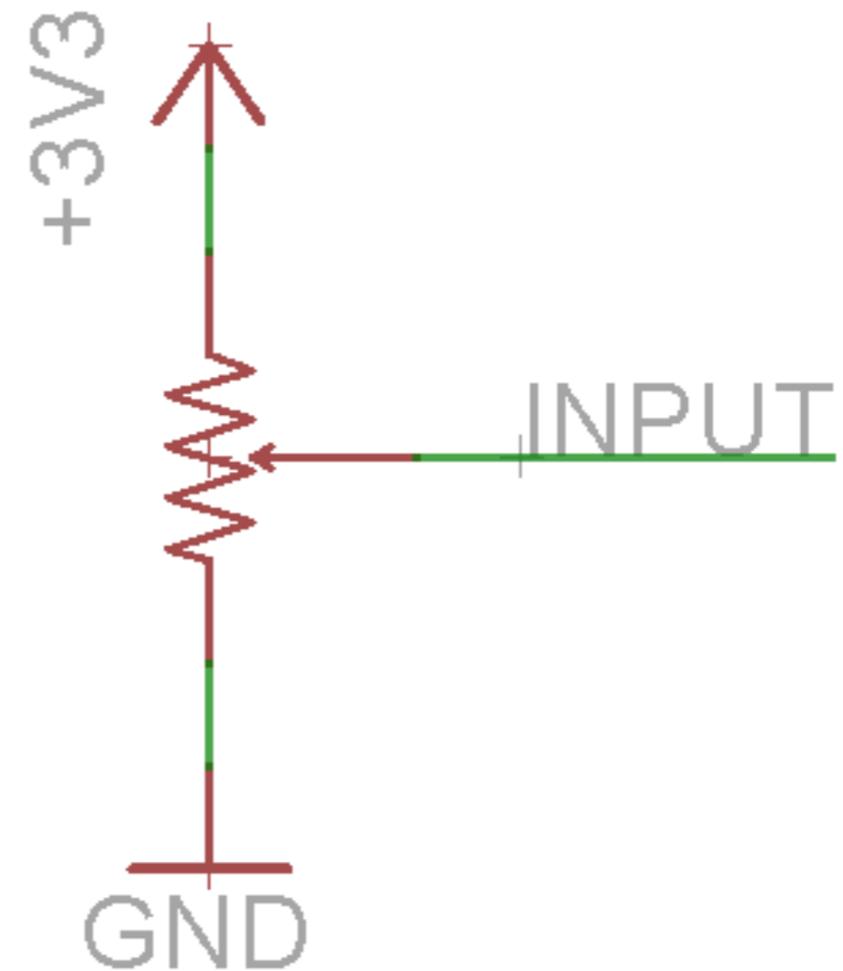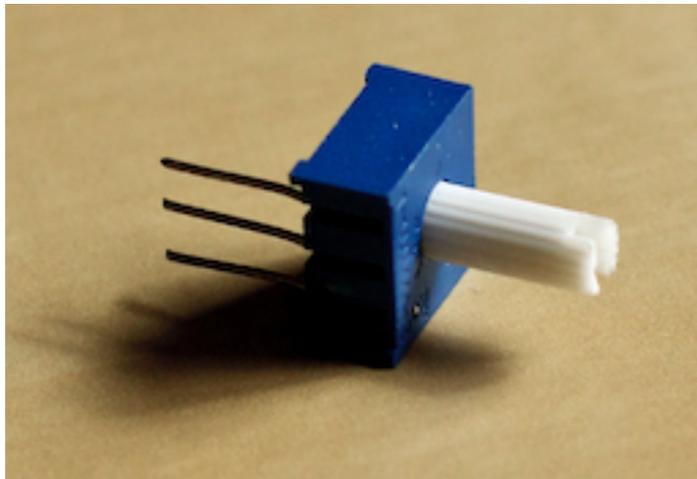


# Codensateur



# Condensateur

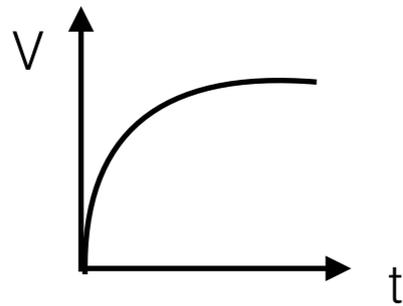

Charge

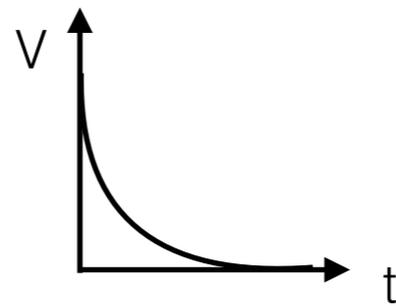

Décharge

$$\text{capacitance} = \frac{\text{courant} \times \text{temps}}{\text{tension}}$$

$$\frac{\text{tension}}{\text{intensité}} = \frac{\text{temps}}{\text{capacitance}}$$

$$\text{impedance} = \frac{\text{temps}}{\text{capacitance}}$$

$$\text{impedance} = \frac{1}{\text{frequence} \times \text{capacitance}}$$

équations simplifiées

- ♦ Impédance dépend de la fréquence du signal
  - ♦ Haute fréquences (ex : changements brusques) : basse impédance
  - ♦ Basse fréquence (ex : signal constant) : haute impédance


# Circuits série

$$I_t = I_1 = I_2 = I_3$$

$$U_t = U_1 + U_2 + U_3$$

$$C = \frac{I \times t}{U}$$
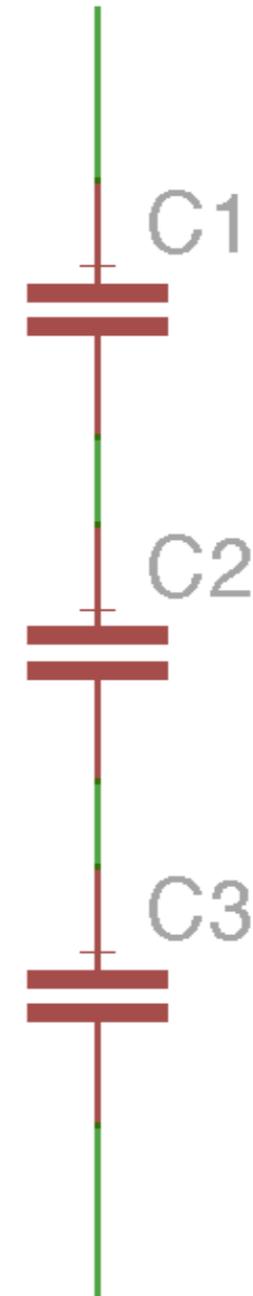
$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$




# Circuits parallèle

$$U_t = U_1 = U_2 = U_3$$

$$I_t = I_1 + I_2 + I_3$$


$$C = \frac{I \times t}{U}$$

$$C_t = C_1 + C_2 + C_3$$

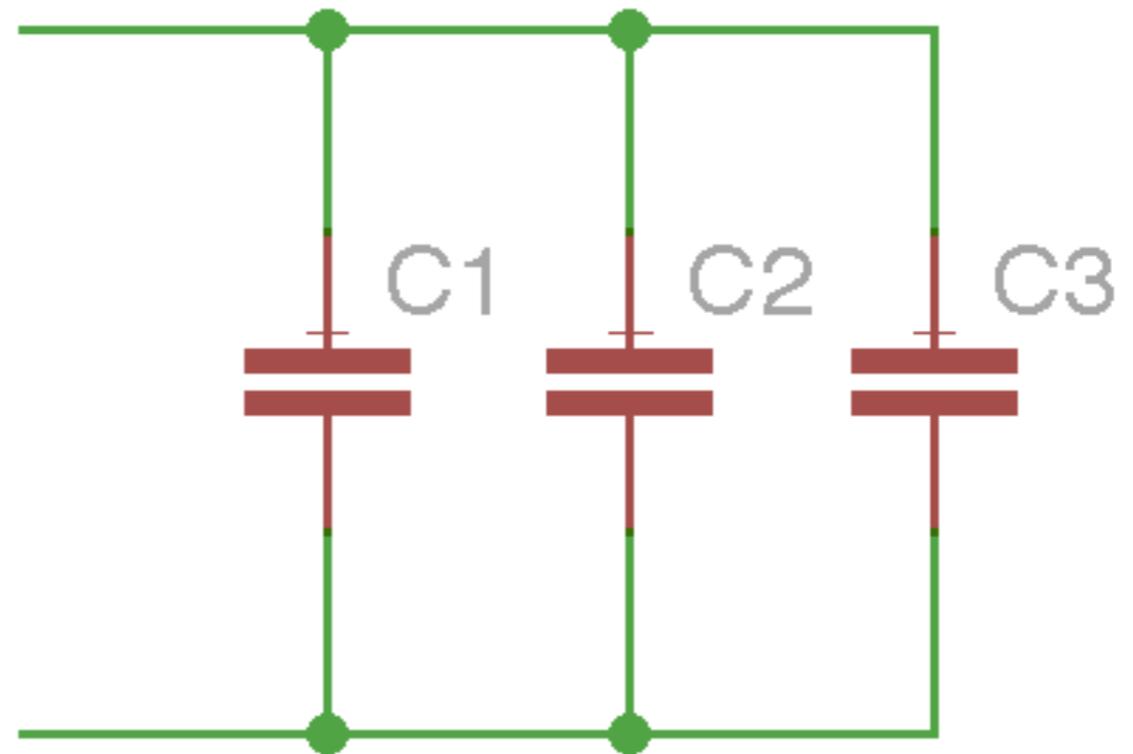

# Filtre passe bas (RC)

Éviter de brusquer l'output

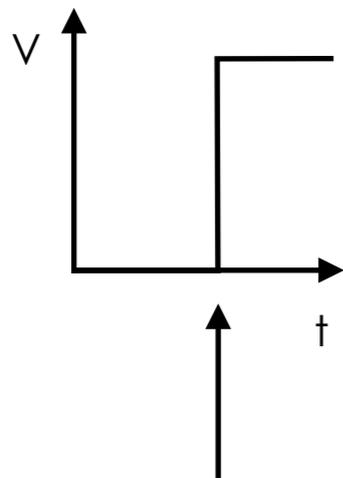


Haute fréquence  
⇒ basse impédance


$$V_o = V_i \frac{Z}{Z + R} \quad Z = \frac{1}{fC}$$

Diviseur de tension  
Avec C à la place de  $R_g$
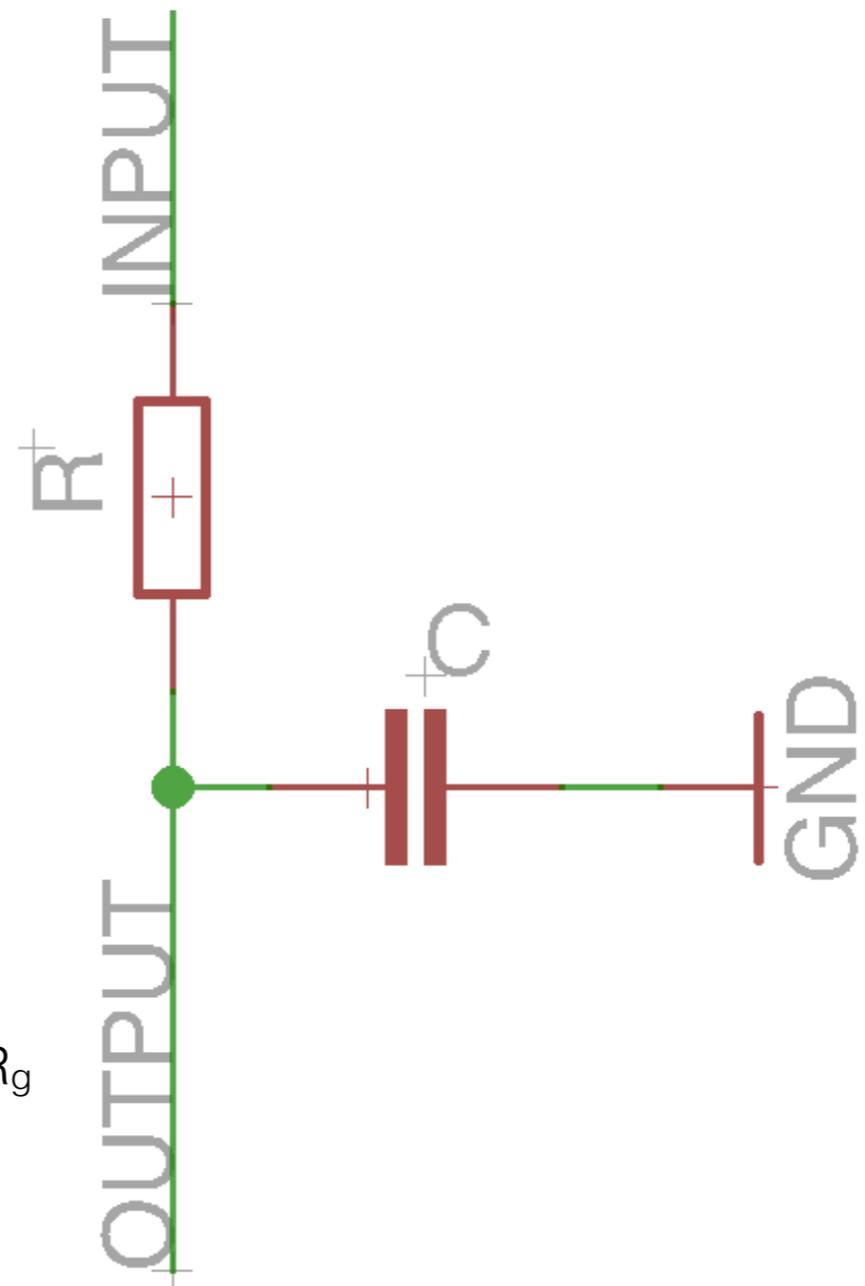
$$V_o = V_i \frac{1}{fC ( \frac{1}{fC} + R )}$$



# Filtre passe haut (RC)

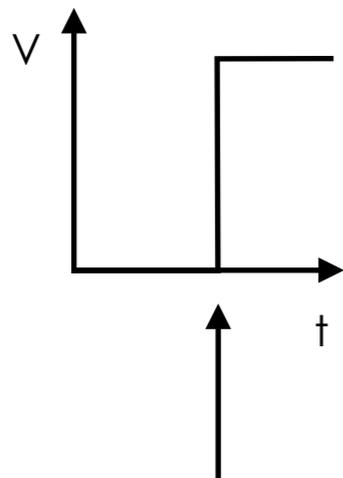


Haute fréquence  
⇒ basse impédance


$$V_o = V_i \frac{R}{R + Z} \quad Z = \frac{1}{fC}$$

Diviseur de tension  
Avec C à la place de  $R_i$



$$V_o = V_i \frac{R}{R + \frac{1}{fC}}$$

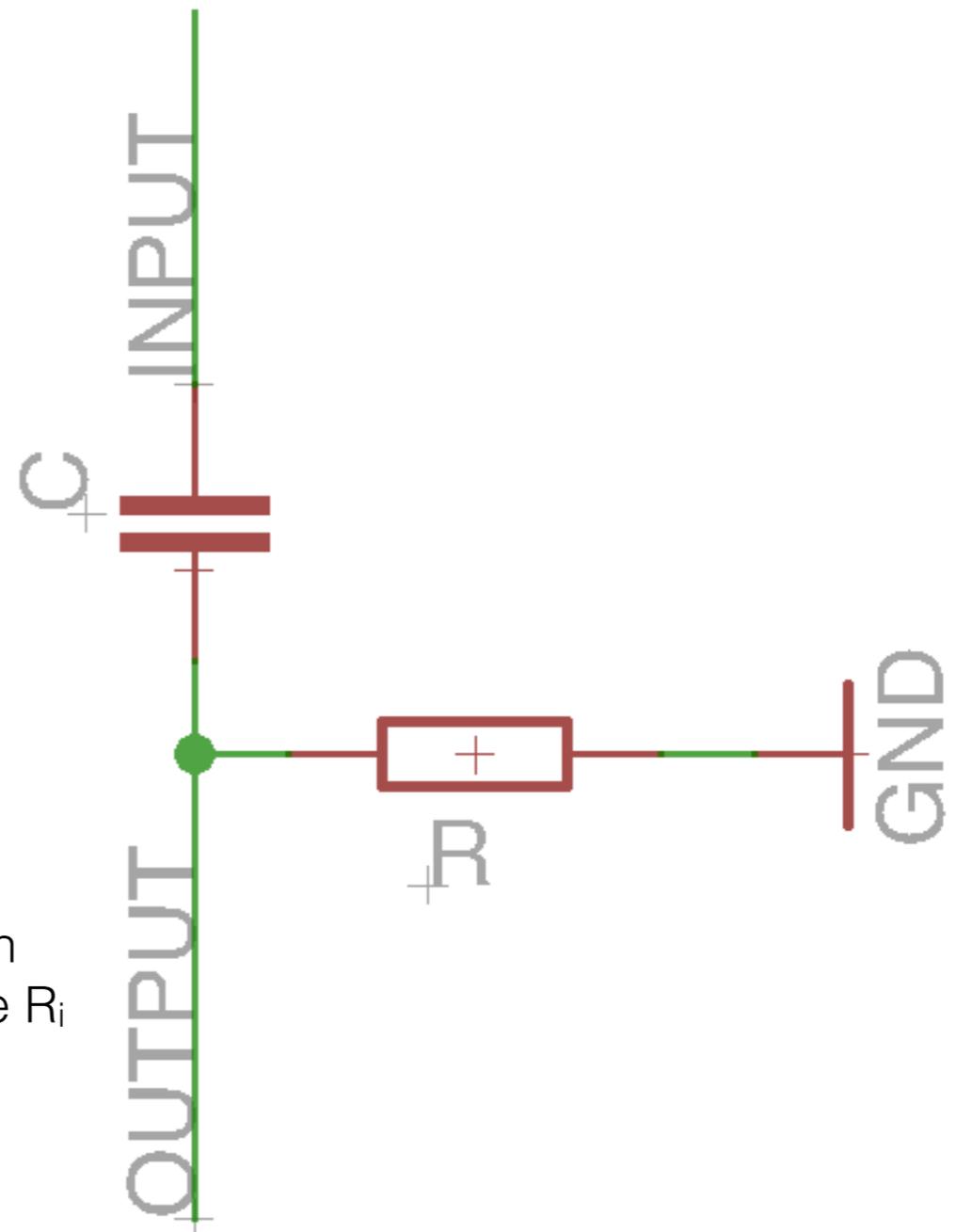

# Inducteur

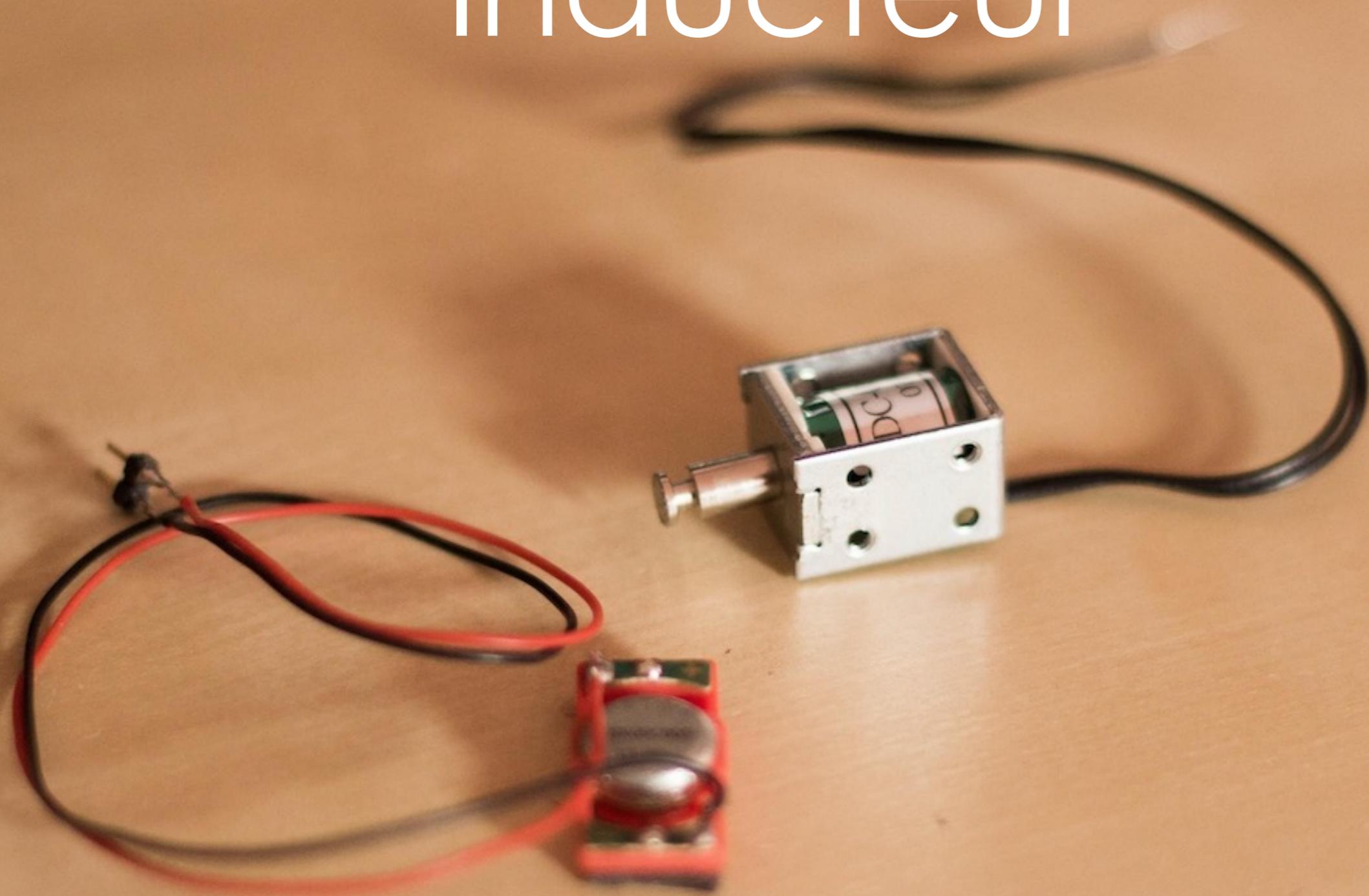

# Inducteur

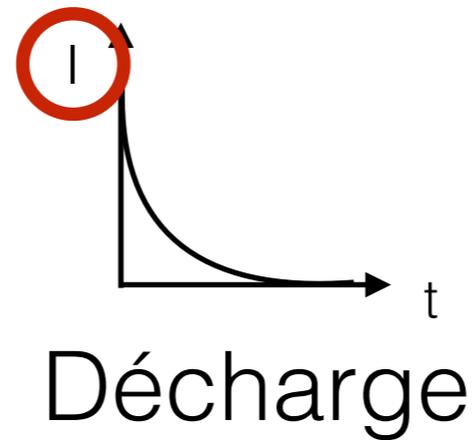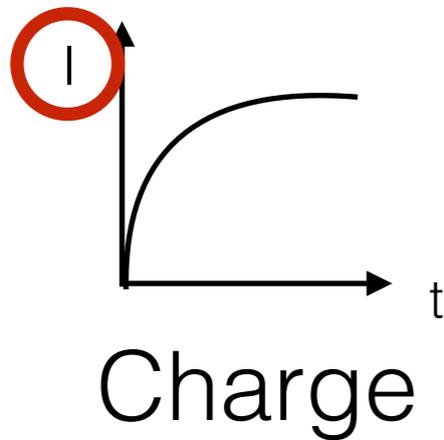

$$inductance = \frac{tension \times temps}{intensite}$$

$$inductance = impedance \times temps$$

$$impedance = \frac{inductance}{temps}$$

$$impedance = frequence \times inductance$$

- ♦ Impédance dépend de la fréquence du signal
- ♦ Haute fréquences (ex : changements brusques) : haute impédance
- ♦ Basse fréquence (ex : signal constant) : basse impédance

# Circuits série

$$I_t = I_1 = I_2 = I_3$$

$$U_t = U_1 + U_2 + U_3$$

$$L = \frac{U \times t}{I}$$

$$L_t = L_1 + L_2 + L_3$$




# Circuits parallèle

$$U_t = U_1 = U_2 = U_3$$

$$I_t = I_1 + I_2 + I_3$$


$$L = \frac{U \times t}{I}$$

$$1/L_t = 1/L_1 + 1/L_2 + 1/L_3$$

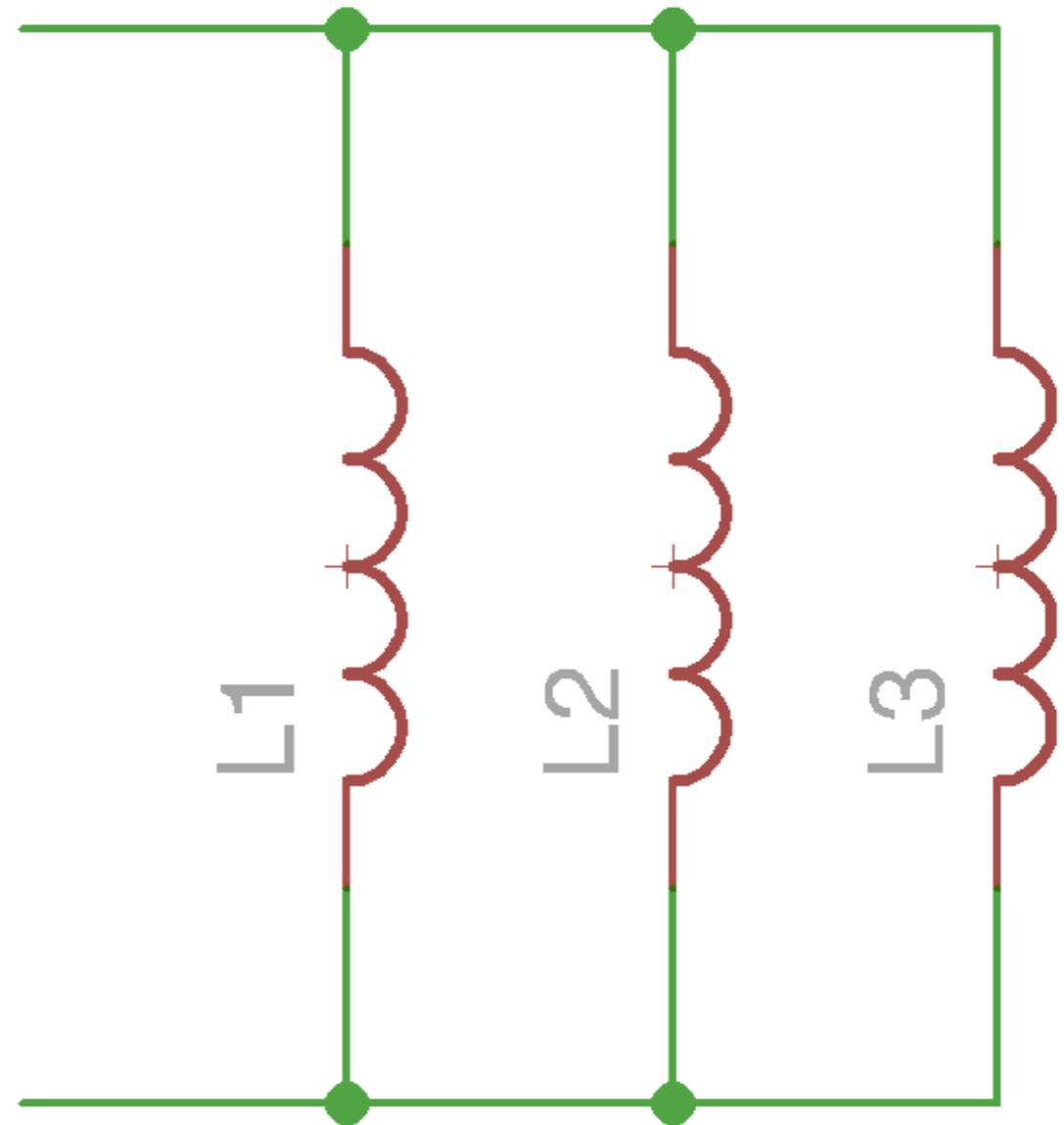

# Filtre passe bas (RL)

Éviter de brusquer l'output

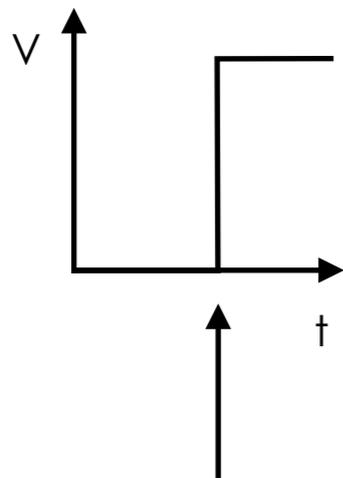


Haute fréquence  
⇒ haute impédance

$$V_o = V_i \frac{R}{R + Z} \quad Z = fL$$


Diviseur de tension  
Avec L à la place de  $R_i$

$$V_o = V_i \frac{R}{R + fL}$$

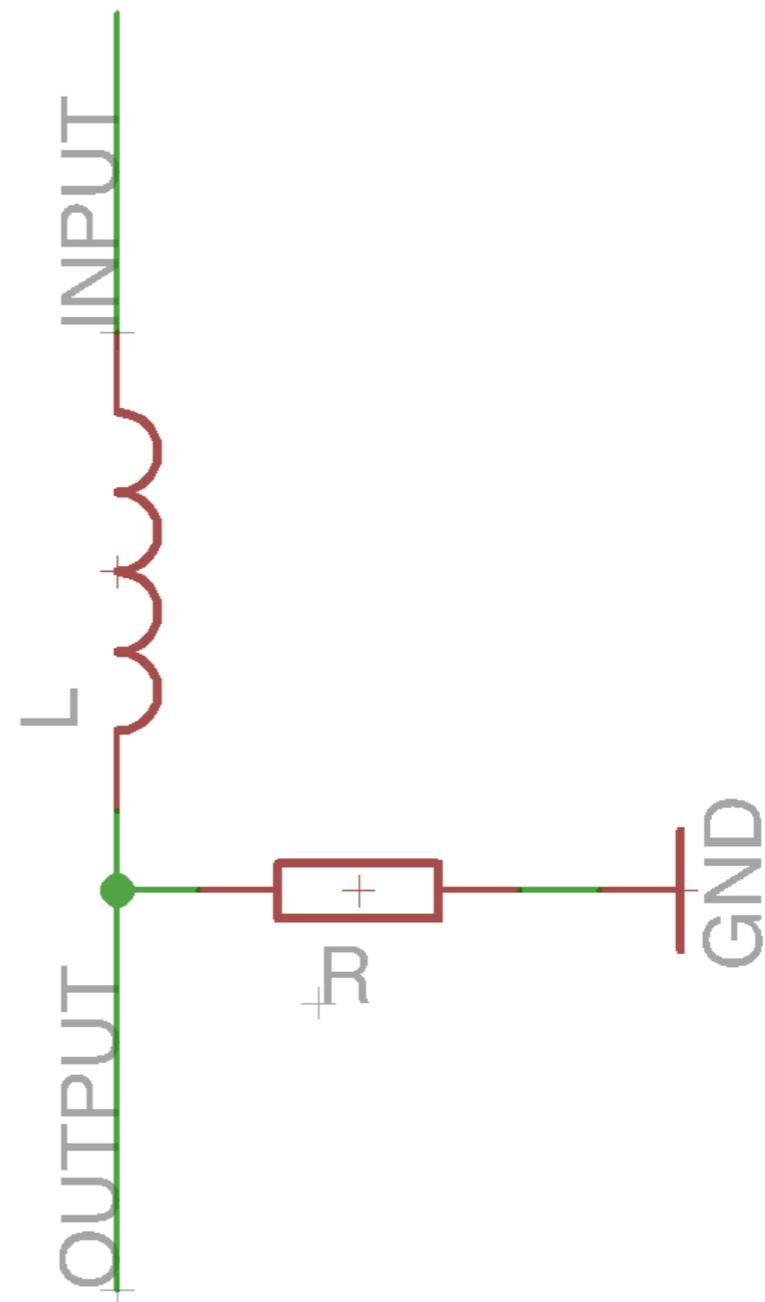

# Filtre passe haut (RL)

Éviter de brusquer l'output

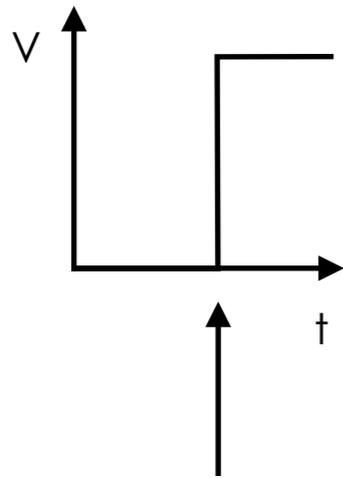


Haute fréquence  
⇒ haute impédance

$$V_o = V_i \frac{Z}{Z + R} \quad Z = fL$$

Diviseur de tension  
Avec L à la place de  $R_g$

$$V_o = V_i \frac{fL}{fL + R}$$

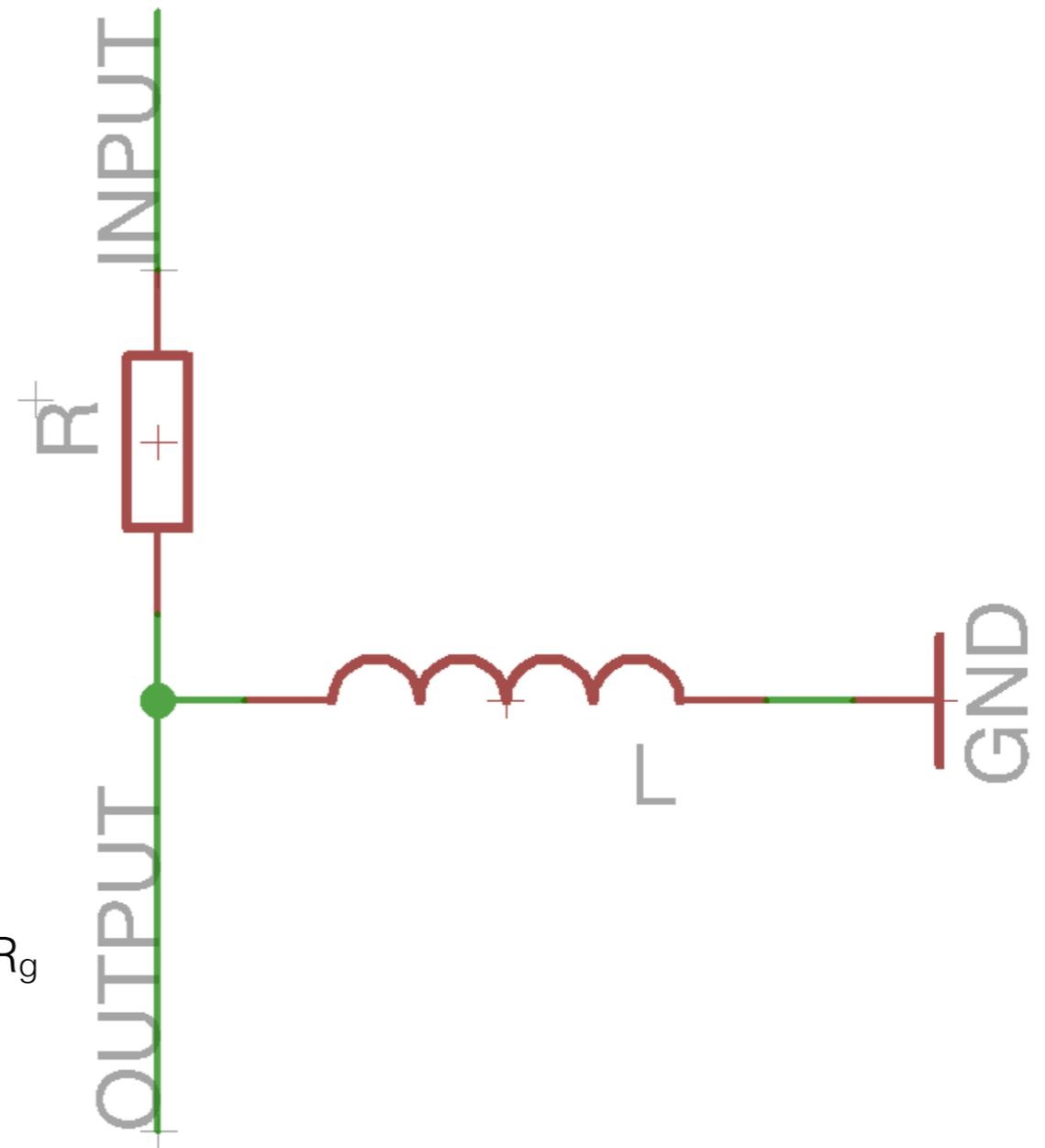


Semi-conducteurs

# Semi-conducteurs


- ◆ À mi-chemin entre conducteur et isolant
- ◆ Quantité d'électrons modifiés par **dopage**
- ◆ Type N : excès d'électrons
- ◆ Type P : défaut d'électrons

# Diode

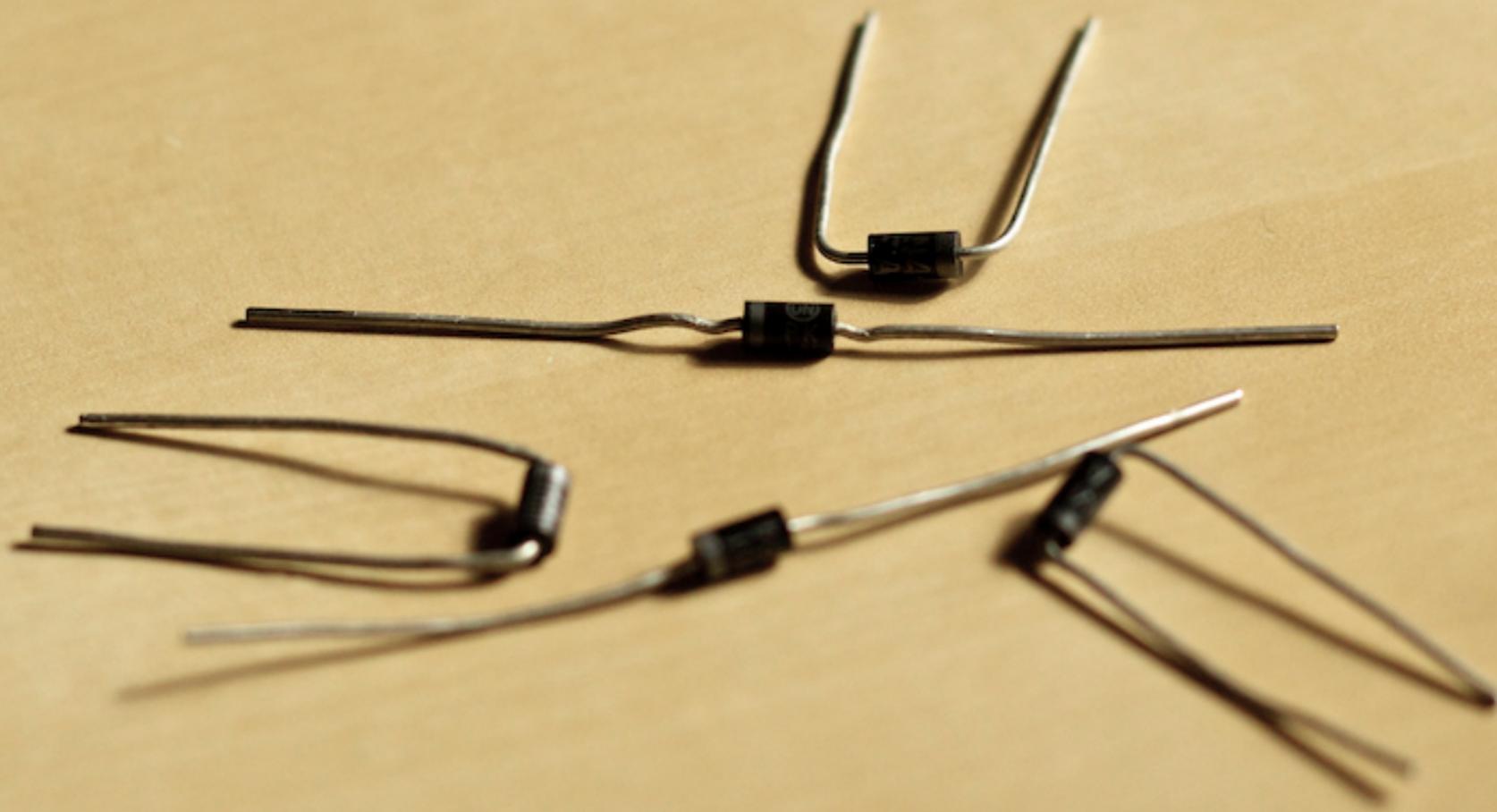
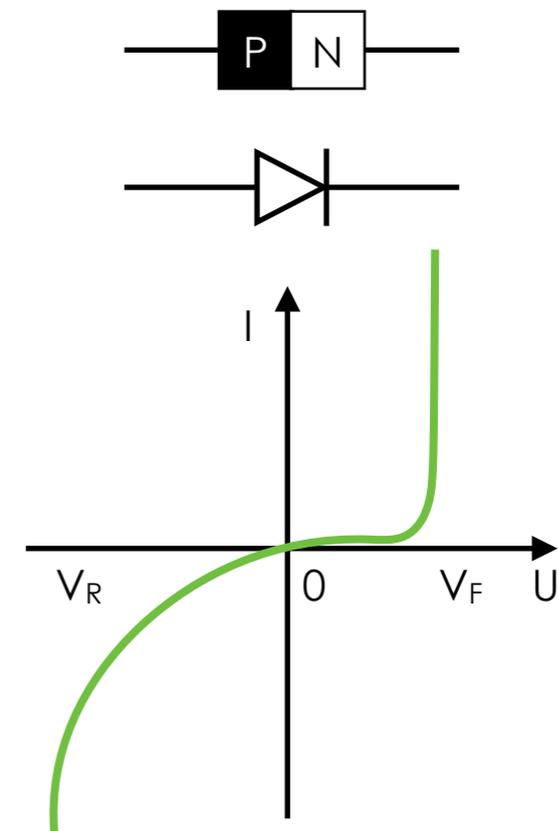
# Diode


- ◆ Assemblage de deux semi-conducteurs
- ◆ Cathode : jonction N (excès d'électrons)
- ◆ Anode : jonction P (déficit d'électrons)
- ◆ Sens passant (P+/N-)
- ◆ Sens bloquant (N+/P-)
- ◆ Tension seuil  $V_F$  (Forward voltage)
- ◆ Tension aux bornes  $V_R$  quand bloquée (Reverse voltage)



# Diode de flyback




Éviter le courant induit lors des changements brusques

Utile sur des moteurs, vibreurs, etc.

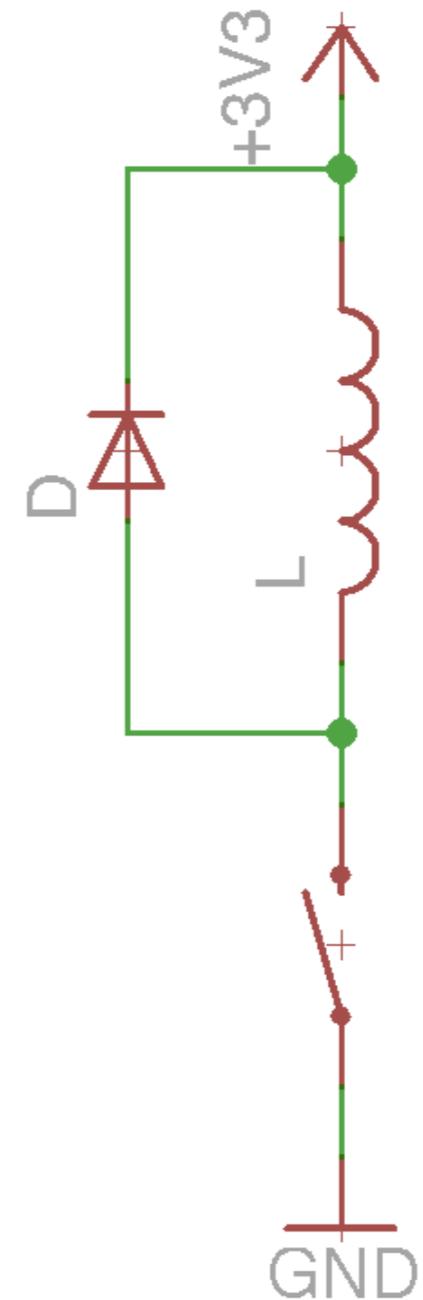

# Pont de diodes




Transformer AC en DC

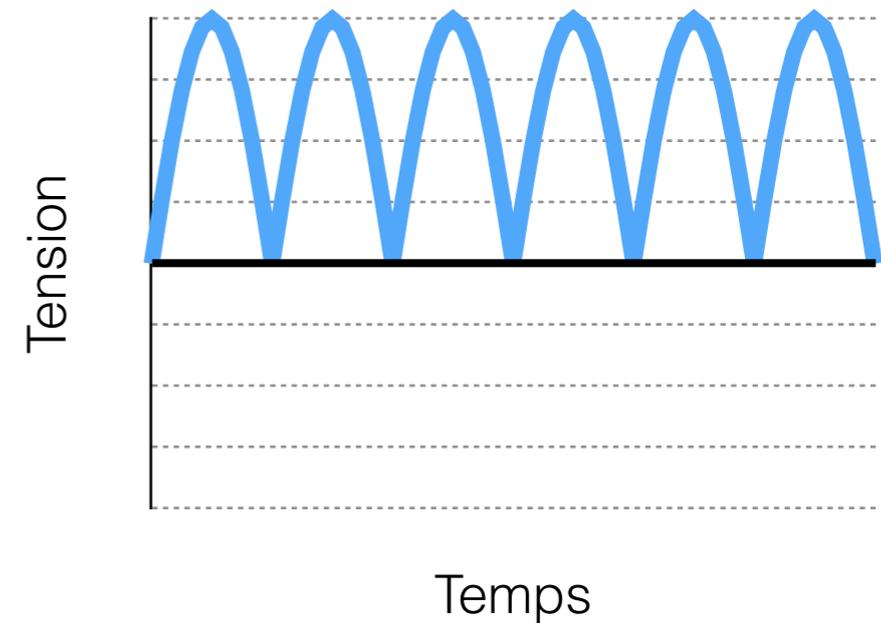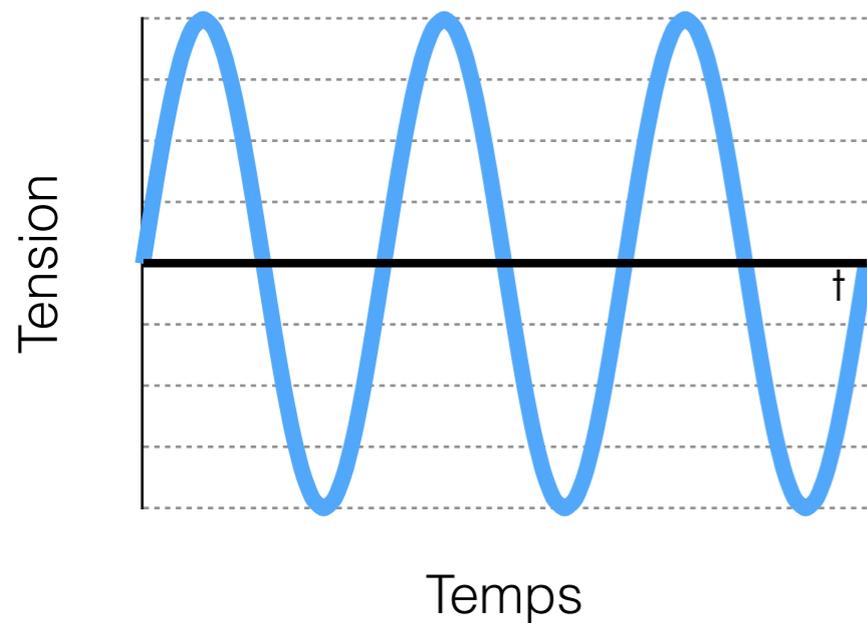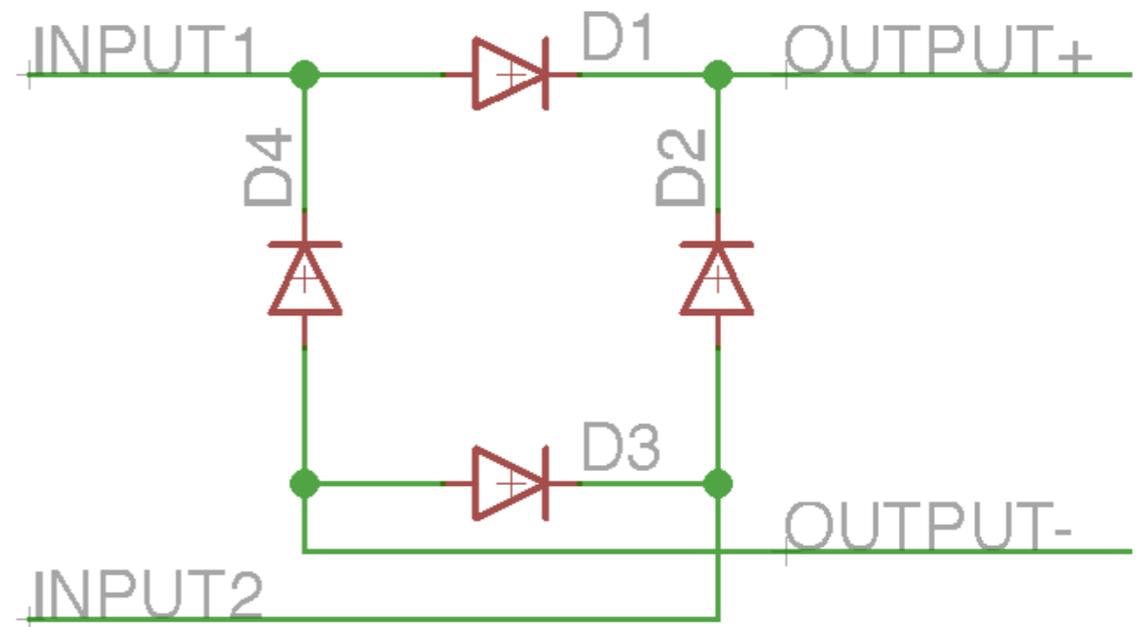
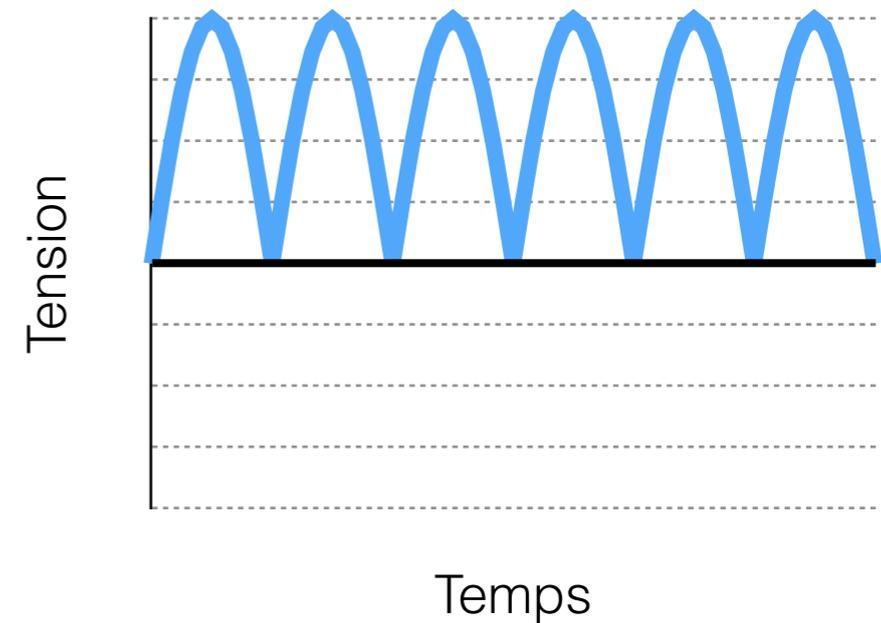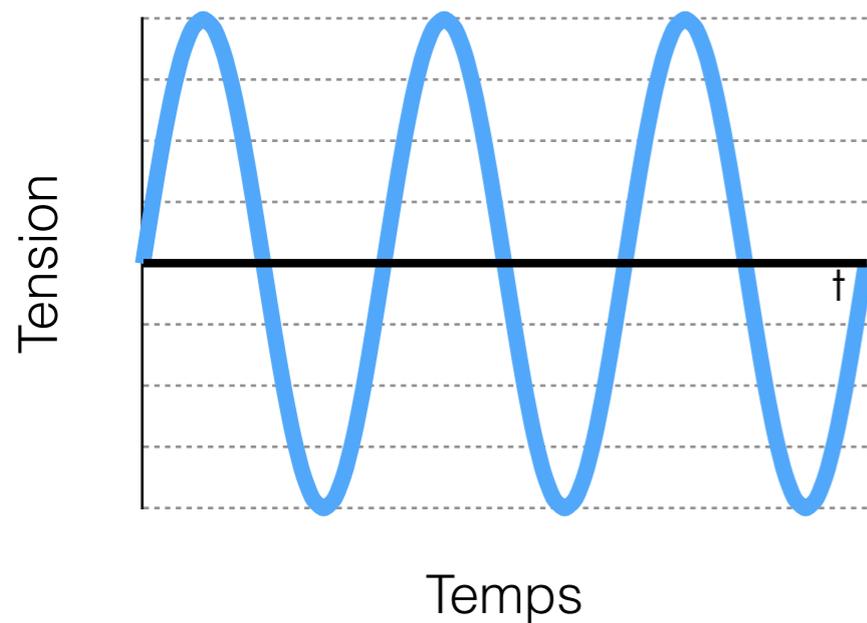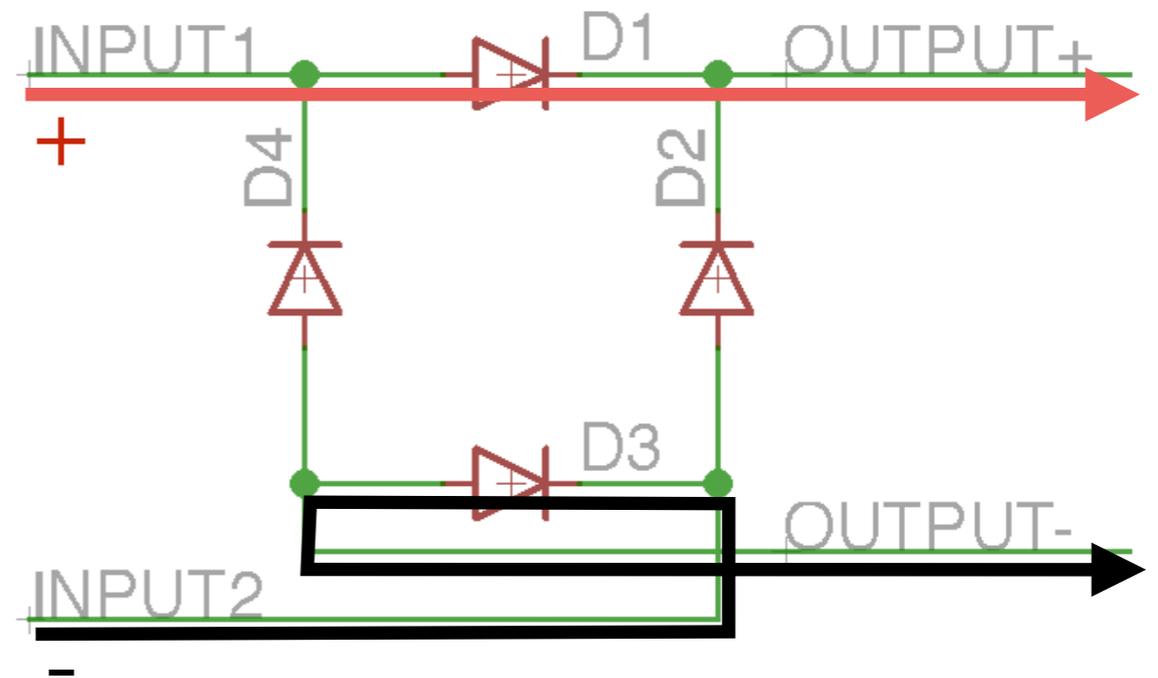
# Pont de diodes

Transformer AC en DC




$I_1 + \Rightarrow D_1 \Rightarrow O_+$        $I_2 - \Rightarrow D_3 \Rightarrow O_-$


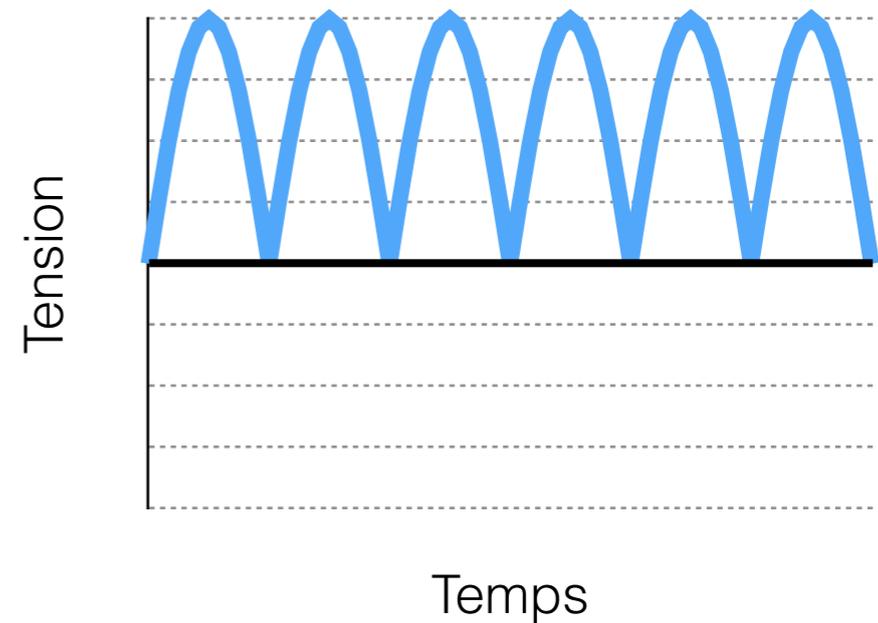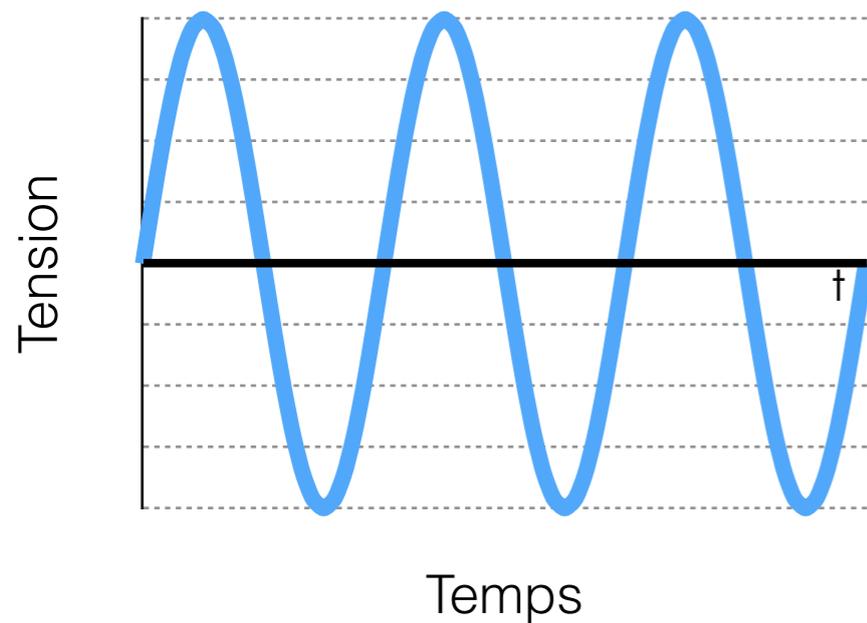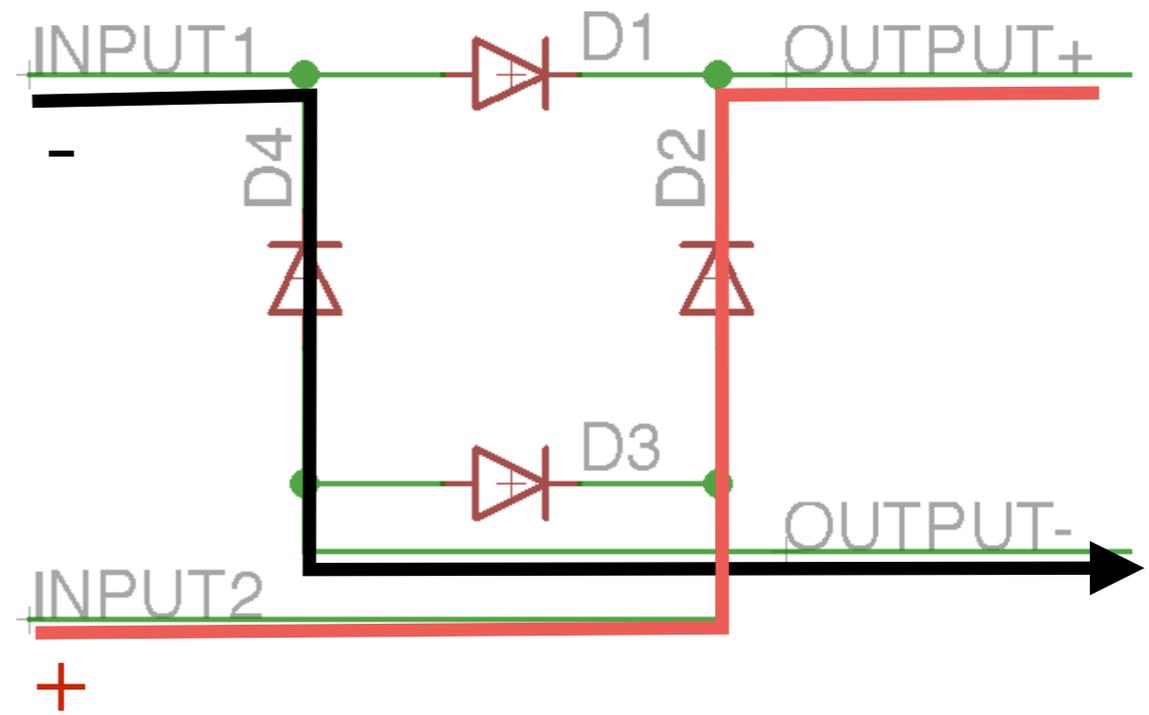
# Pont de diodes

Transformer AC en DC

$I_1^- \Rightarrow D_4 \Rightarrow O_-$        $I_2^+ \Rightarrow D_2 \Rightarrow O_+$





# 1N4001 thru 1N4007

Vishay General Semiconductor

## General Purpose Plastic Rectifier



DO-204AL (DO-41)

### FEATURES

- Low forward voltage drop
- Low leakage current
- High forward surge capability
- Solder dip 275 °C max. 10 s, per JESD 22-B106
- Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC and in accordance to WEEE 2002/96/EC



RoHS  
COMPLIANT

### TYPICAL APPLICATIONS

For use in general purpose rectification of power supplies, inverters, converters and freewheeling diodes application.

#### Note

- These devices are not AEC-Q101 qualified.

### MECHANICAL DATA

**Case:** DO-204AL, molded epoxy body  
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating  
Base P/N-E3 - RoHS compliant, commercial grade

**Terminals:** Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002 and JESD 22-B102  
E3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test

**Polarity:** Color band denotes cathode end

PRIMARY CHARACTERISTICS	
$I_{F(AV)}$	1.0 A
$V_{RRM}$	50 V to 1000 V
$I_{FSM}$ (8.3 ms sine-wave)	30 A
$I_{FSM}$ (square wave $t_p = 1$ ms)	45 A
$V_F$	1.1 V
$I_R$	5.0 $\mu$ A
$T_J$ max.	150 °C

Forward current (continu)

Reverse voltage

Forward current (pic répété)

Forward current (pic)

Forward voltage



Reverse current

# LED


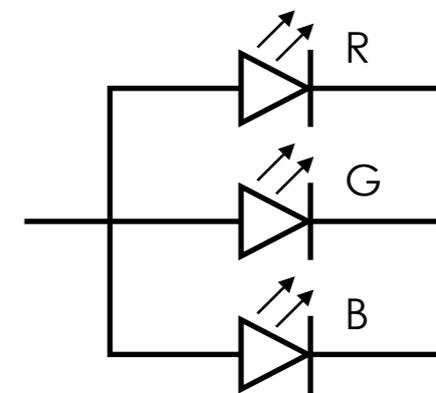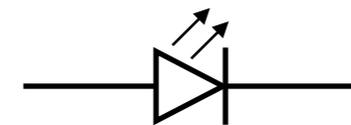
# LED

- ◆ Diode qui émet de la lumière dans le sens passant
- ◆ Nombreuses couleurs disponibles
- ◆ Infra-rouge/Ultra-violet
- ◆ RGB




# LED

$$V_i = V_{LED} + V_R$$

$$V_i = V_{LED} + i_R \times R$$

$$V_i = V_{LED} + i_{LED} \times R$$

$$R = \frac{V_i - V_{LED}}{i_{LED}}$$

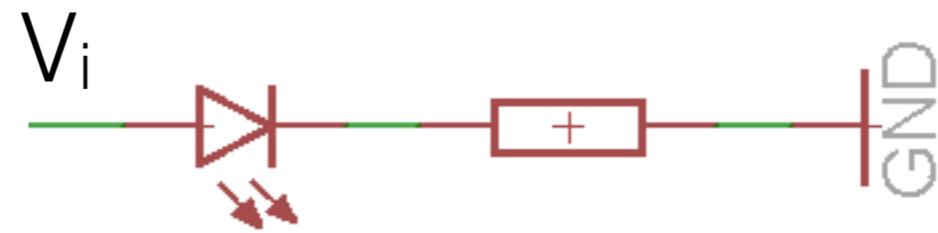


**Absolute Maximum Ratings at  $T_A = 25^\circ\text{C}$** 

Parameter	Value
Peak Forward Current <sup>[1,2]</sup>	300 mA
Average Forward Current <sup>[2]</sup>	20 mA
DC Current <sup>[3]</sup>	30 mA
Power Dissipation	87 mW
Reverse Voltage ( $I_R = 100 \mu\text{A}$ )	5 V
Transient Forward Current (10 $\mu\text{s}$ Pulse) <sup>[4]</sup>	500 mA
LED Junction Temperature	110°C
Operating Temperature Range	-20 to +100°C
Storage Temperature Range	-40 to +100°C

**Electrical/Optical Characteristics at  $T_A = 25^\circ\text{C}$** 



Symbol	Description	Min.	Typ.	Max.	Unit	Test Condition
$V_F$	Forward Voltage		1.8	2.2	V	$I_F = 20 \text{ mA}$
$V_R$	Reverse Breakdown Voltage	5.0	15.0		V	$I_R = 100 \mu\text{A}$
$\lambda_p$	Peak Wavelength		645		nm	Measurement at Peak
$\lambda_d$	Dominant Wavelength		637		nm	Note 1
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spectral Line Halfwidth		20		nm	
$\tau_s$	Speed of Response		30		ns	Exponential Time Constant, $e^{-t/T_s}$
C	Capacitance		30		pF	$V_F = 0, f = 1 \text{ MHz}$
$R\theta_{J-PIN}$	Thermal Resistance		260 <sup>[3]</sup> 210 <sup>[4]</sup> 290 <sup>[5]</sup>		°C/W	Junction to Cathode Lead
$\eta_v$	Luminous Efficacy		80		lm/W	Note 2

# Transistor

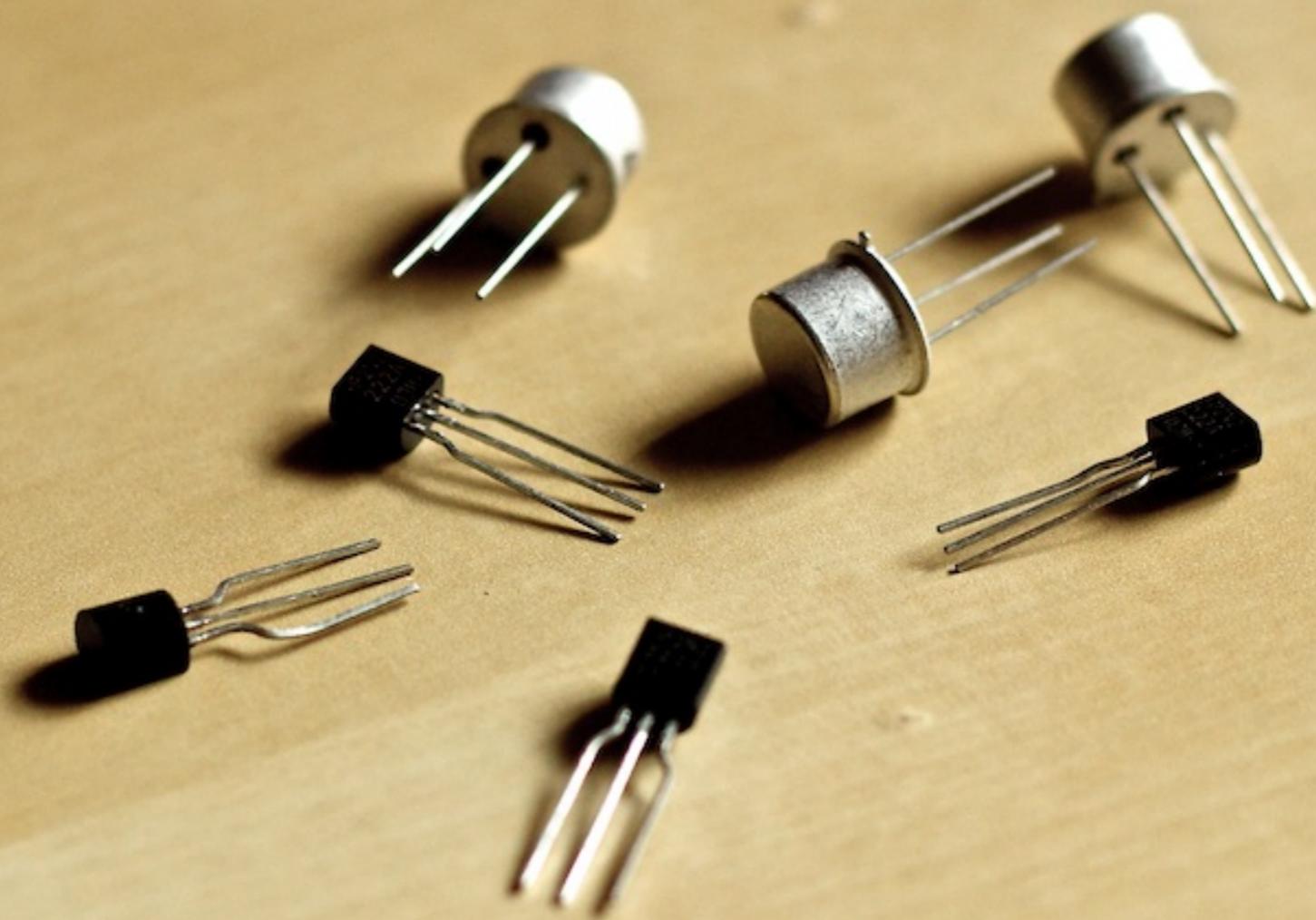
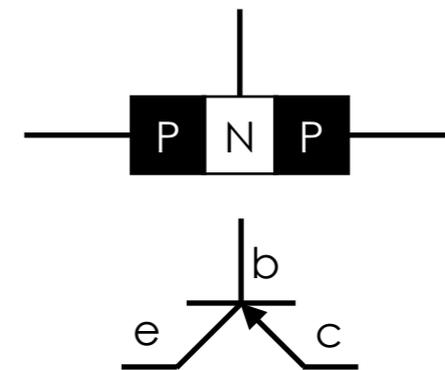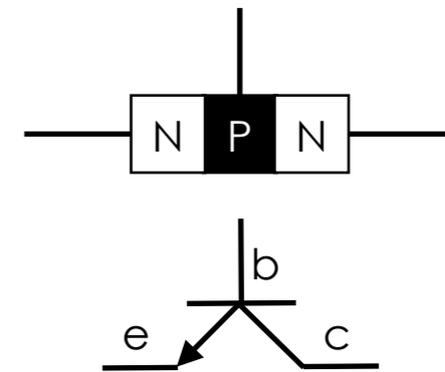
# Transistor

- ◆ Assemblage de trois semi-conducteurs
- ◆ Activation : **courant** à la base
- ◆ **NPN** : base N, collecteur et émetteur P
  - ◆ Activé quand la base est plus positive que l'émetteur
- ◆ **PNP** : base P, collecteur et émetteur N
  - ◆ Activé quand la base est plus négative que l'émetteur




# FET

- ◆ Transistor à effet de champ
- ◆ Activation : **tension** à la base
  - + Pas besoin de courant pour activer la porte
  - Plus fragiles que les transistors
- ◆ Type N / Type P
  - ◆ Base ⇒ grille
  - ◆ Collecteur ⇒ source
  - ◆ Émetteur ⇒ drain

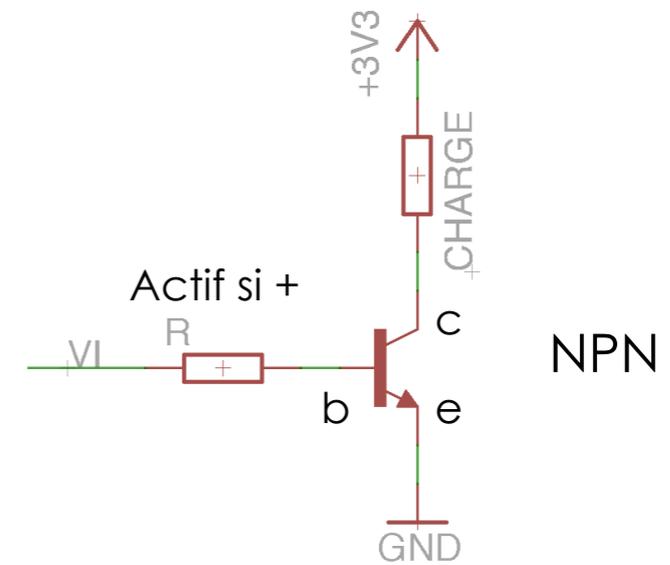
# Applications


- ◆ Interrupteur programmable
  - ◆ Transistor en mode saturé
  - ◆ Contrôler un circuit de puissance avec un circuit logique



- ◆ Amplificateur linéaire



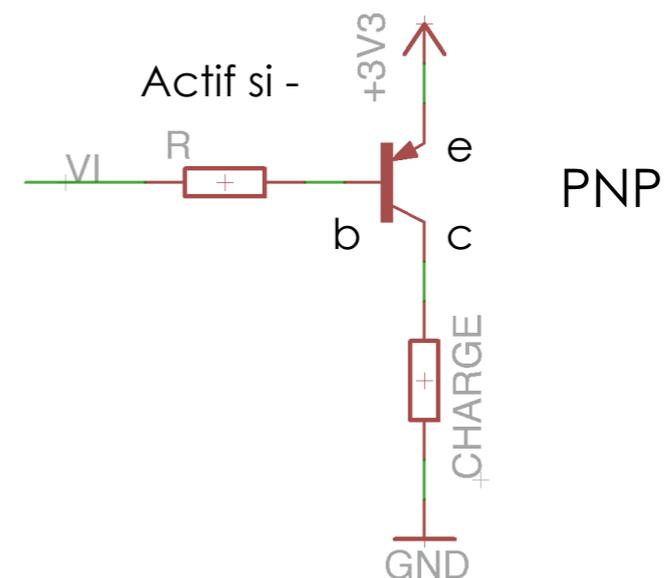
- ◆  $i_c = i_b \times h_{FE}$
- ◆  $R_b \approx V_i / (3 \times I_b)$



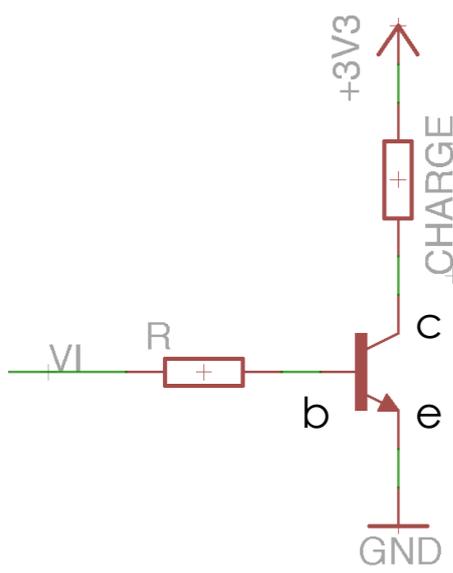


Symbol	Parameter	Conditions	Min.	Max.	Unit
<b>Off Characteristics</b>					
$BV_{(BR)CEO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage <sup>(4)</sup>	$I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 0$	40		V
$BV_{(BR)CBO}$	Collector-Base Breakdown Voltage	$I_C = 10 \text{ }\mu\text{A}, I_E = 0$	75		V
$BV_{(BR)EBO}$	Emitter-Base Breakdown Voltage	$I_E = 10 \text{ }\mu\text{A}, I_C = 0$	6.0		V
$I_{CEX}$	Collector Cut-Off Current	$V_{CE} = 60 \text{ V}, V_{EB(off)} = 3.0 \text{ V}$		10	nA
$I_{CBO}$	Collector Cut-Off Current	$V_{CB} = 60 \text{ V}, I_E = 0$		0.01	$\mu\text{A}$
		$V_{CB} = 60 \text{ V}, I_E = 0, T_A = 125^\circ\text{C}$		10	
$I_{EBO}$	Emitter Cut-Off Current	$V_{EB} = 3.0 \text{ V}, I_C = 0$		10	nA
$I_{BL}$	Base Cut-Off Current	$V_{CE} = 60 \text{ V}, V_{EB(off)} = 3.0 \text{ V}$		20	nA
<b>On Characteristics</b>					
$h_{FE}$	DC Current Gain	$I_C = 0.1 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V}$	35		
		$I_C = 1.0 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V}$	50		
		$I_C = 10 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V}$	75		
		$I_C = 10 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V}, T_A = -55^\circ\text{C}$	35		
		$I_C = 150 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V}^{(4)}$	100	300	
		$I_C = 150 \text{ mA}, V_{CE} = 1 \text{ V}^{(4)}$	50		
		$I_C = 500 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V}^{(4)}$	40		
$V_{CE(sat)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage <sup>(4)</sup>	$I_C = 150 \text{ mA}, I_B = 15 \text{ mA}$		0.3	V
		$I_C = 500 \text{ mA}, I_B = 50 \text{ mA}$		1.0	
$V_{BE(sat)}$	Base-Emitter Saturation Voltage <sup>(4)</sup>	$I_C = 150 \text{ mA}, I_B = 15 \text{ mA}$	0.6	1.2	V
		$I_C = 500 \text{ mA}, I_B = 50 \text{ mA}$		2.0	

# Portes logiques

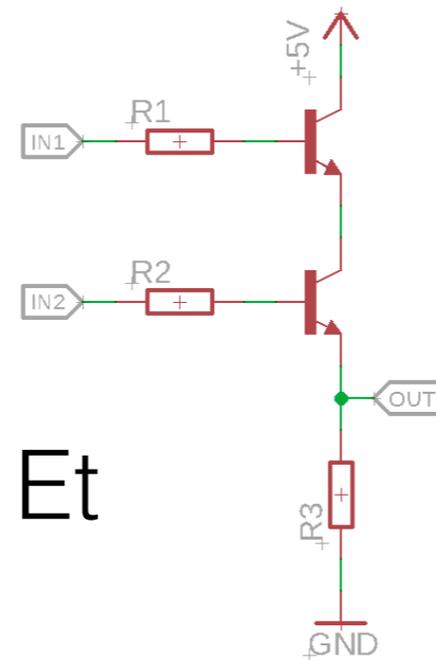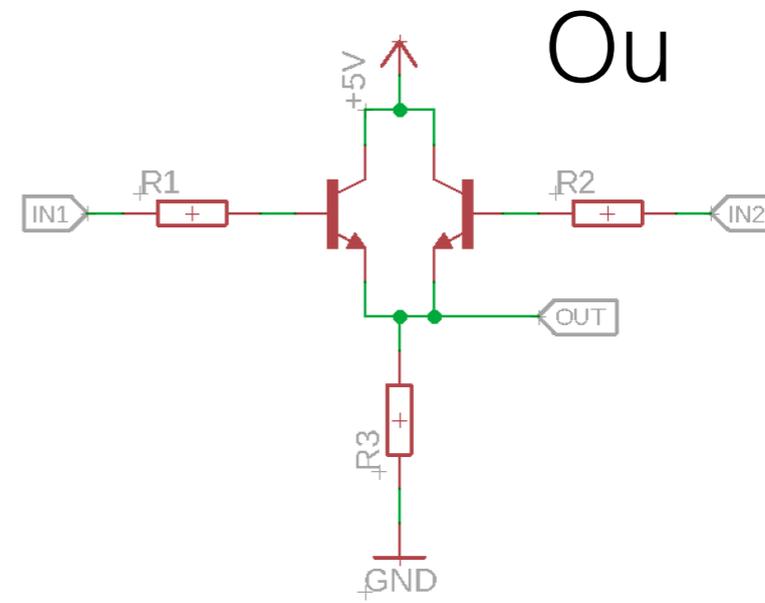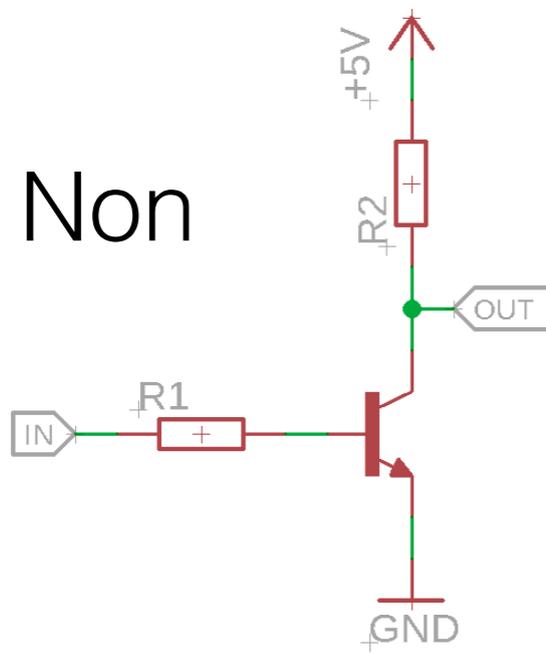


# Norme TTL

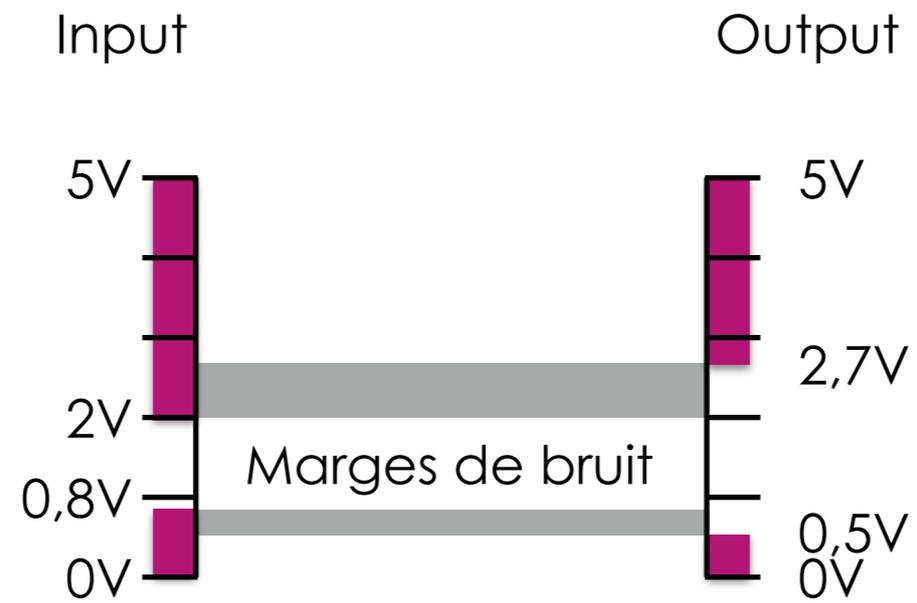


# Norme CMOS



Input

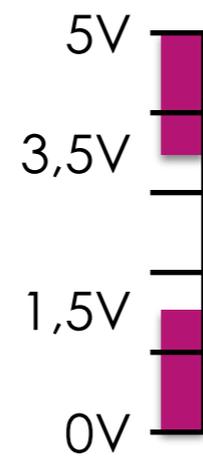

Output

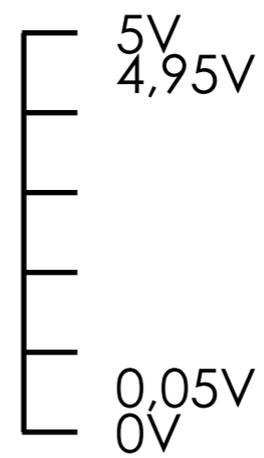


# Résolution de circuit

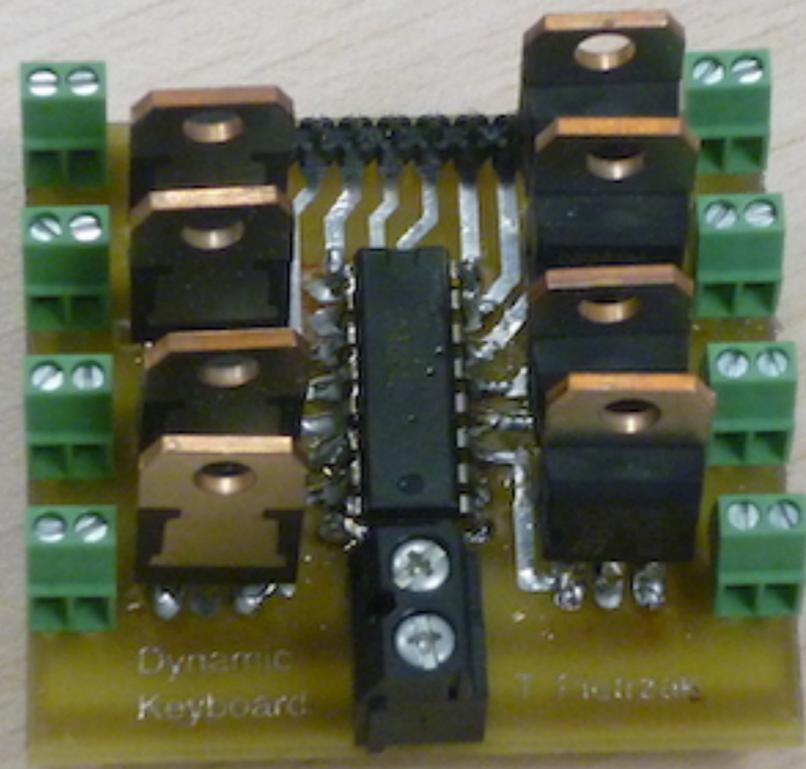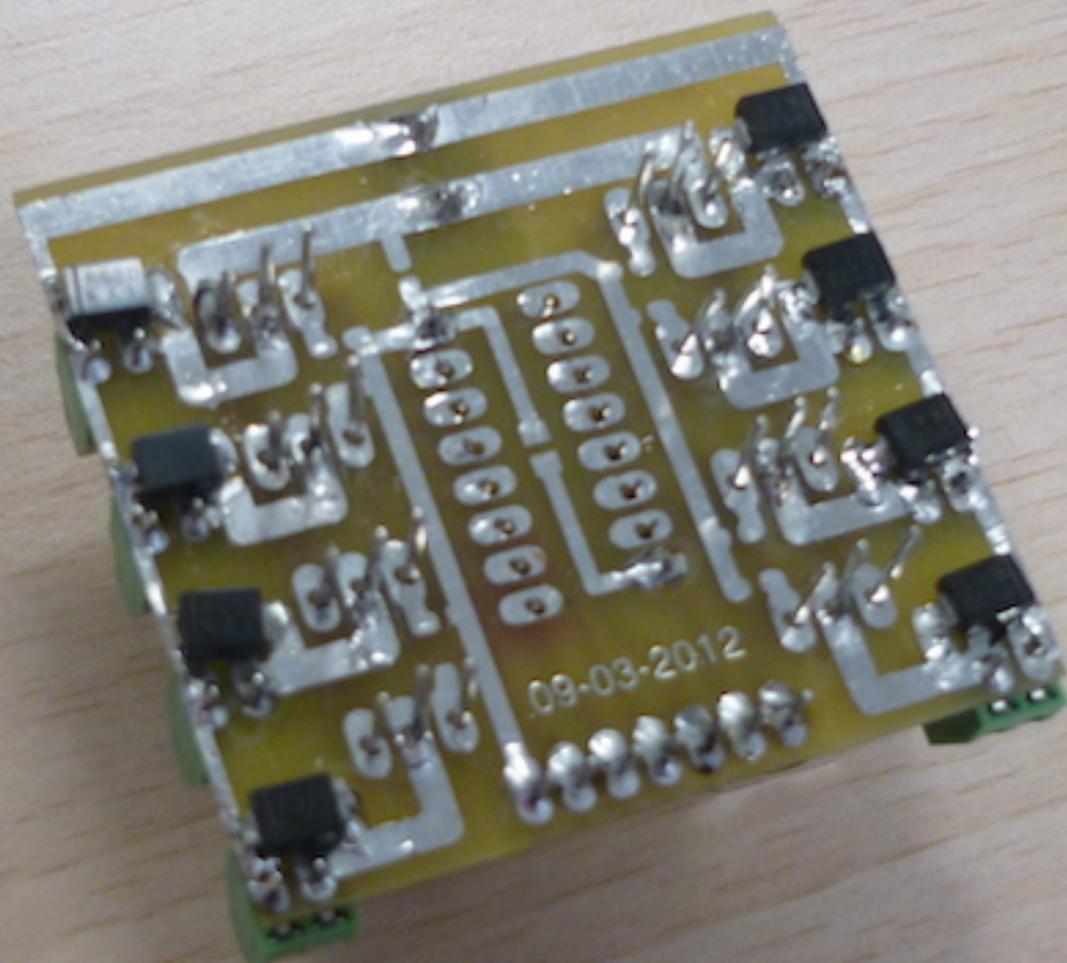

# Lois de Kirchhoff


## Loi des nœuds

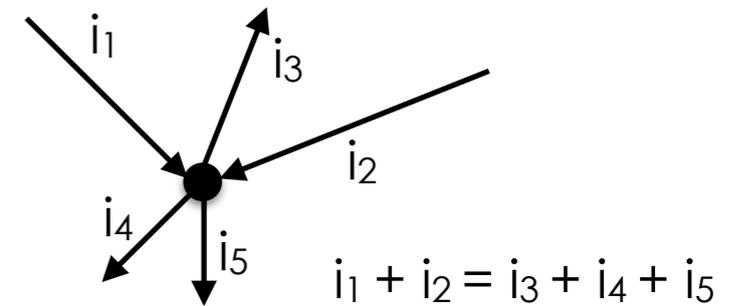

La somme des intensités des courants qui entrent par un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui sortent du même nœud.
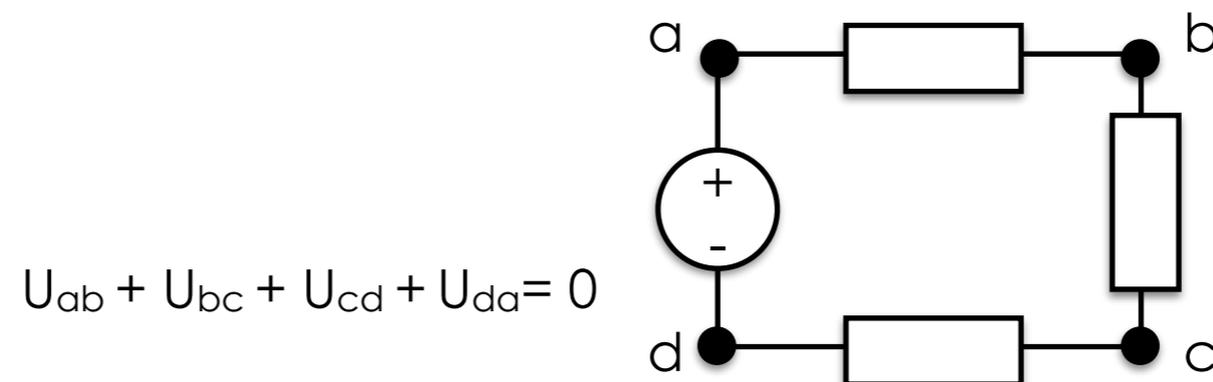
## Loi des mailles

Dans une maille la somme algébrique des différences de potentiel est constamment nulle.



# Méthode tension de nœuds

- ◆ Choisir une référence : la masse
- ◆ Donner un nom aux autres voltages de nœuds
- ◆ Résoudre les nœuds faciles en premier
- ◆ Écrire les lois de Kirchhoff pour chaque nœud
- ◆ Résoudre le système d'équations pour toutes les tensions de nœuds
- ◆ Résoudre les courants avec la loi d'Ohm

# Exemple


$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 60\Omega$$

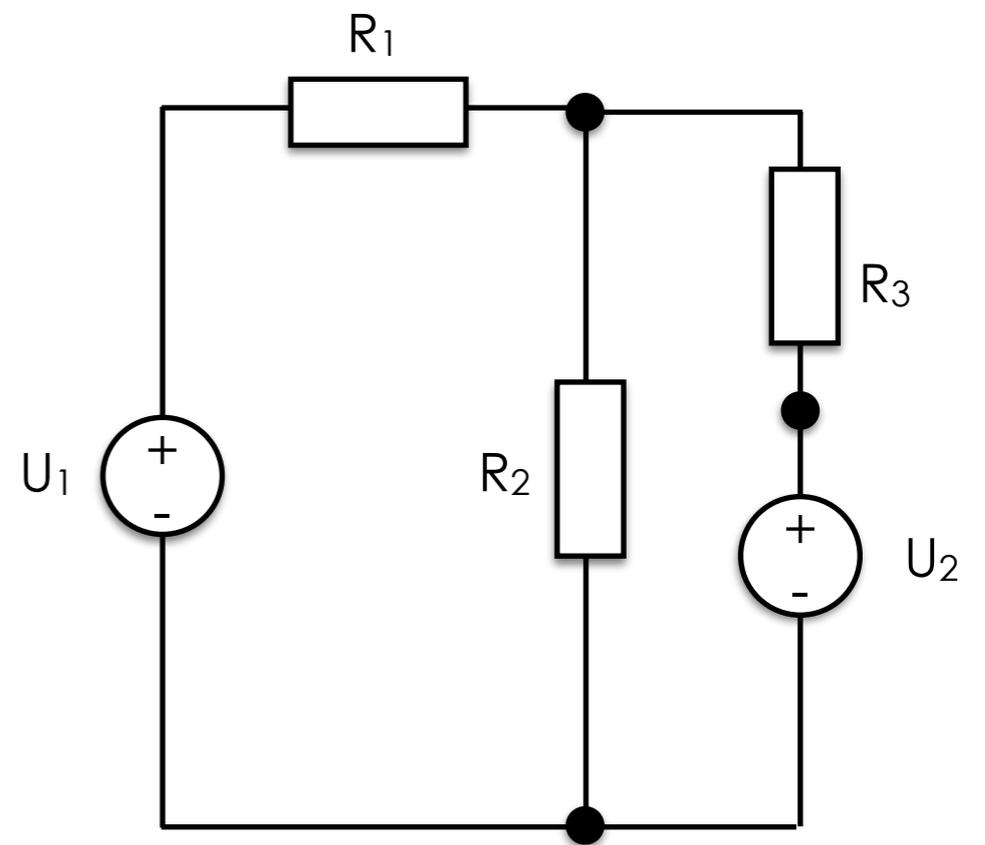

# Exemple


$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 60\Omega$$

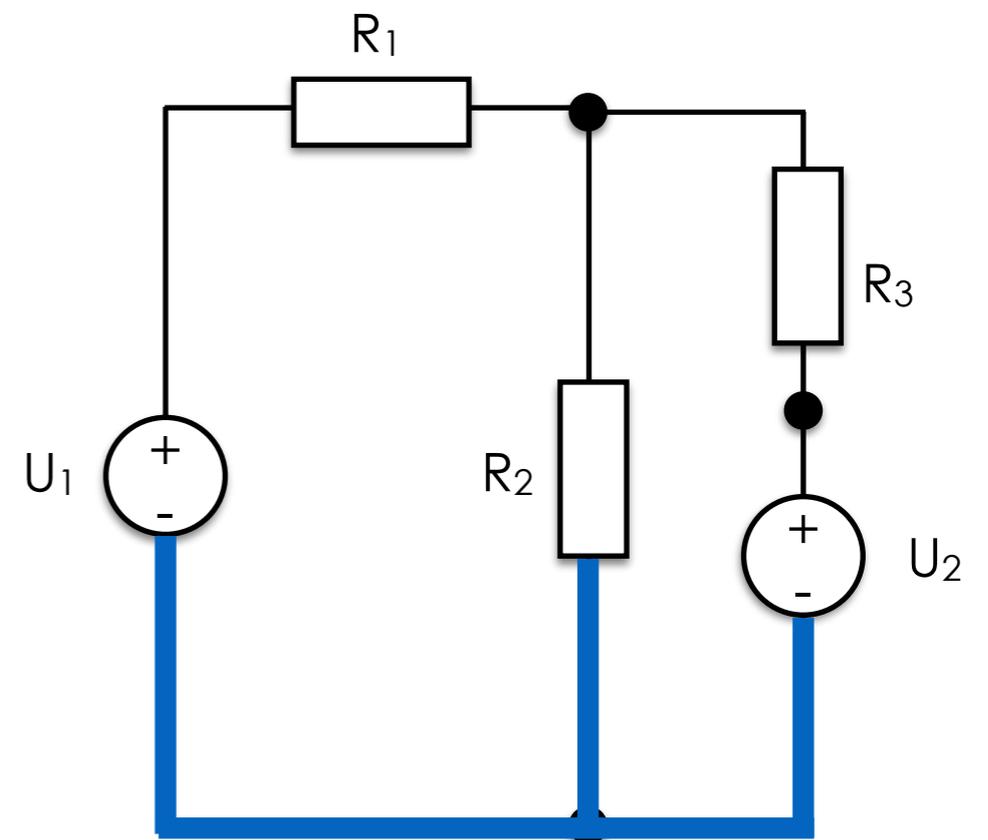

# Exemple


$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 60\Omega$$

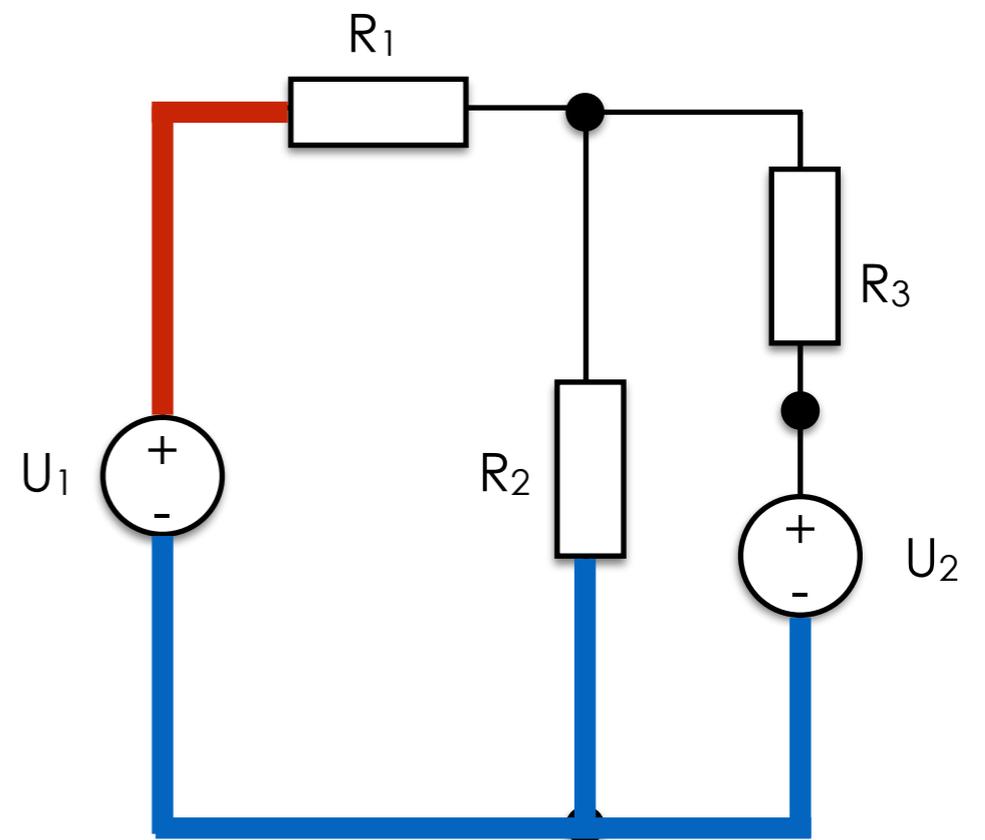

# Exemple


$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 60\Omega$$

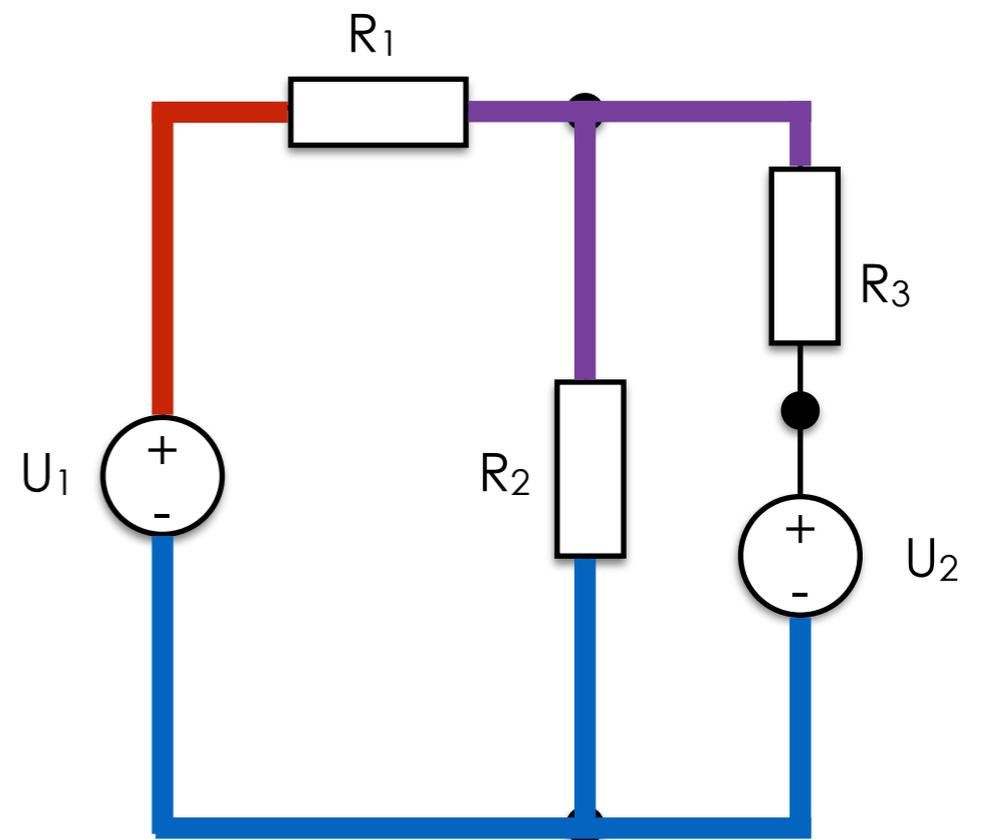

# Exemple


$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 60\Omega$$

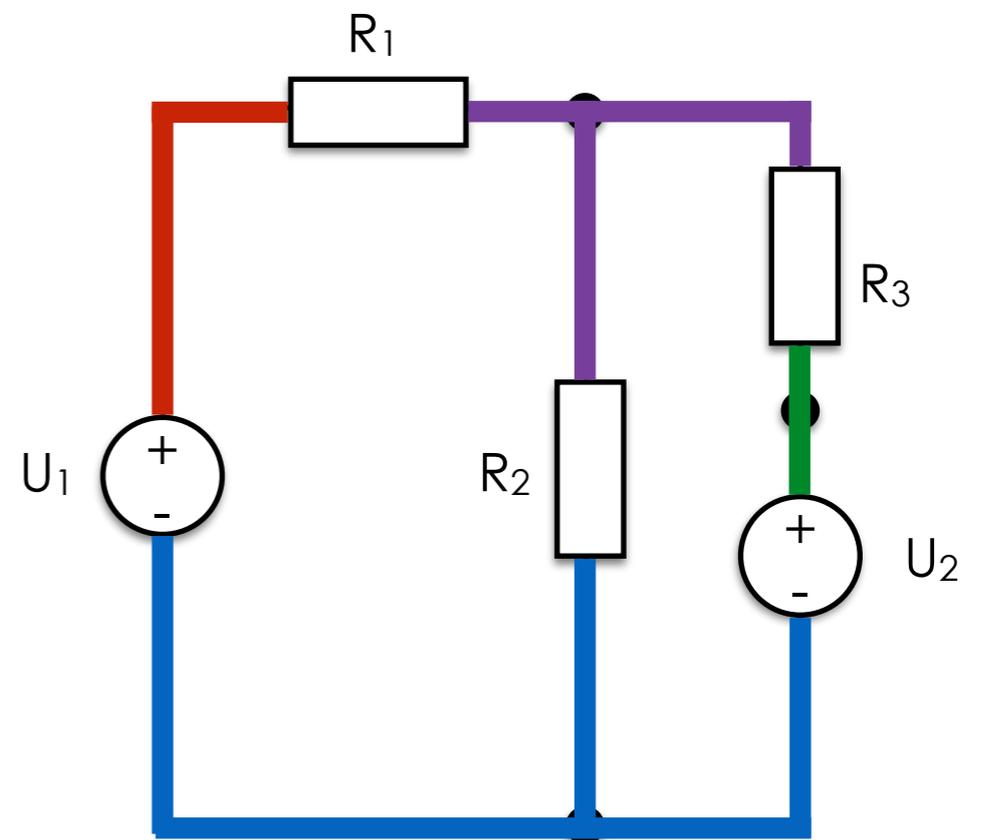

# Exemple


$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 60\Omega$$

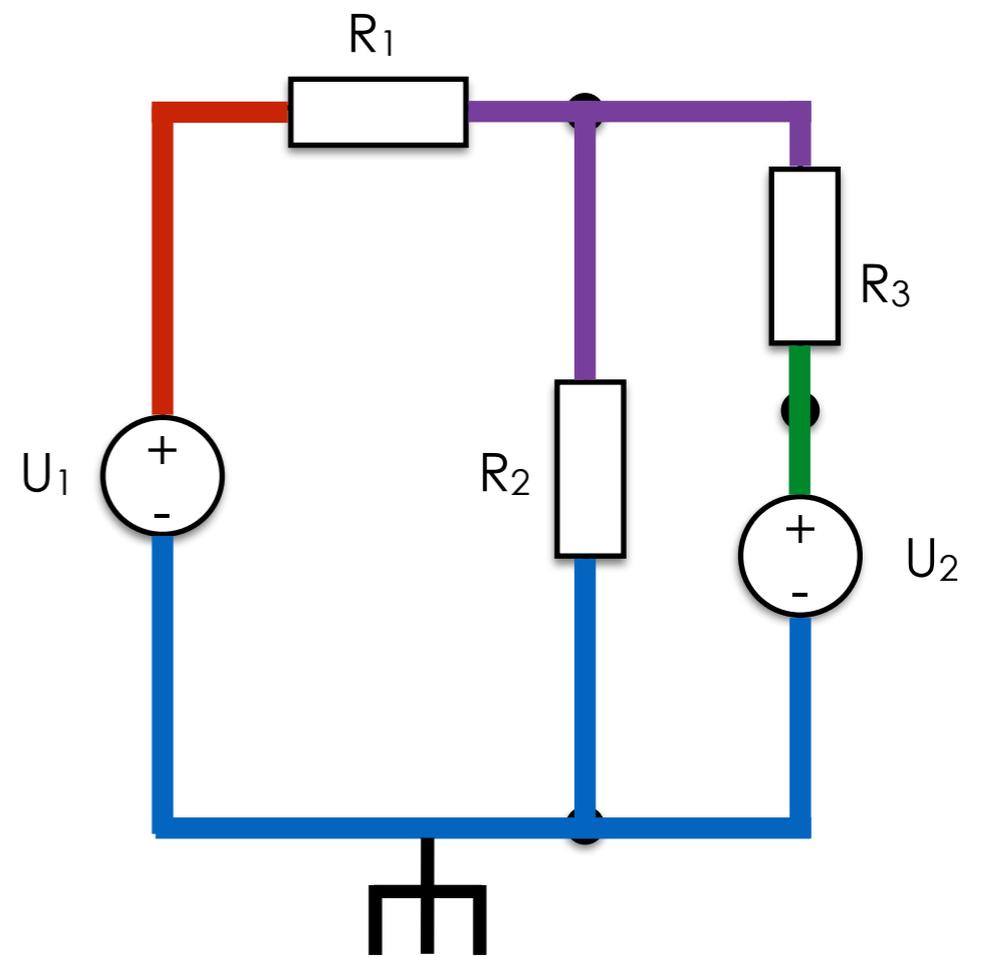

# Exemple


$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 60\Omega$$

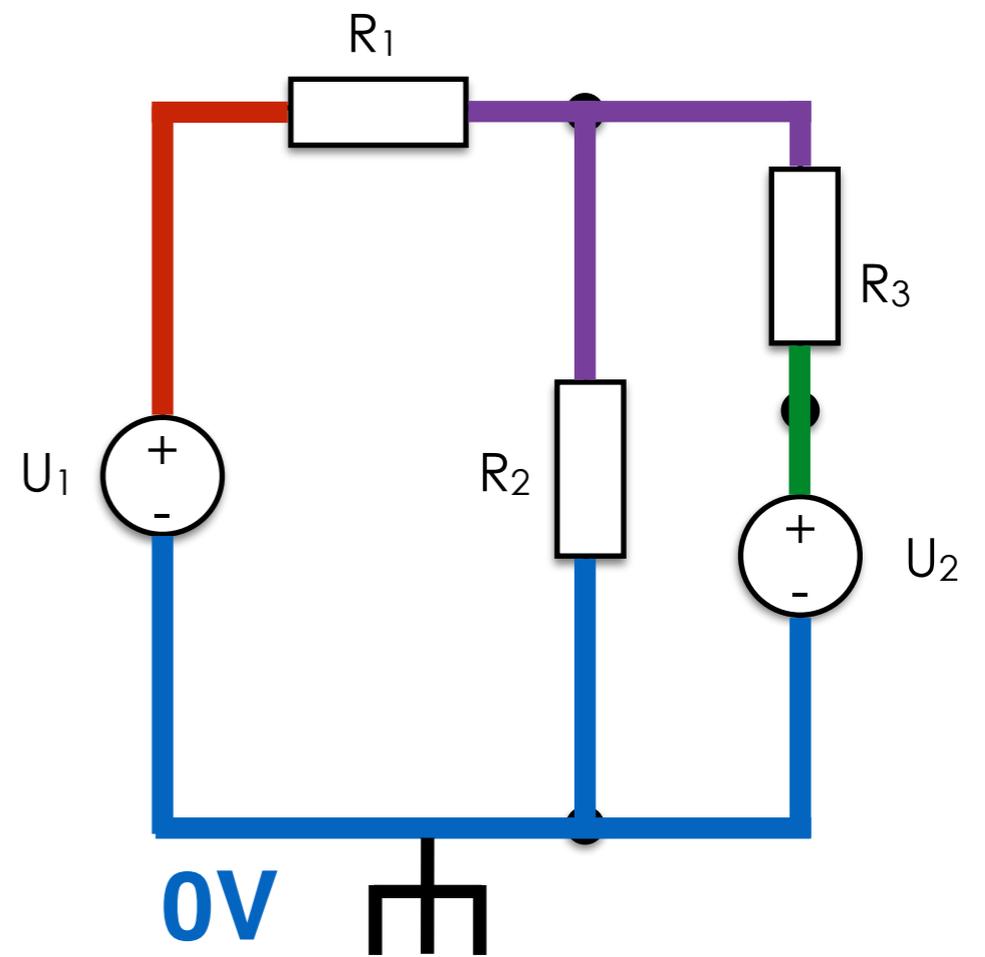

# Exemple


$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 60\Omega$$

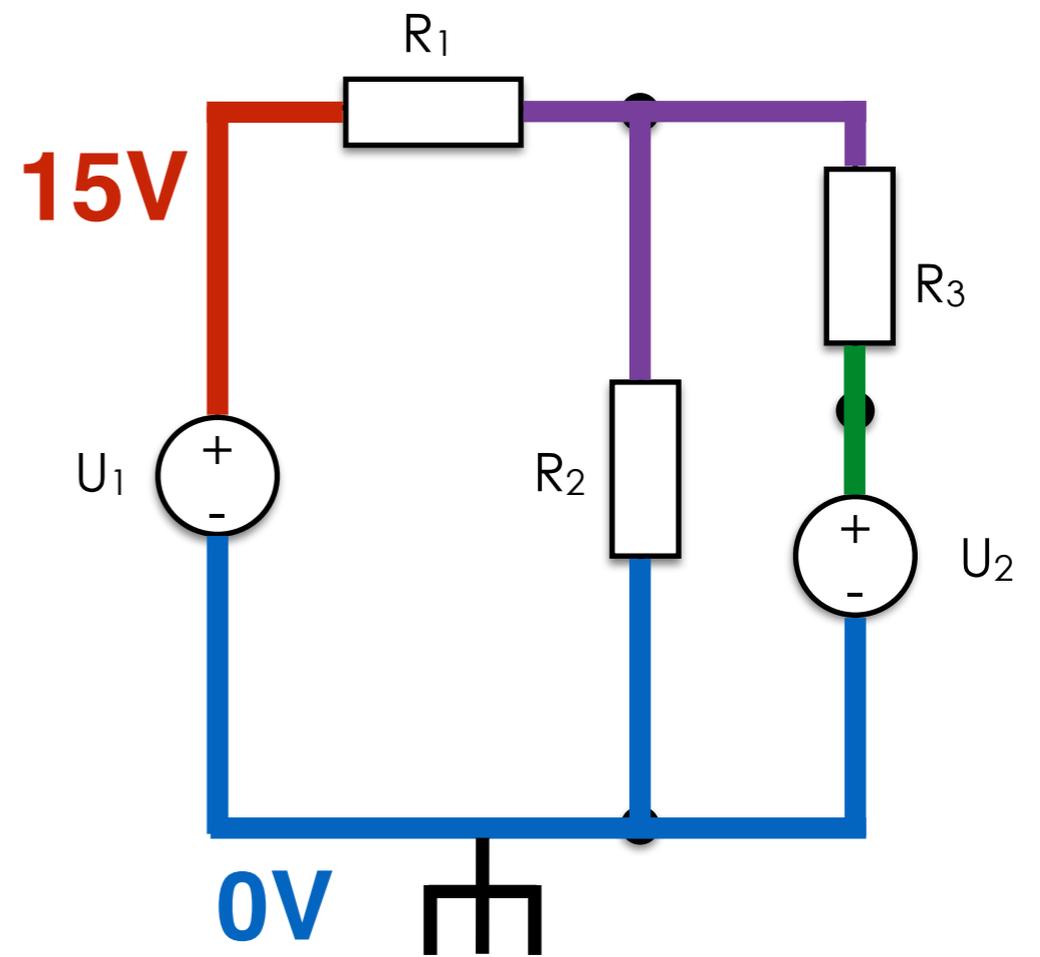

# Exemple


$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 60\Omega$$

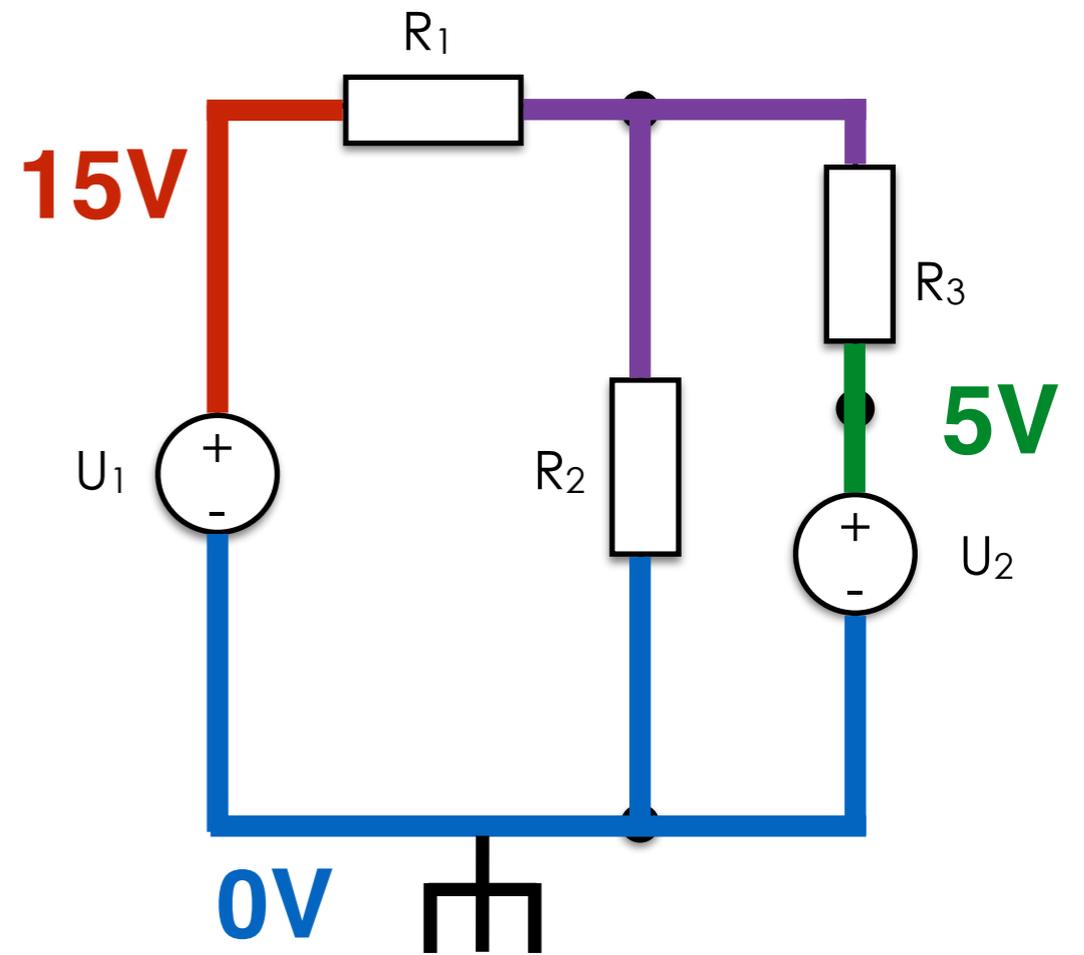

# Exemple


$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 60\Omega$$

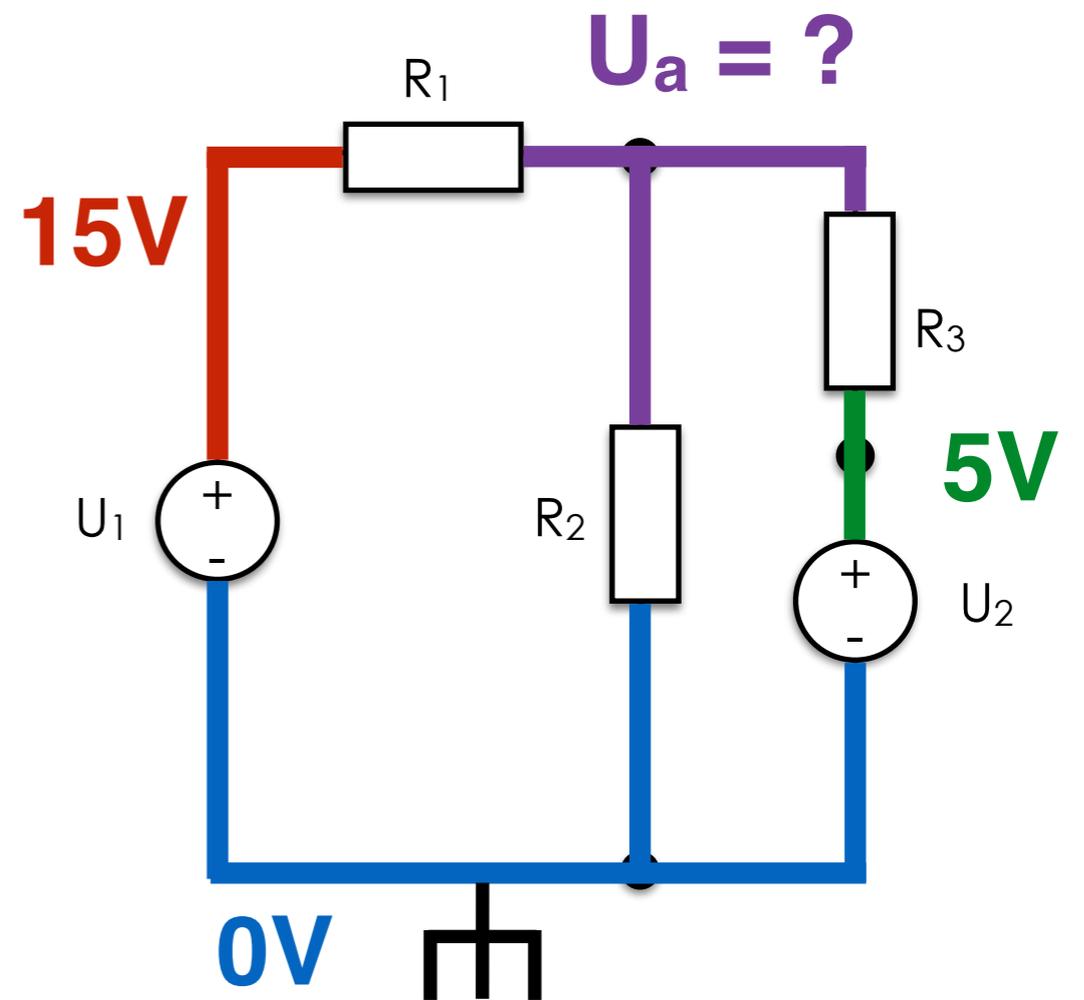

# Exemple


$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega \quad i_{R1} = (15 - U_a) / 15$$

$$R_2 = 20\Omega \quad i_{R2} = U_a / 20$$
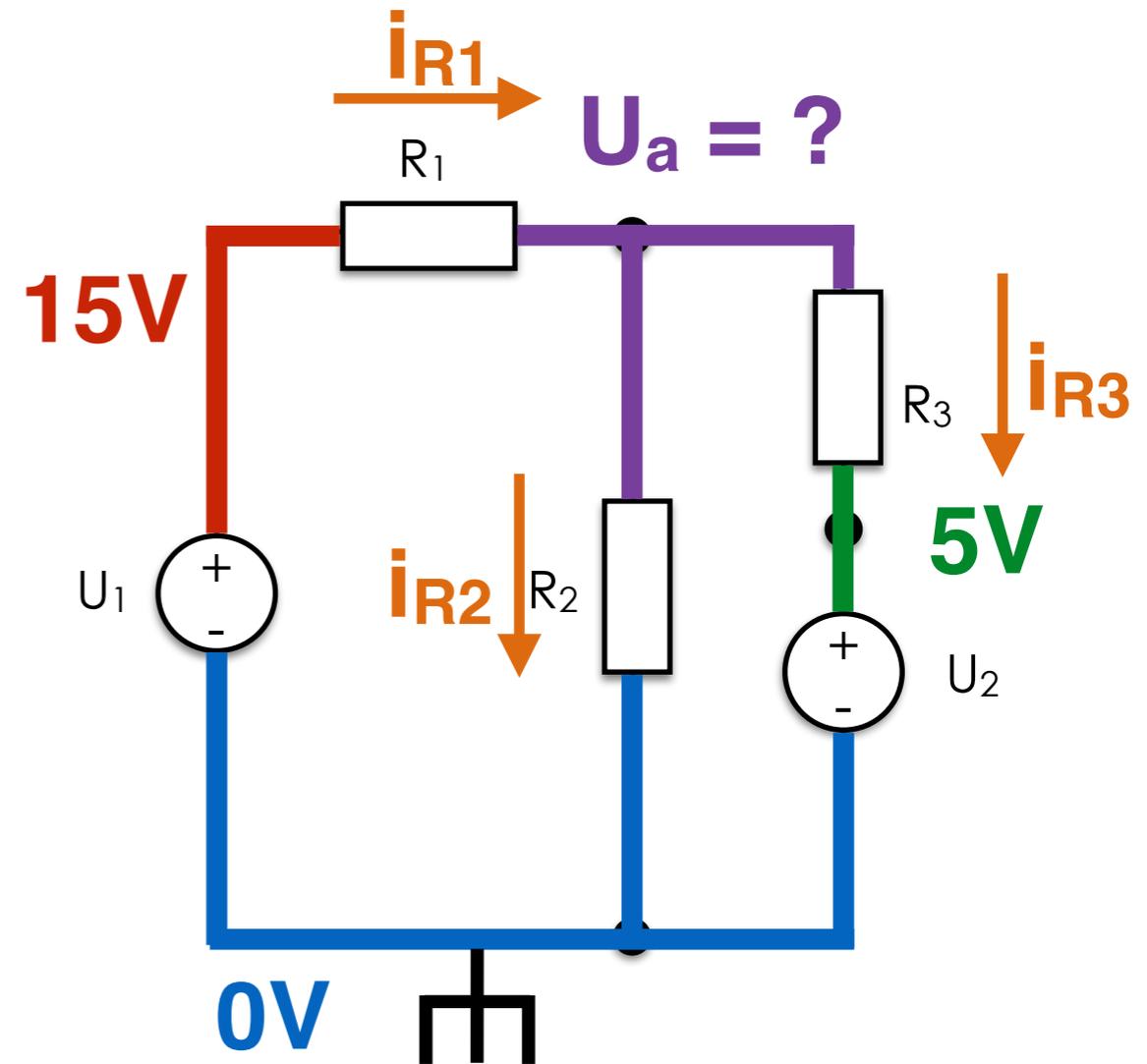
$$R_3 = 60\Omega \quad i_{R3} = (U_a - 5) / 60$$



# Exemple

$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega \quad i_{R1} = (15 - U_a) / 15$$

$$R_2 = 20\Omega \quad i_{R2} = U_a / 20$$


$$R_3 = 60\Omega \quad i_{R3} = (U_a - 5) / 60$$

$$(15 - U_a) / 15 = U_a / 20 + (U_a - 5) / 60$$

$$4 \times (15 - U_a) = 3 U_a + U_a - 5$$

$$60 - 4 U_a = 4 U_a - 5$$

$$8 U_a = 65$$

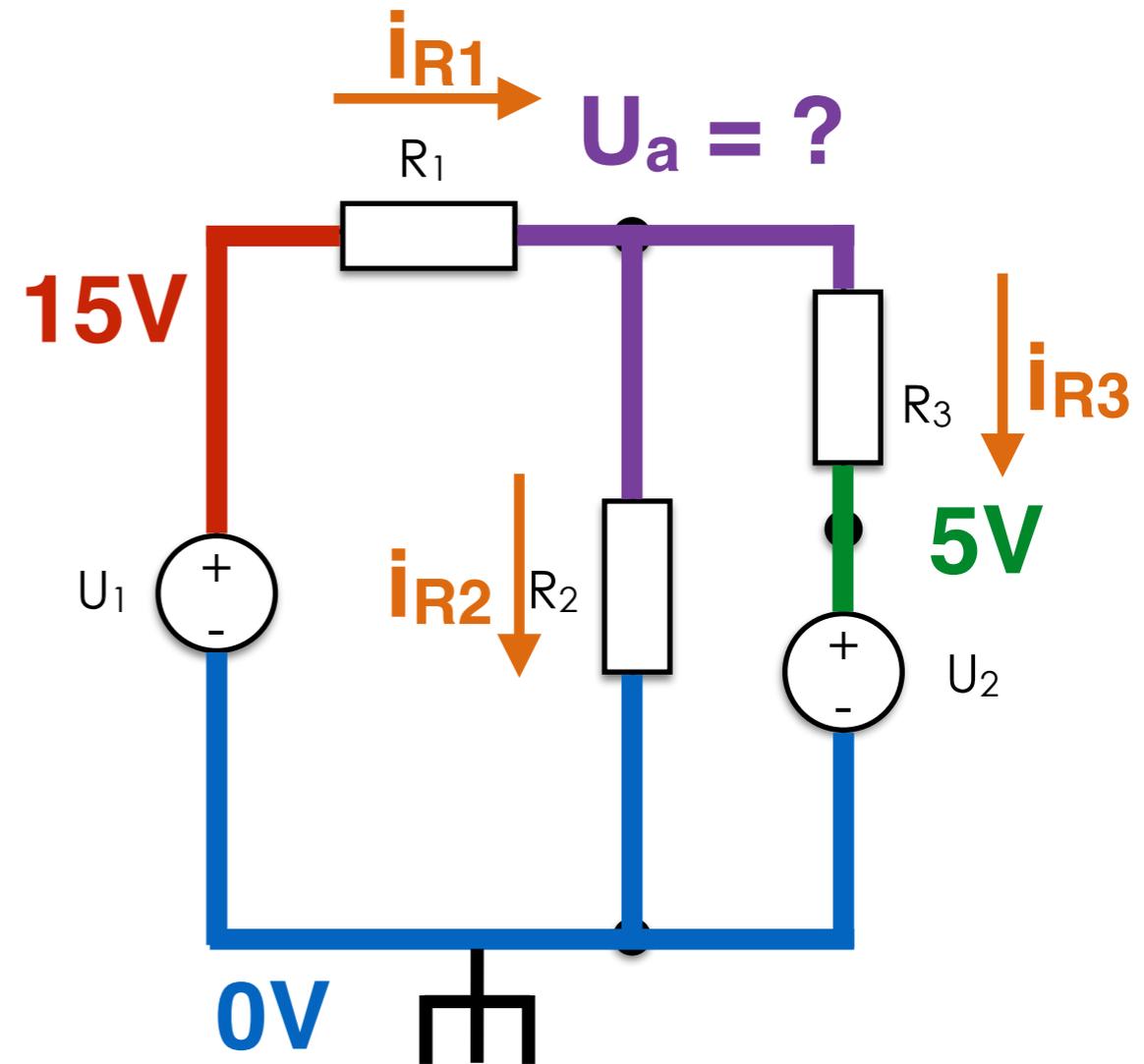

# Exemple

$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega \quad i_{R1} = (15 - U_a) / 15$$

$$R_2 = 20\Omega \quad i_{R2} = U_a / 20$$


$$R_3 = 60\Omega \quad i_{R3} = (U_a - 5) / 60$$

$$(15 - U_a) / 15 = U_a / 20 + (U_a - 5) / 60$$

$$4 \times (15 - U_a) = 3 U_a + U_a - 5$$

$$60 - 4 U_a = 4 U_a - 5$$

$$8 U_a = 65$$

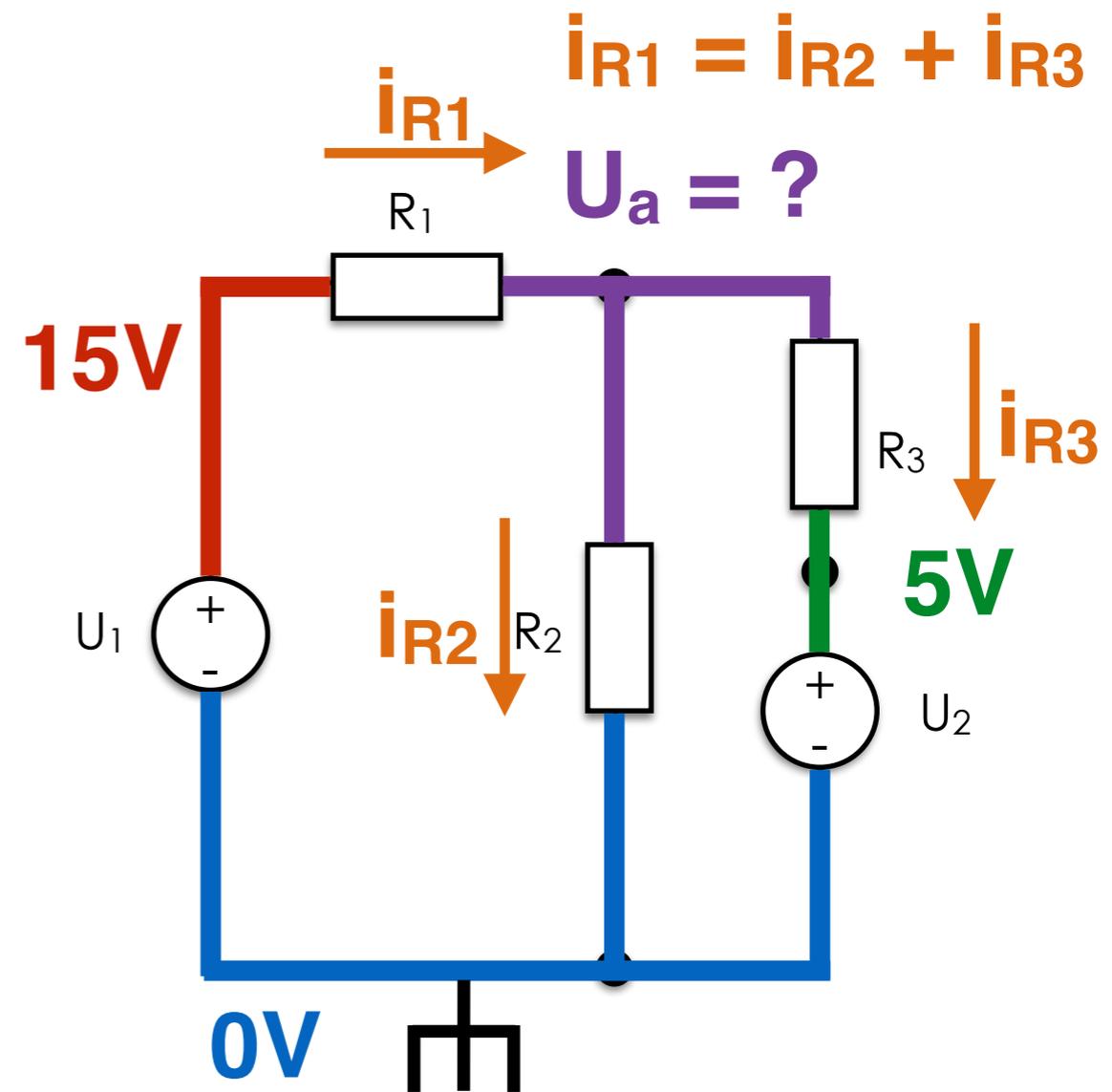

# Exemple

$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega \quad i_{R1} = (15 - U_a) / 15$$

$$R_2 = 20\Omega \quad i_{R2} = U_a / 20$$

$$R_3 = 60\Omega \quad i_{R3} = (U_a - 5) / 60$$


$$(15 - U_a) / 15 = U_a / 20 + (U_a - 5) / 60$$

$$4 \times (15 - U_a) = 3 U_a + U_a - 5$$

$$60 - 4 U_a = 4 U_a - 5$$

$$8 U_a = 65$$

$$U_a = 8,125V$$

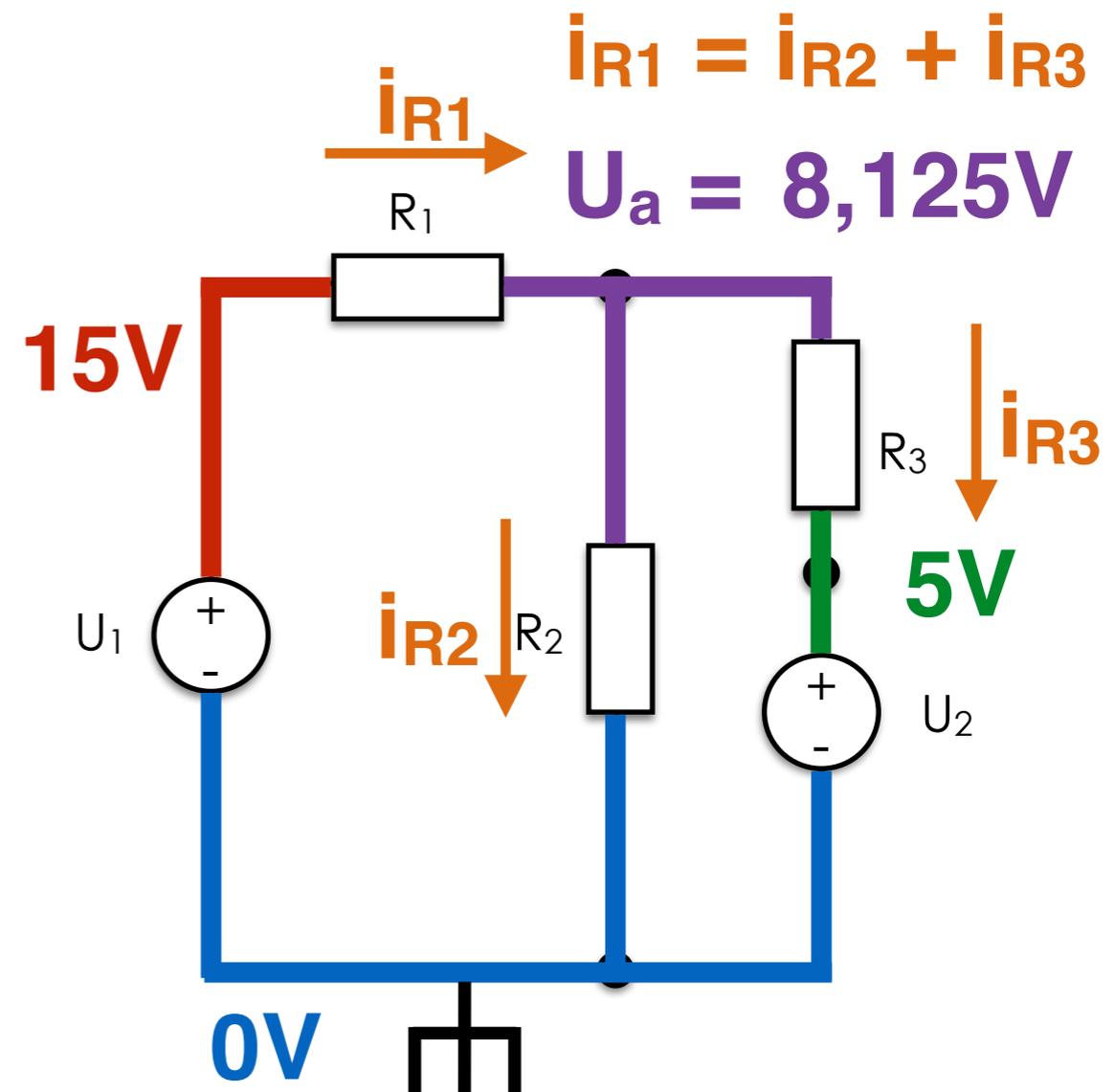

# Exemple

$$U_1 = 15V$$

$$U_2 = 5V$$

$$R_1 = 15\Omega \quad i_{R1} = (15 - U_a) / 15 = 0,45A$$

$$R_2 = 20\Omega \quad i_{R2} = U_a / 20 = 0,40A$$

$$R_3 = 60\Omega \quad i_{R3} = (U_a - 5) / 60 = 0,05A$$


$$(15 - U_a) / 15 = U_a / 20 + (U_a - 5) / 60$$

$$4 \times (15 - U_a) = 3 U_a + U_a - 5$$


$$60 - 4 U_a = 4 U_a - 5$$

$$8 U_a = 65$$

$$U_a = 8,125V$$

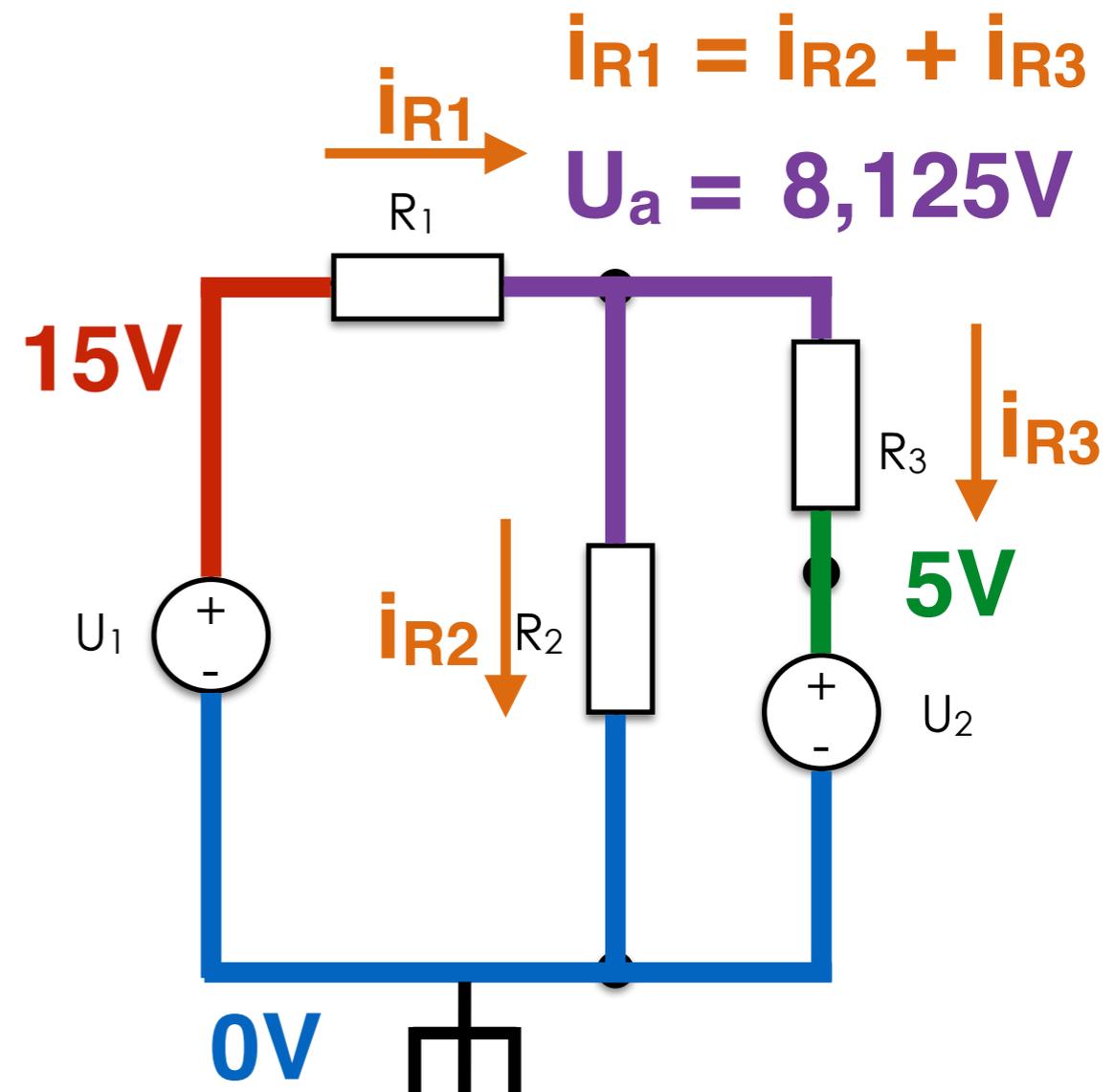


# Porte H

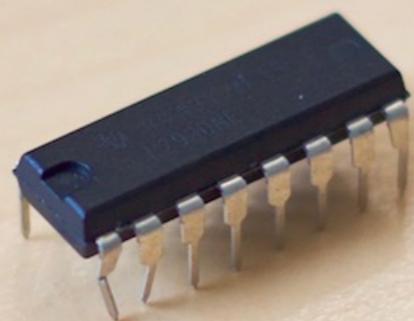


# Commander un moteur

Simple


Un seul sens

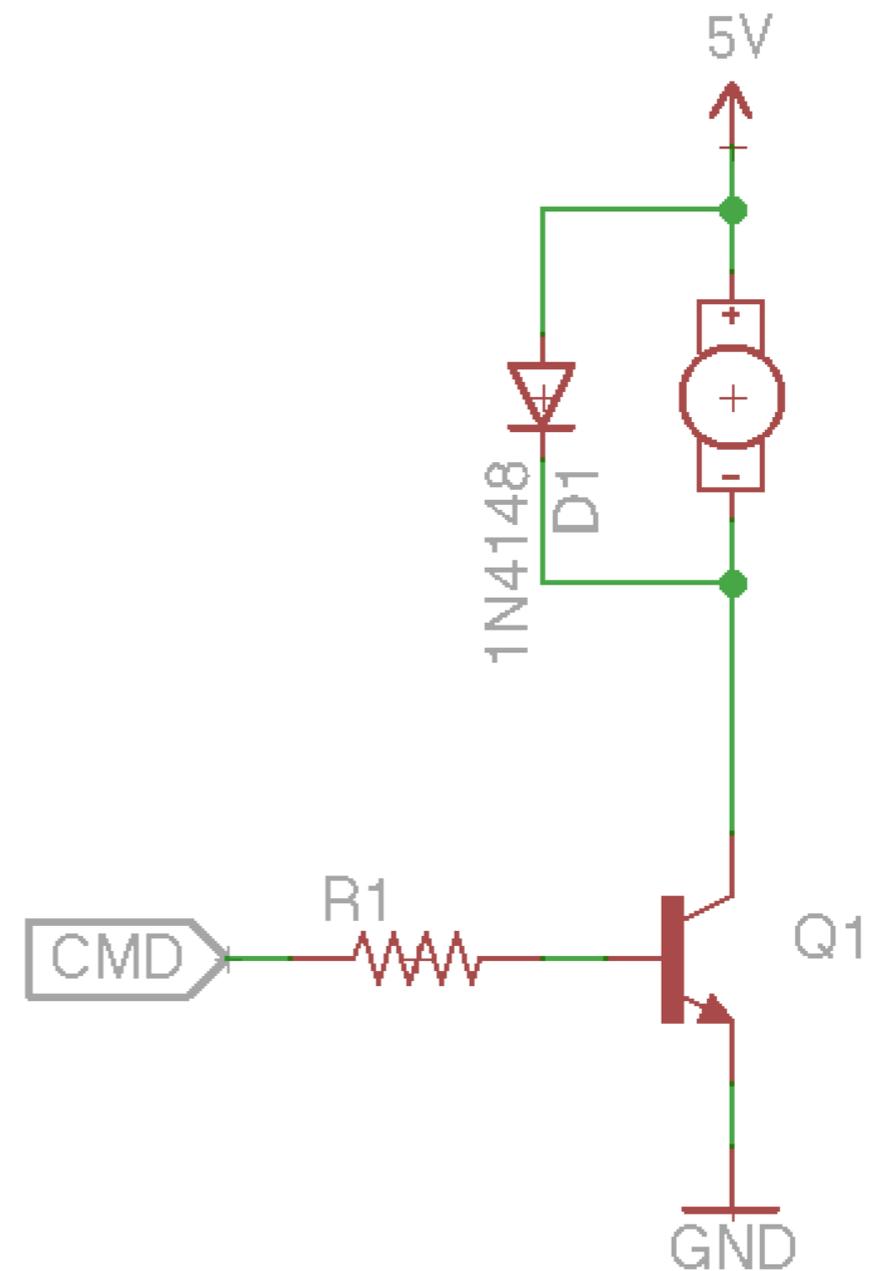


# Porte en H

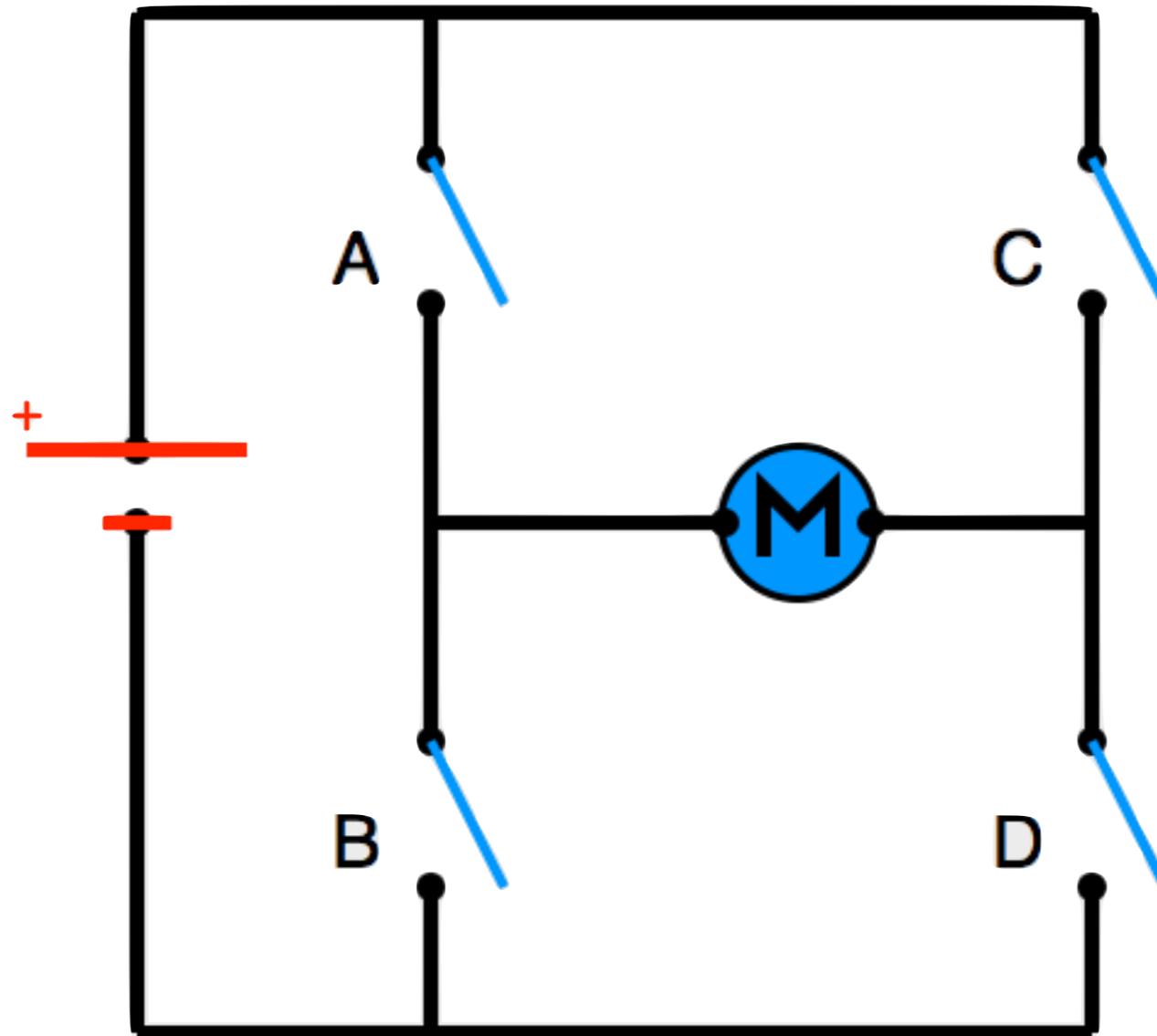


# Porte en H

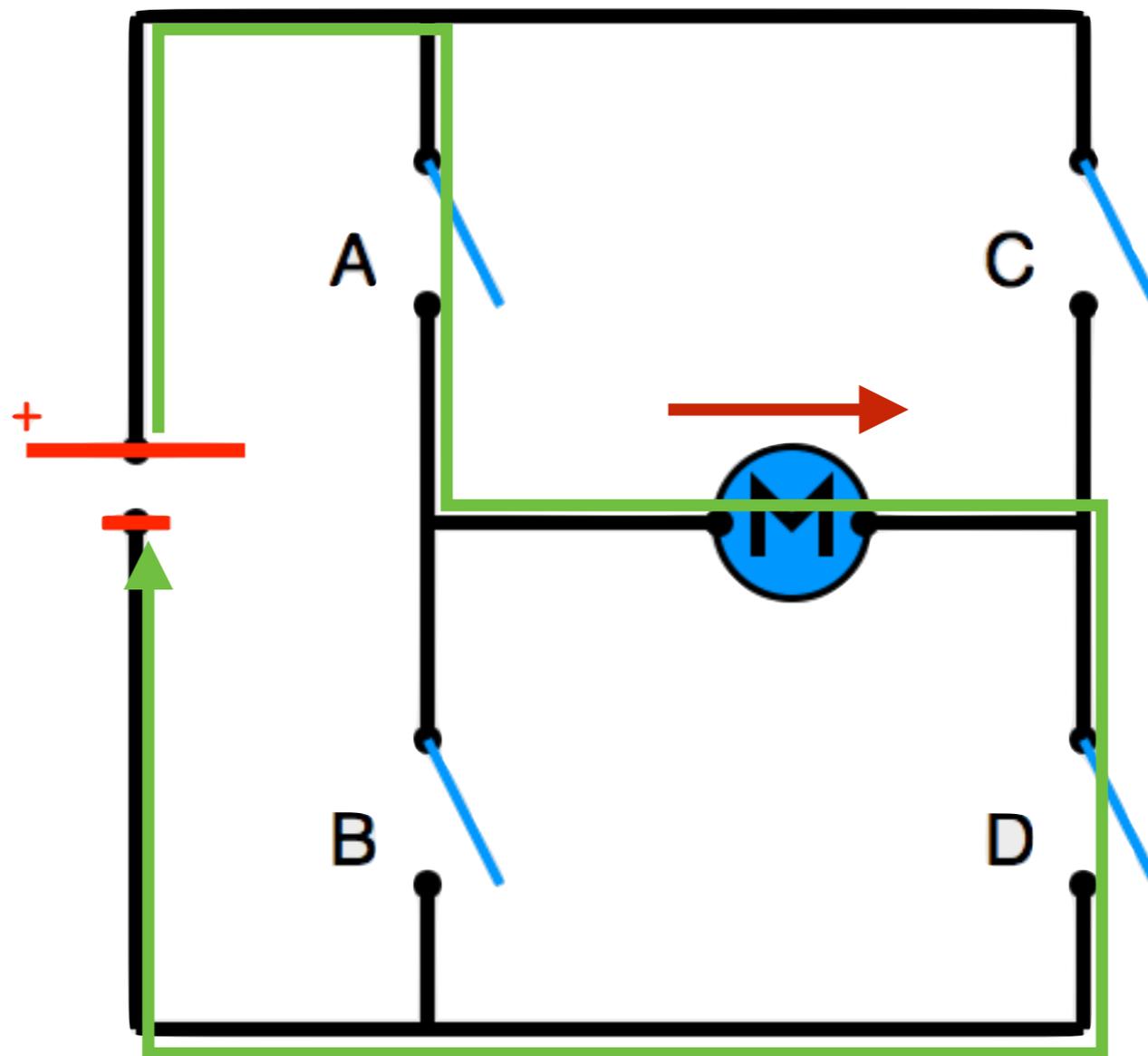

# Porte en H

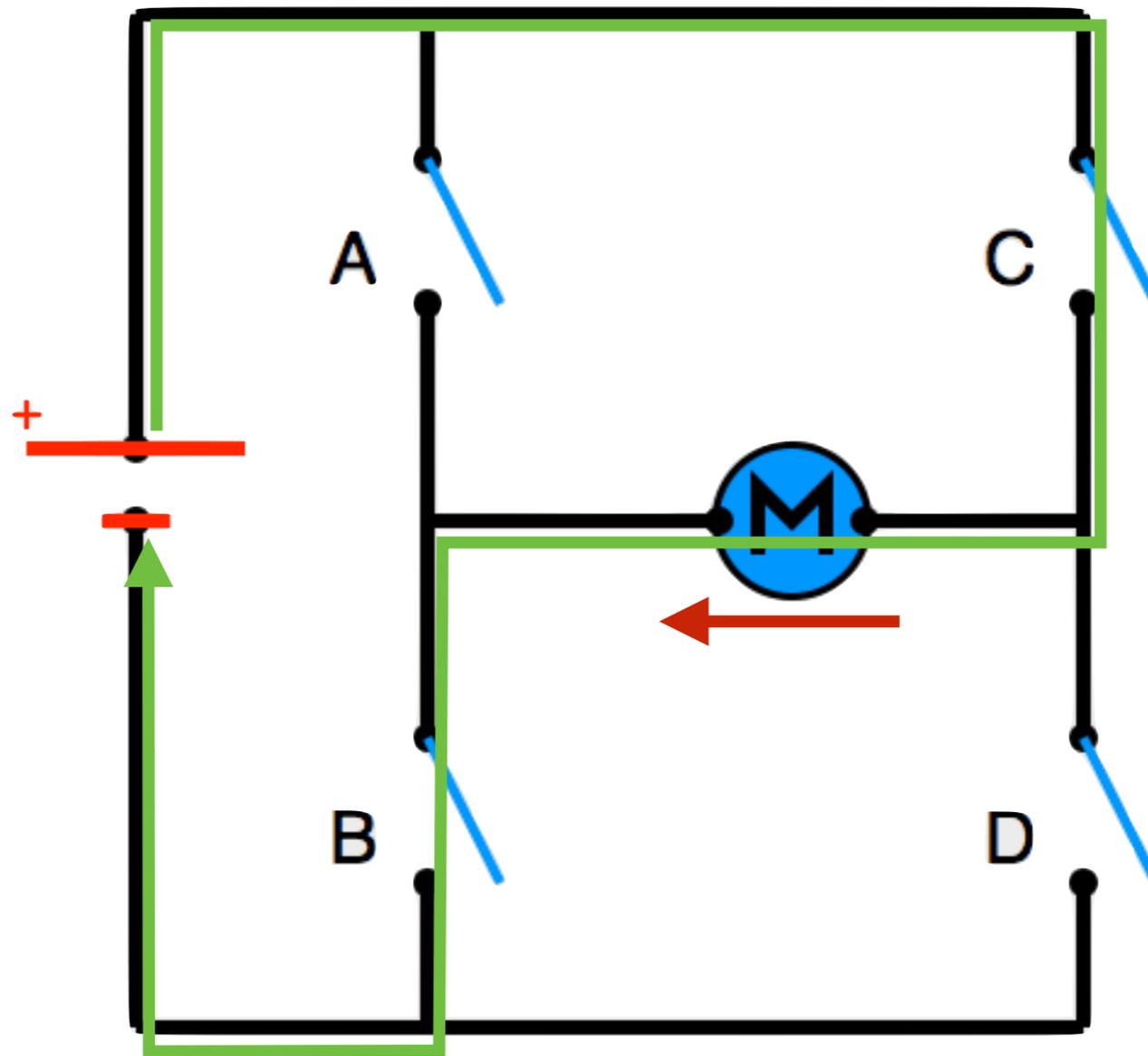


# Porte en H

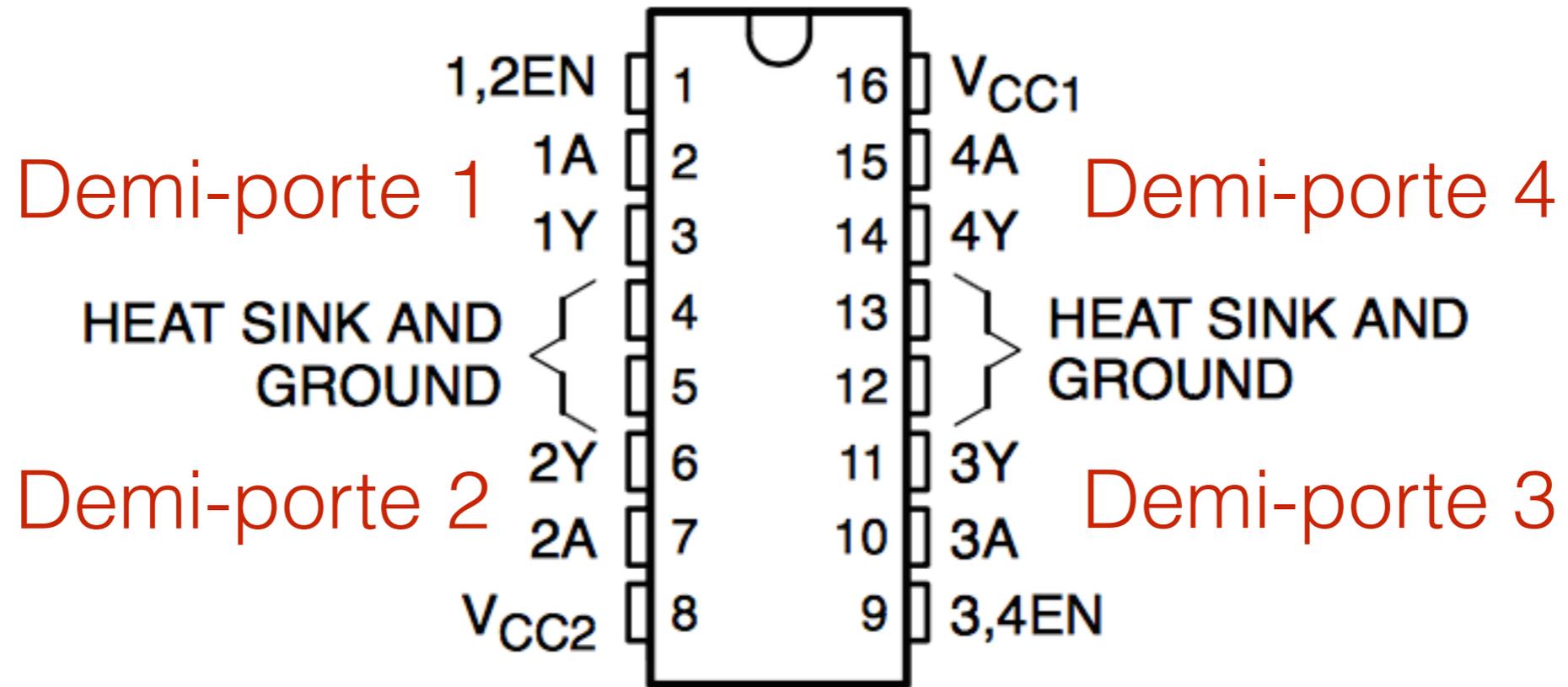


L293

# Ampli op

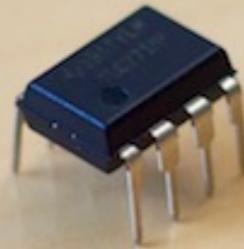

# Ampli op

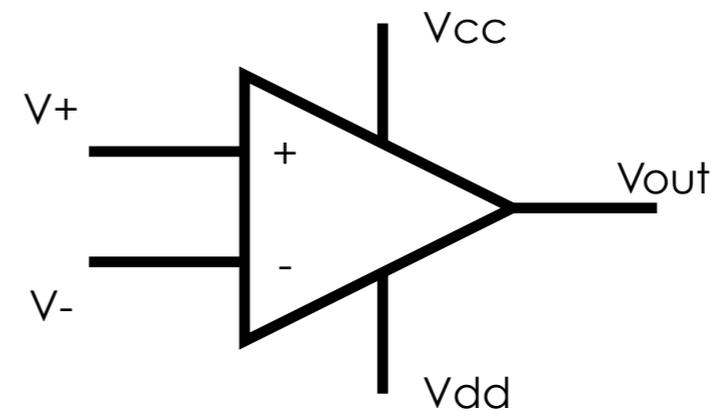

Couteau suisse de l'électronique

Amplification

Régulation de tension


Comparateur

...

$$i_+ = i_- = 0$$

$$V_{out} = A(V_+ - V_-)$$


A très très grand

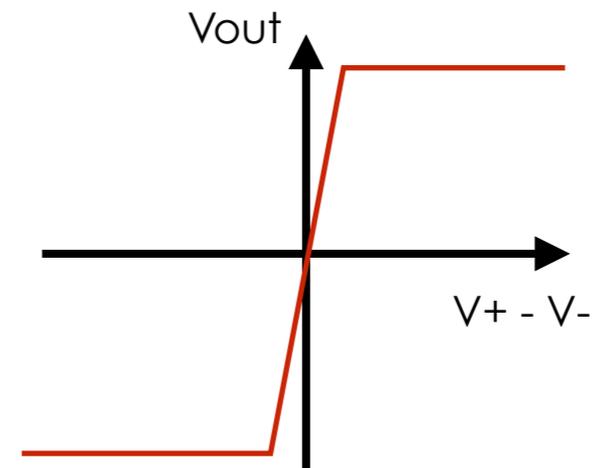

# Ampli inverseur

Negative feedback


$$V_{out} = -V_{in} \frac{R_2}{R_1}$$

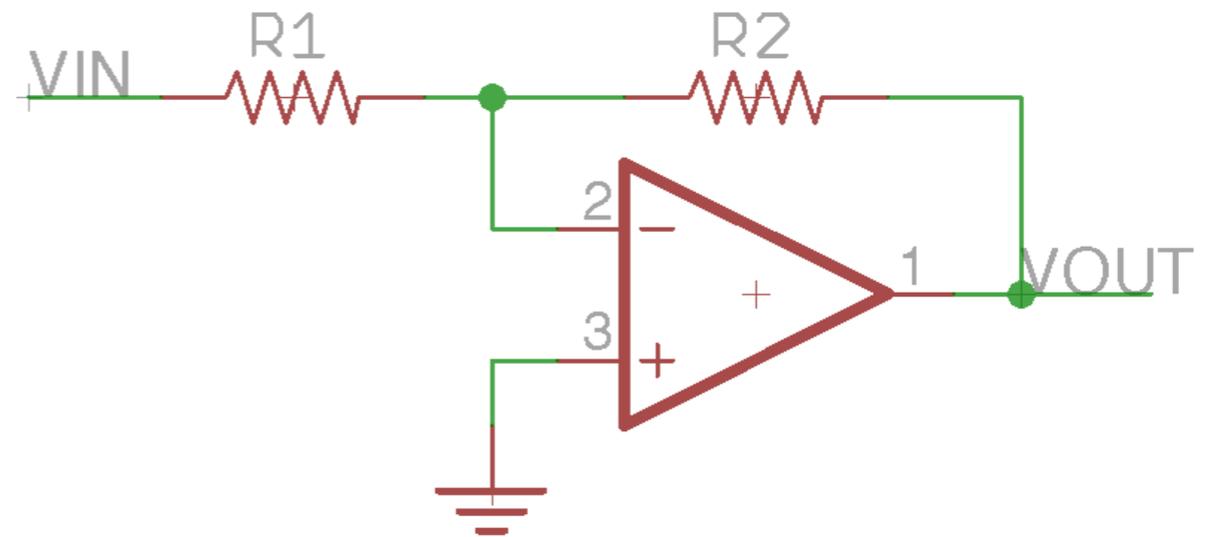
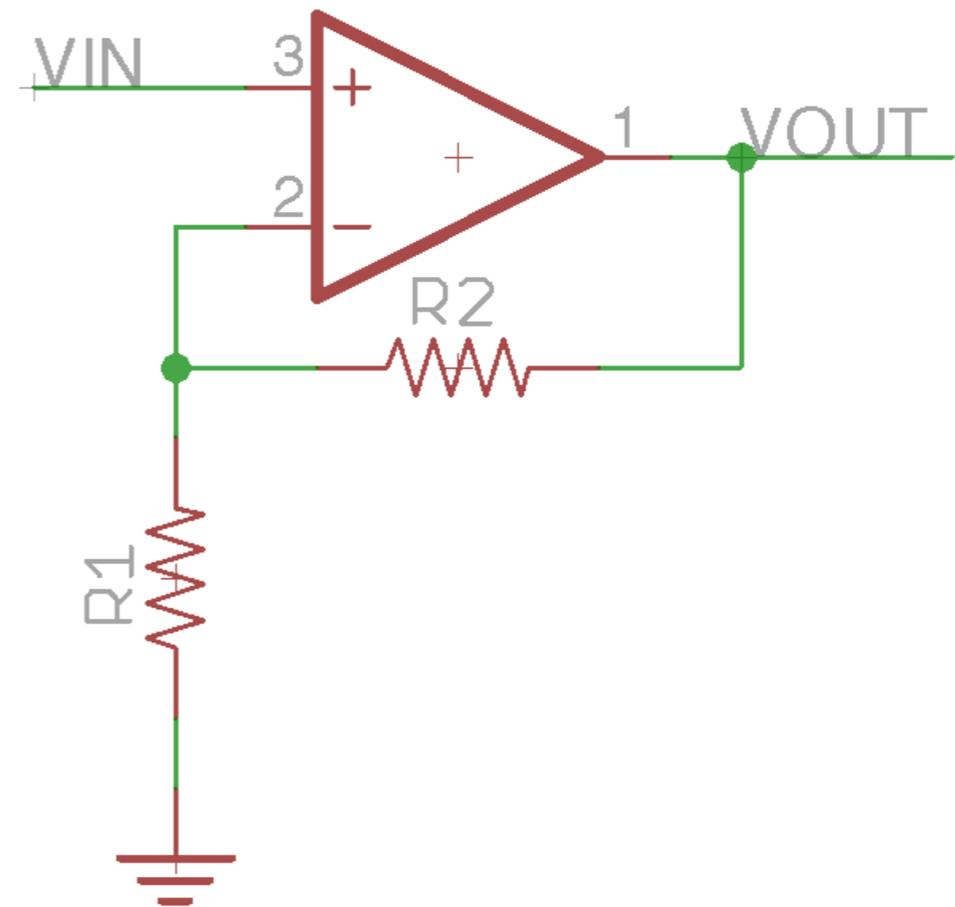
# Ampli non inverseur



Negative feedback

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$



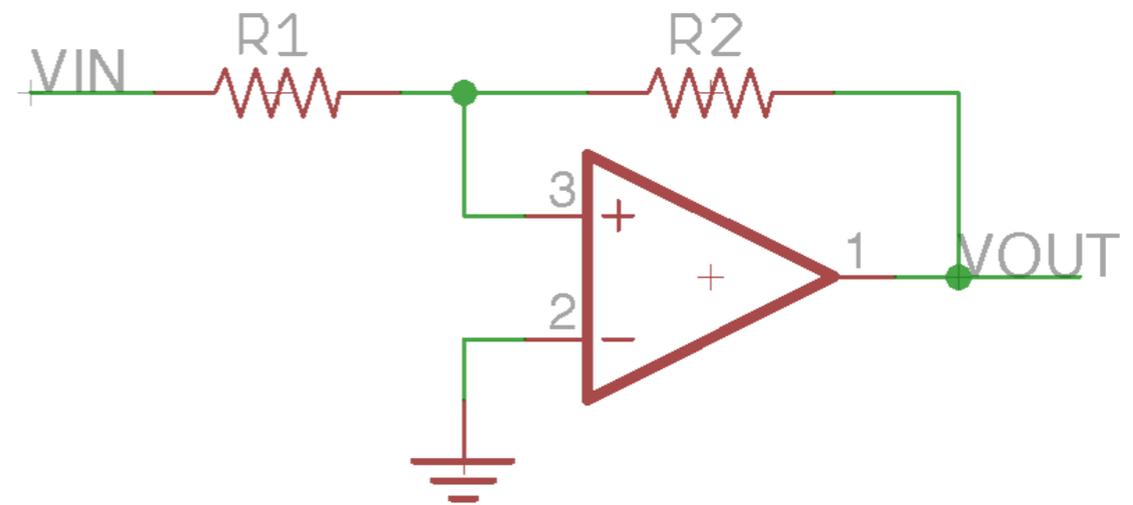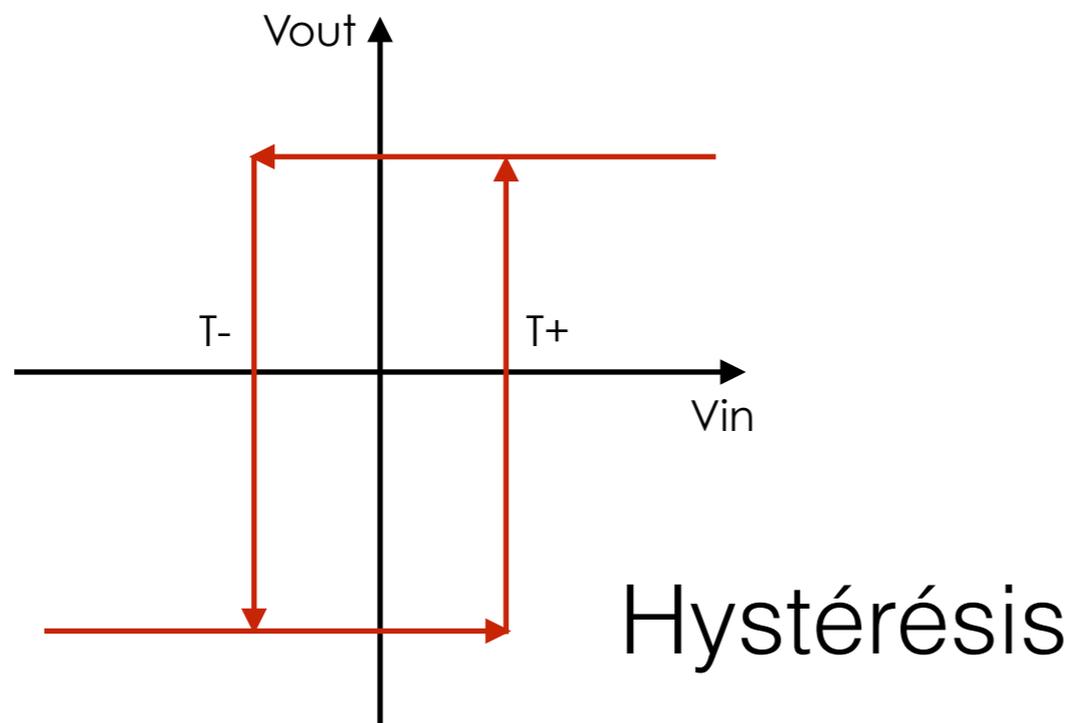
# Trigger de Schmitt

$$V_{T+} = V_{cc} \frac{R_1}{R_2}$$
$$V_{T-} = -V_{cc} \frac{R_1}{R_2}$$



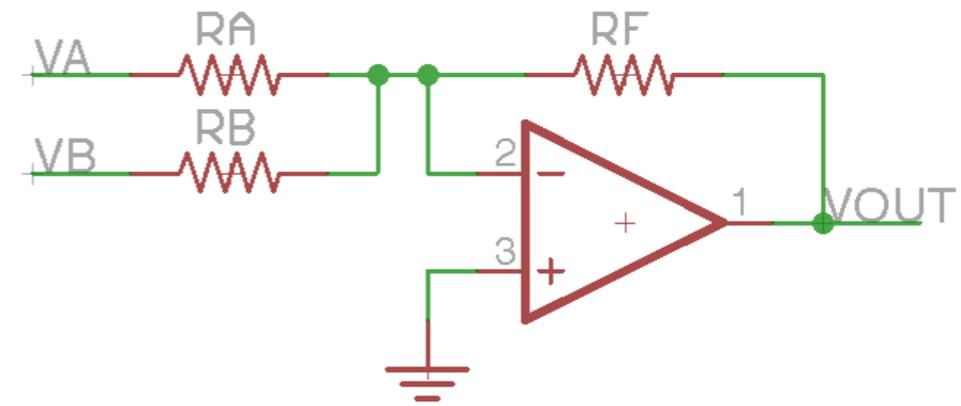
# Trigger de Schmitt

$$V_{out} = -\left(\frac{R_f}{R_a} V_a + \frac{R_f}{R_b} V_b\right)$$




# Ampli op


## LM311

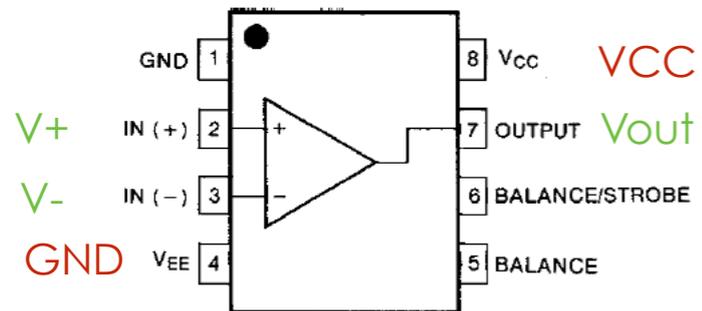


## LM741

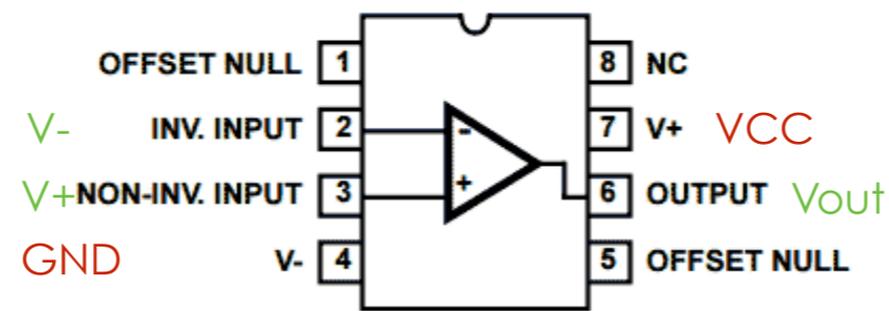


## TLC271

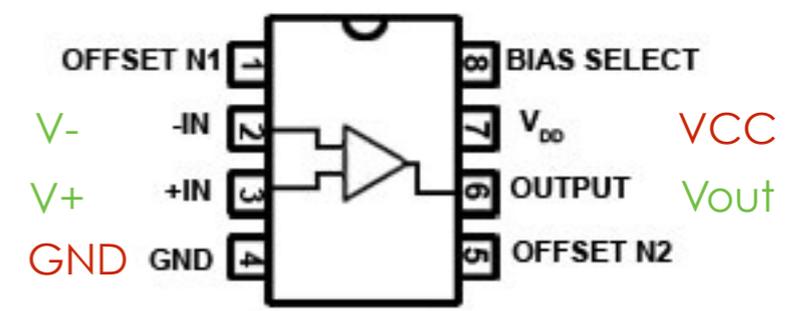

# Registre à décalage

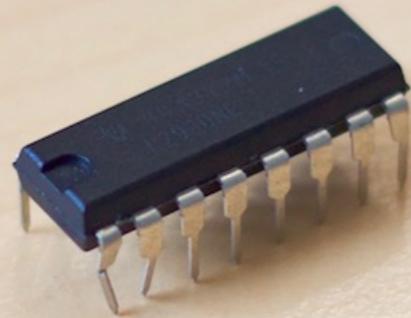


# Série / parallèle

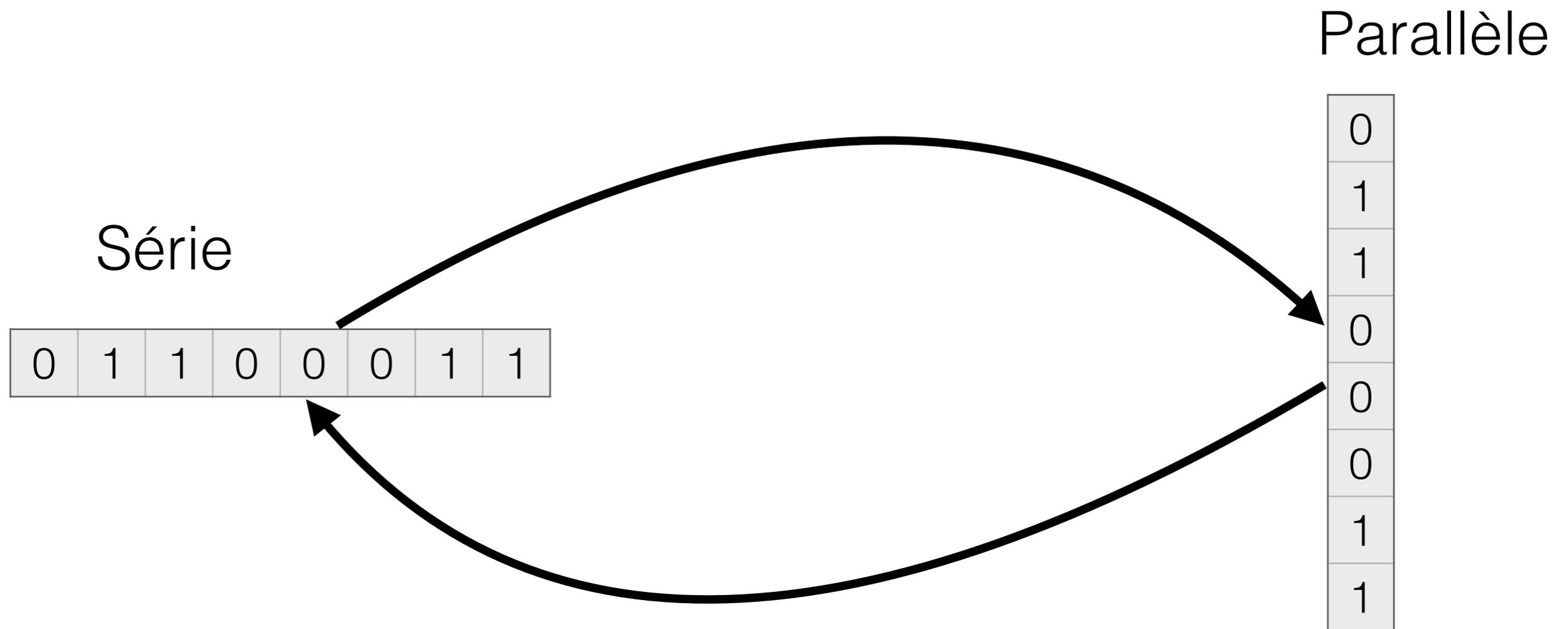
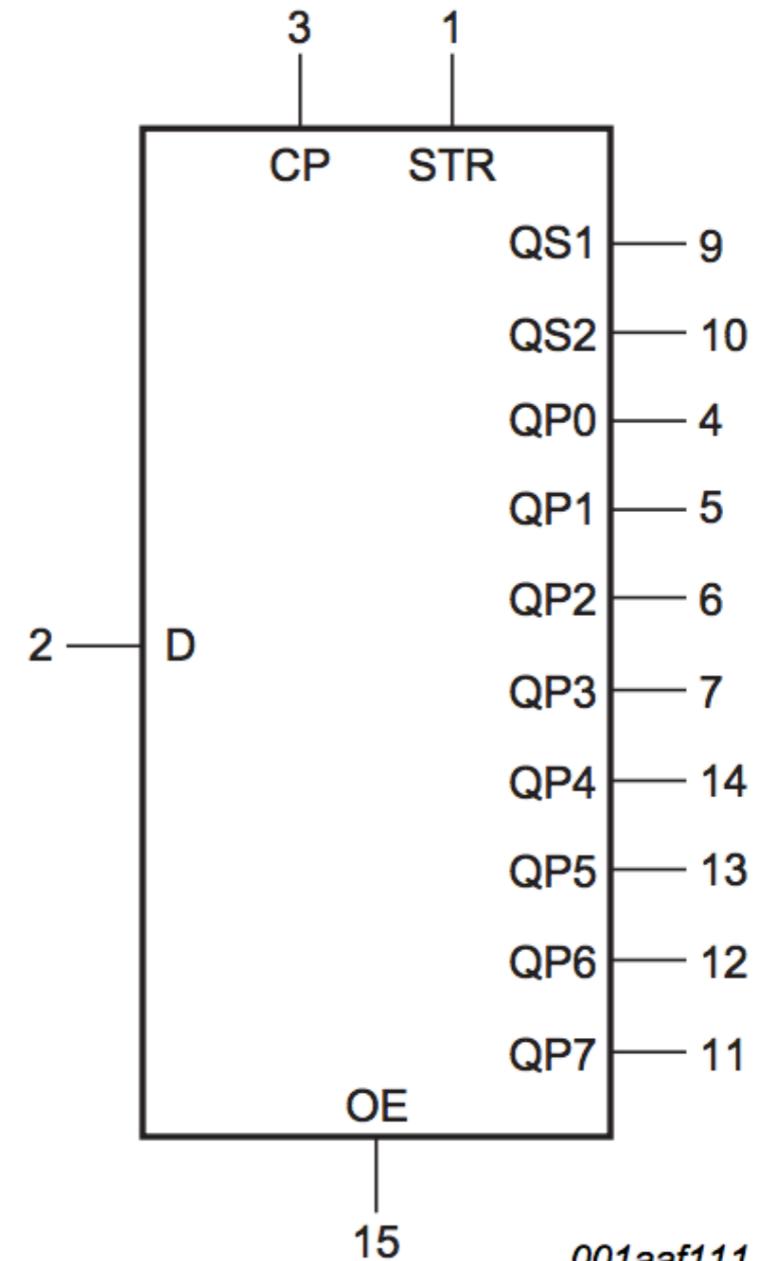
# Registre à décalage

- ◆ CP : horloge
- ◆ D : données (en série)
- ◆ STR : enregistrement dans un registre
- ◆ OE : valeur du registre aux sorties parallèles
- ◆ QP0 - QP7 : sorties parallèles
- ◆ QS1, QS2 : sorties série
- ◆ + / - : alimentation



# Registre à décalage

- ◆ Strobe, data, clock, output : du MCU


- ◆ Data : MOSI (SPI)

- ◆  $Q_1 \Rightarrow Q_8$  : sorties

- ◆  $Q_s$  : ajouter des sorties

- ◆ Remplacer data par  $Q_s$

- ◆ Ajouter Strobe clock et output

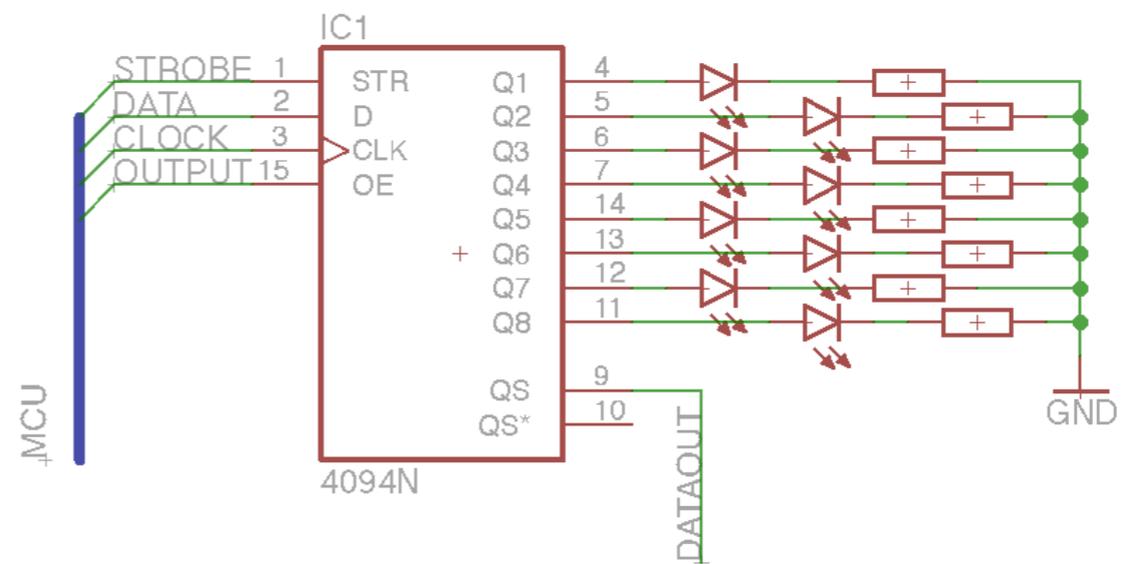


# Multiplexeur


8 entrées pour contrôler 16 sorties  
Registres à décalage






Choix de la led :  
Ligne HIGH, colonne LOW  
Autres lignes LOW, autres colonnes HIGH





Plusieurs LEDs  
Persistance rétinienne

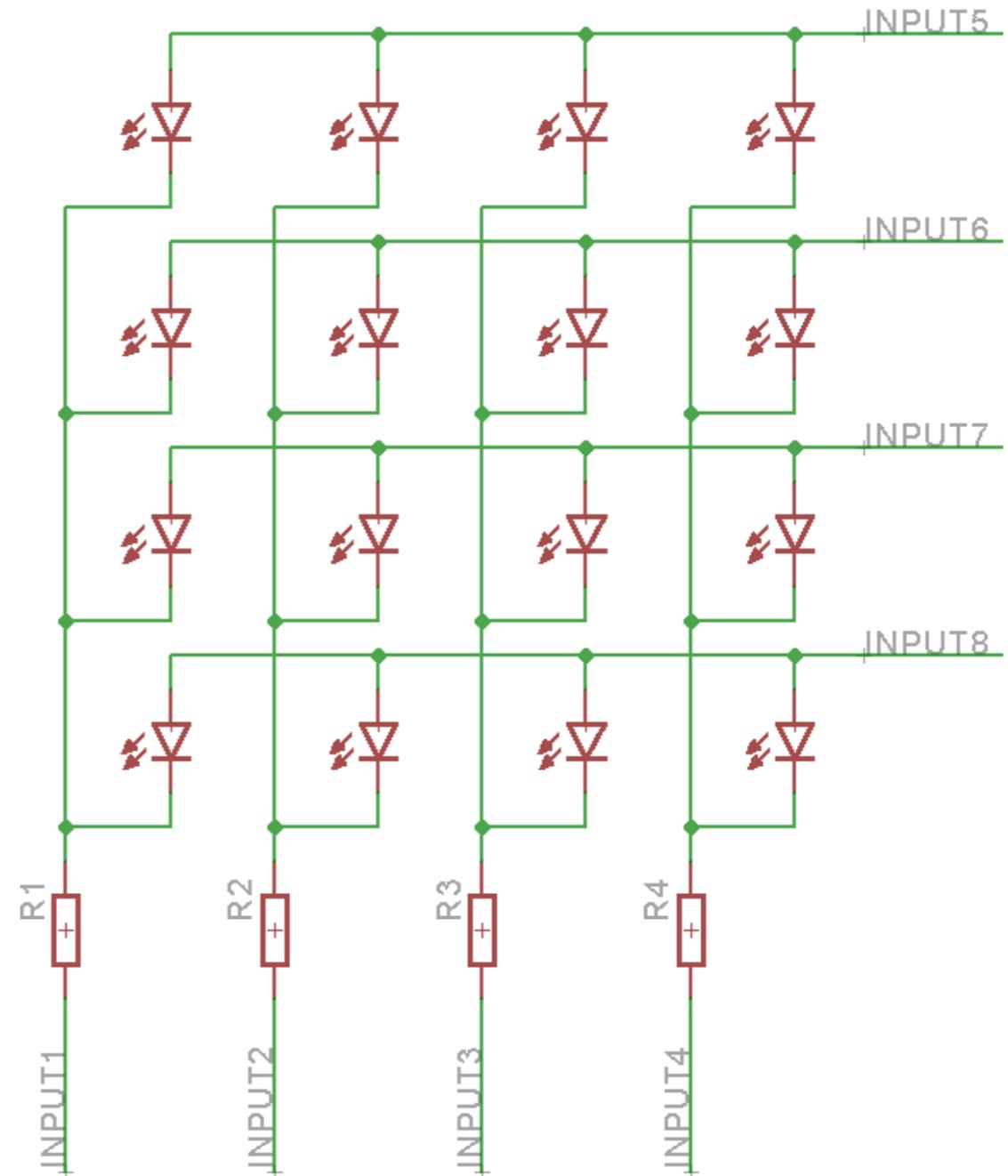

# Métamorphose








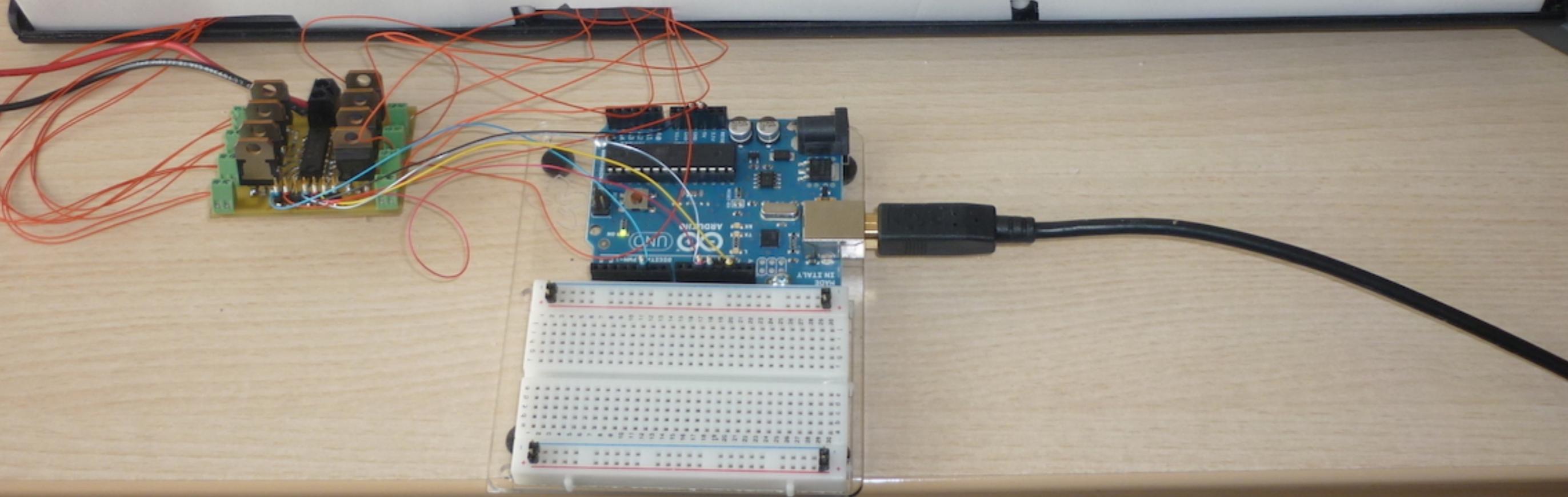


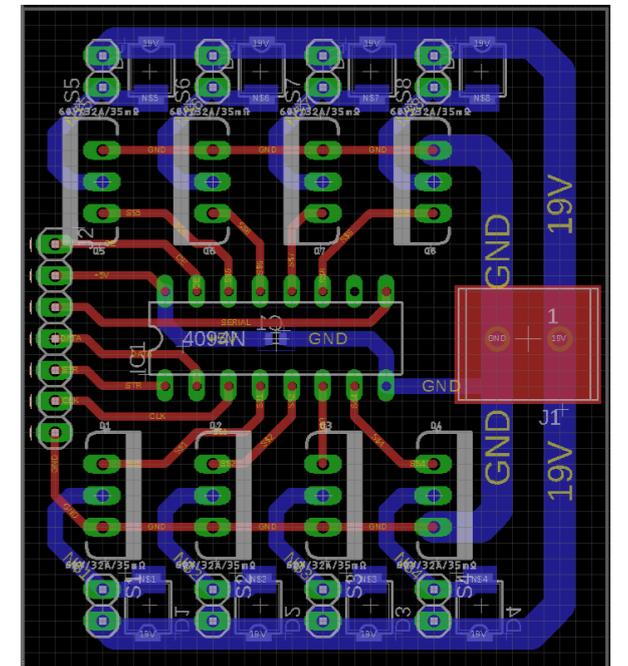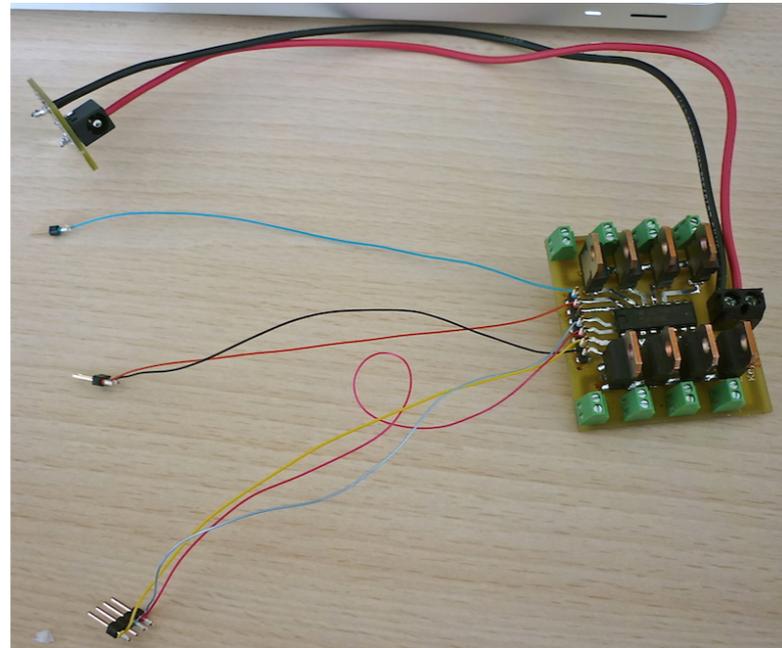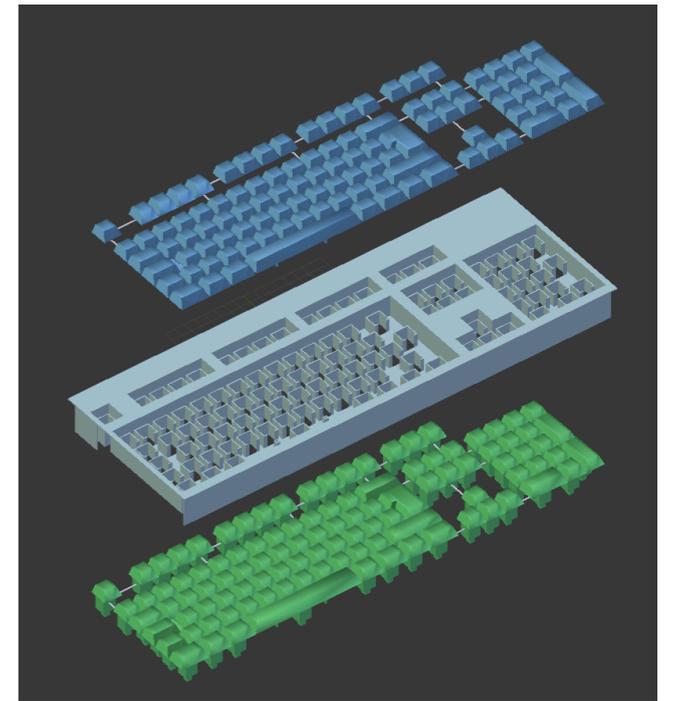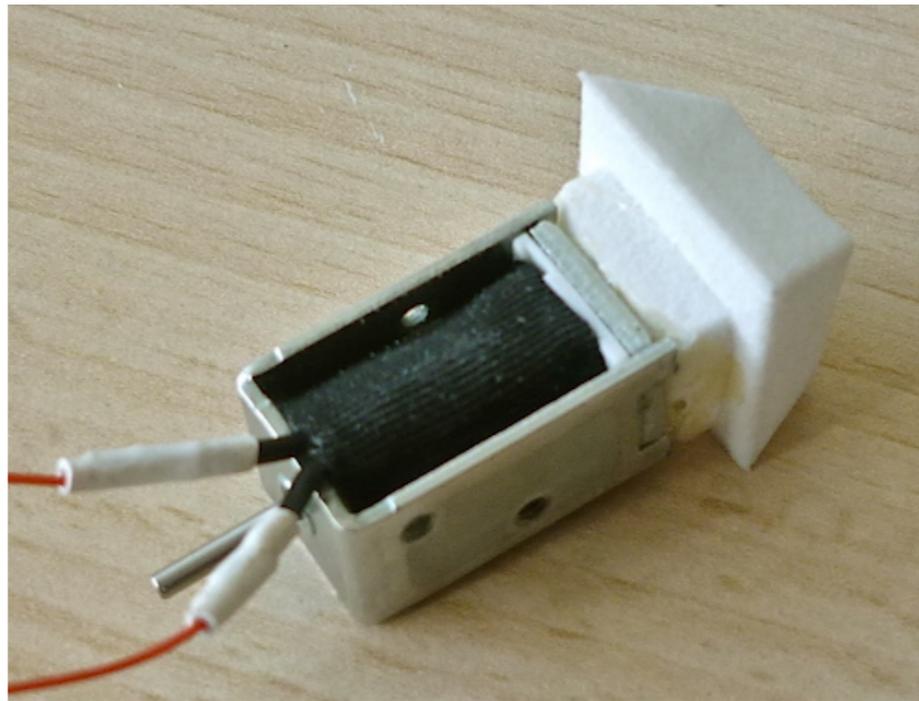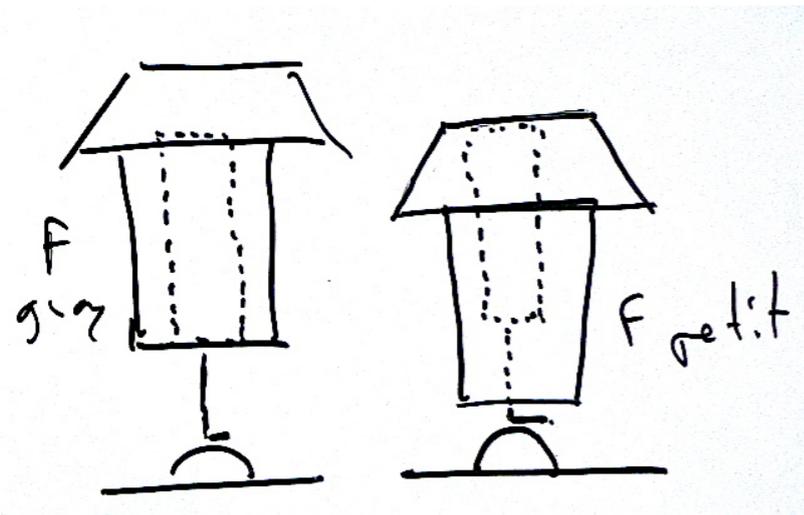


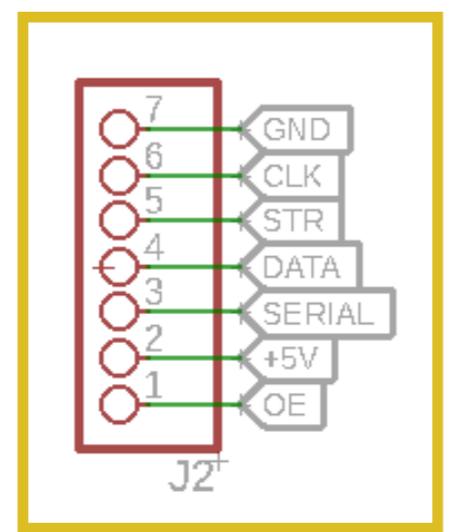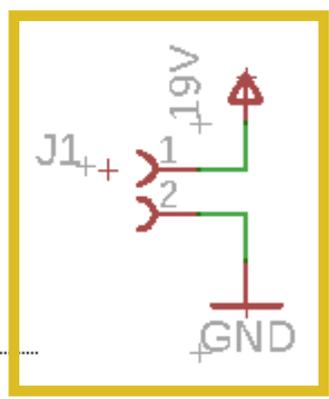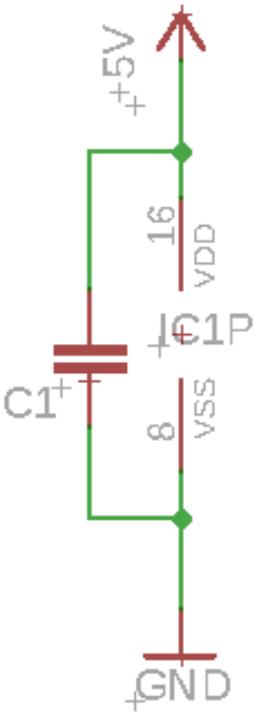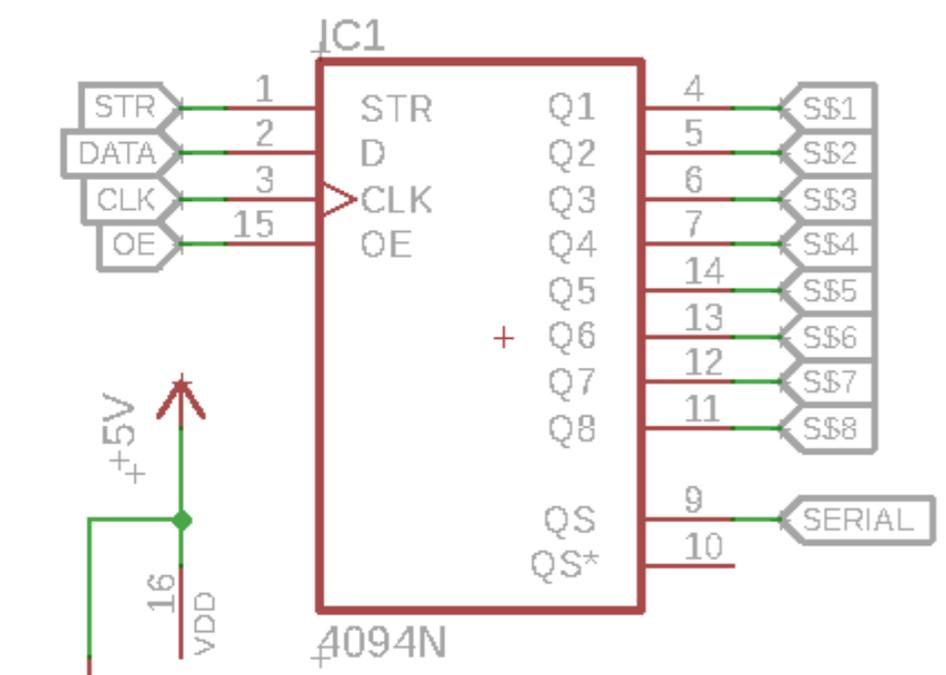


Vers microcontrôleur


Vers alimentation

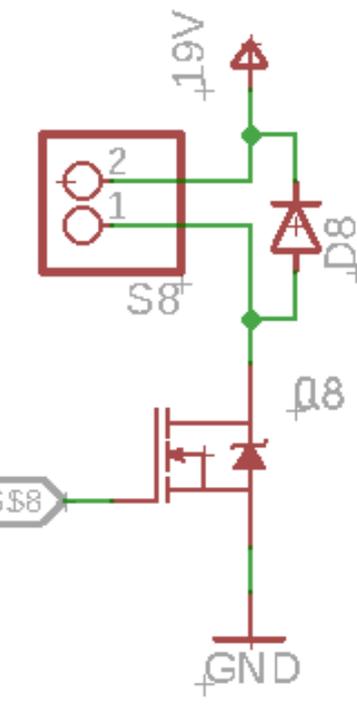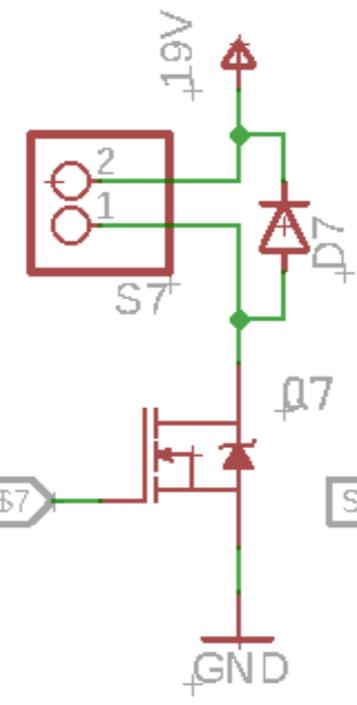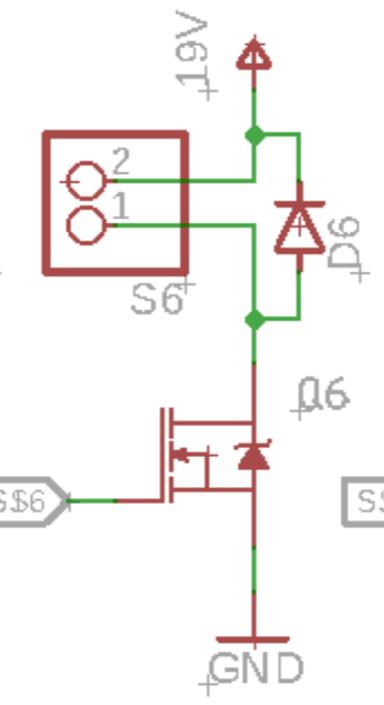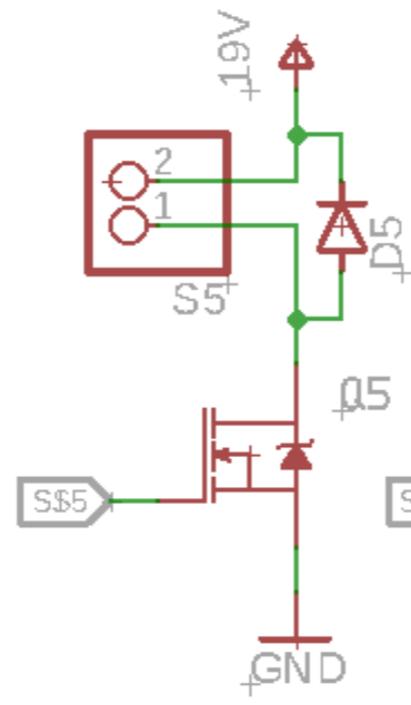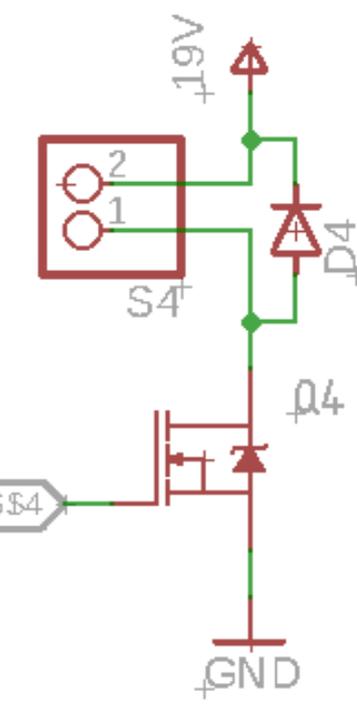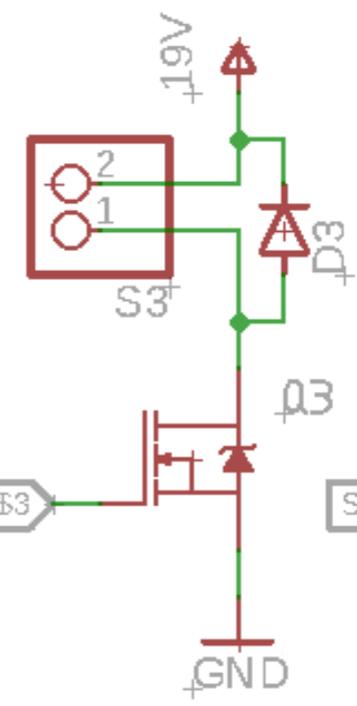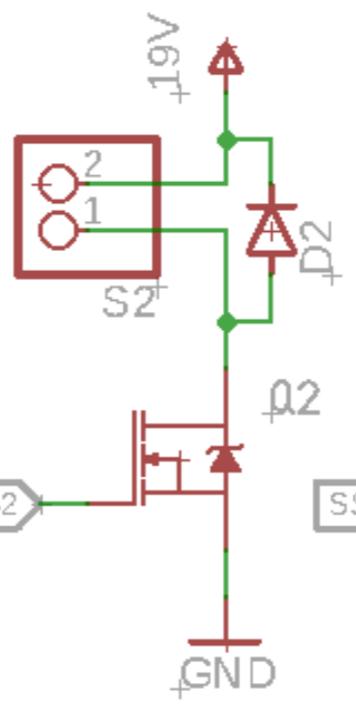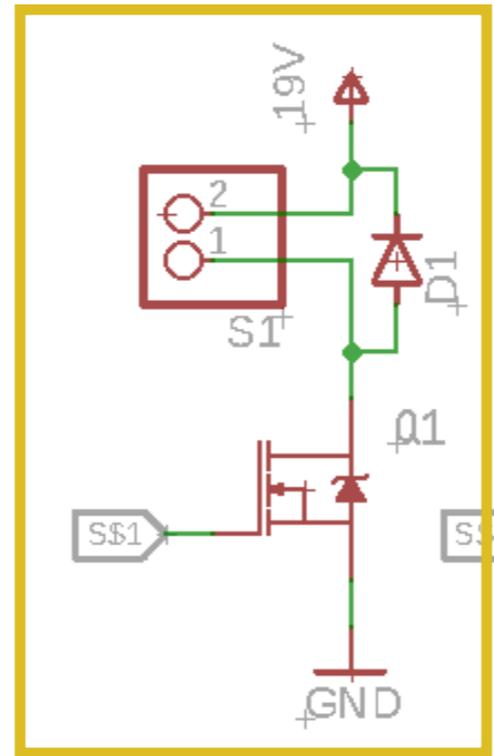

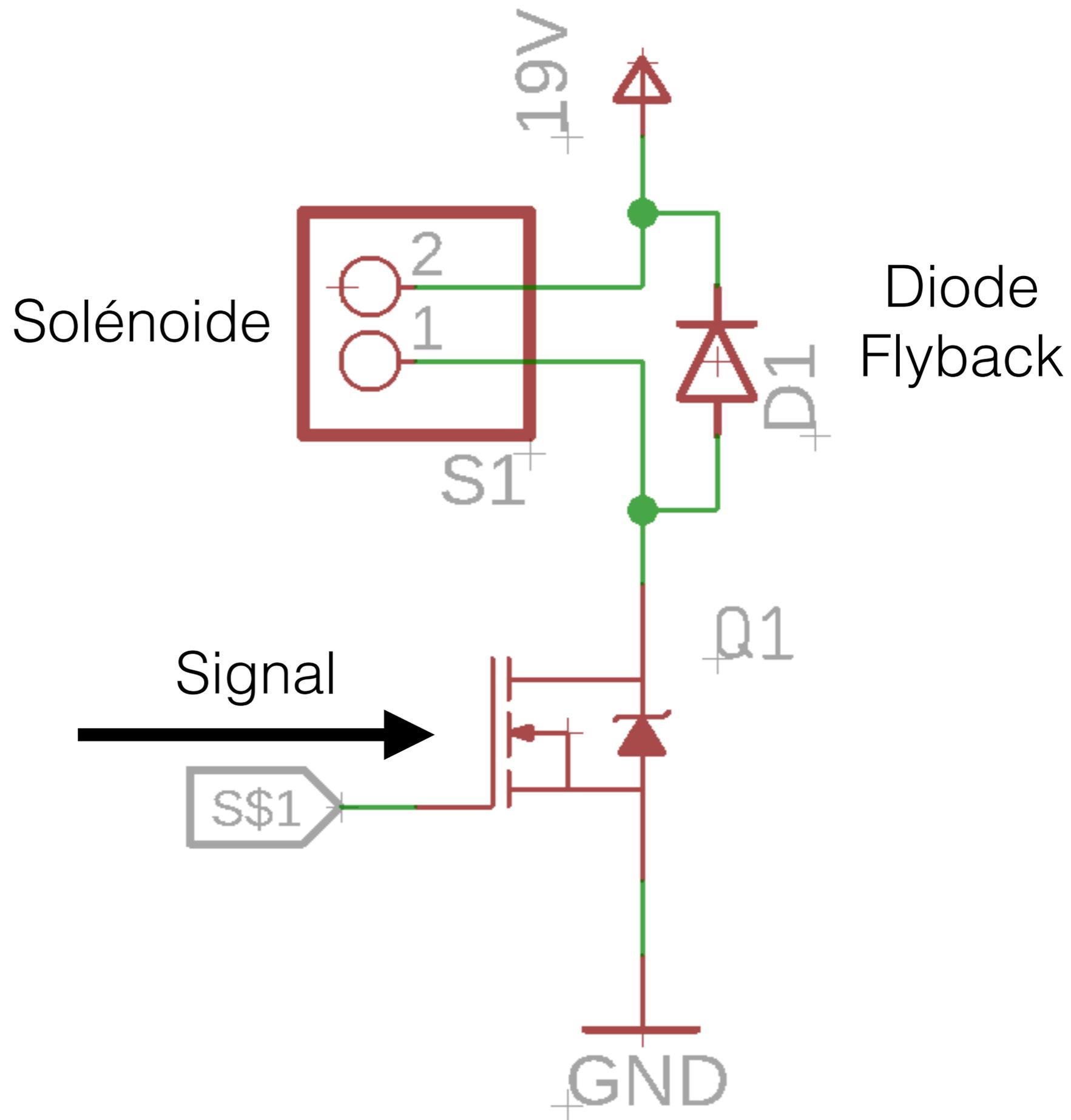

# Lagmeter

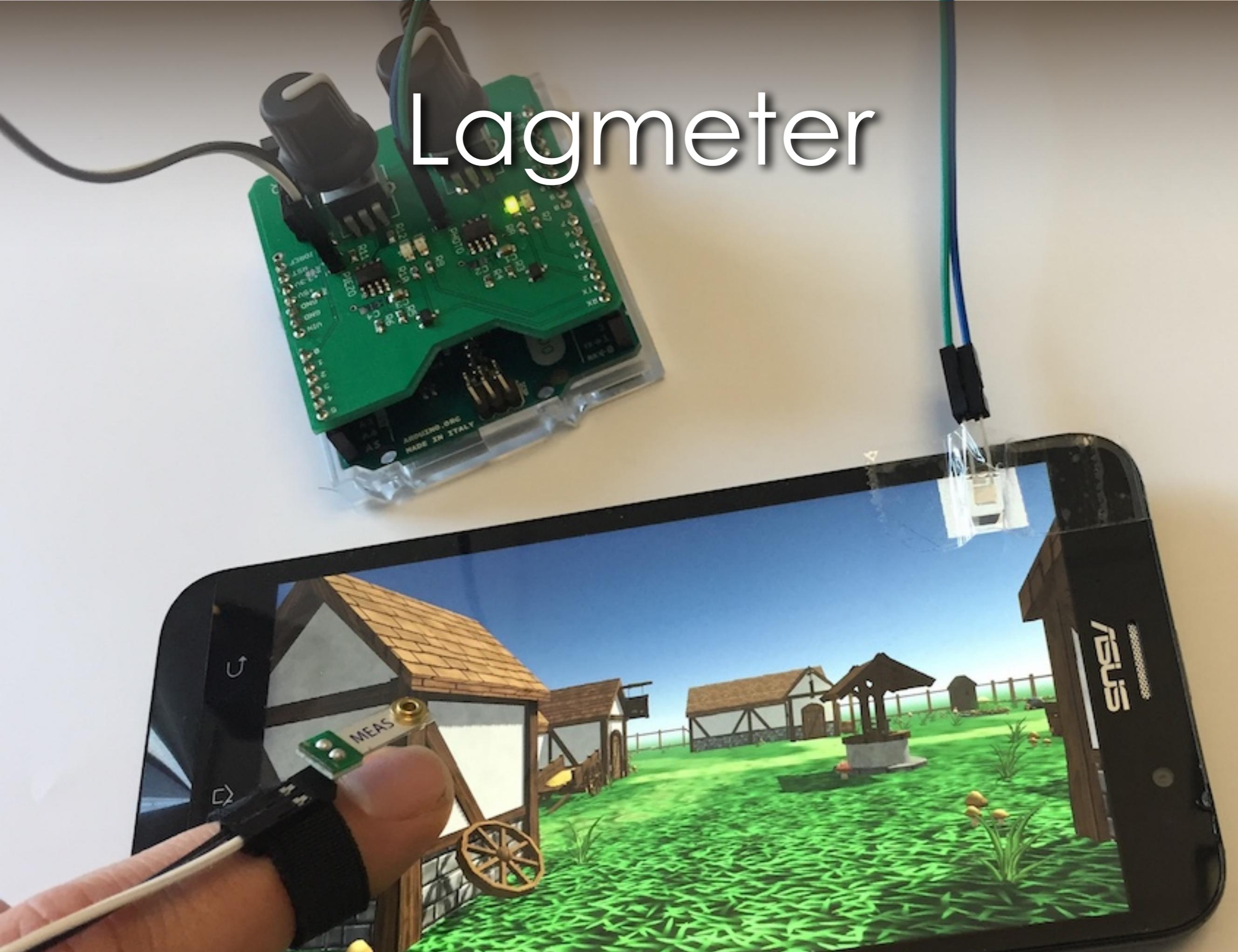

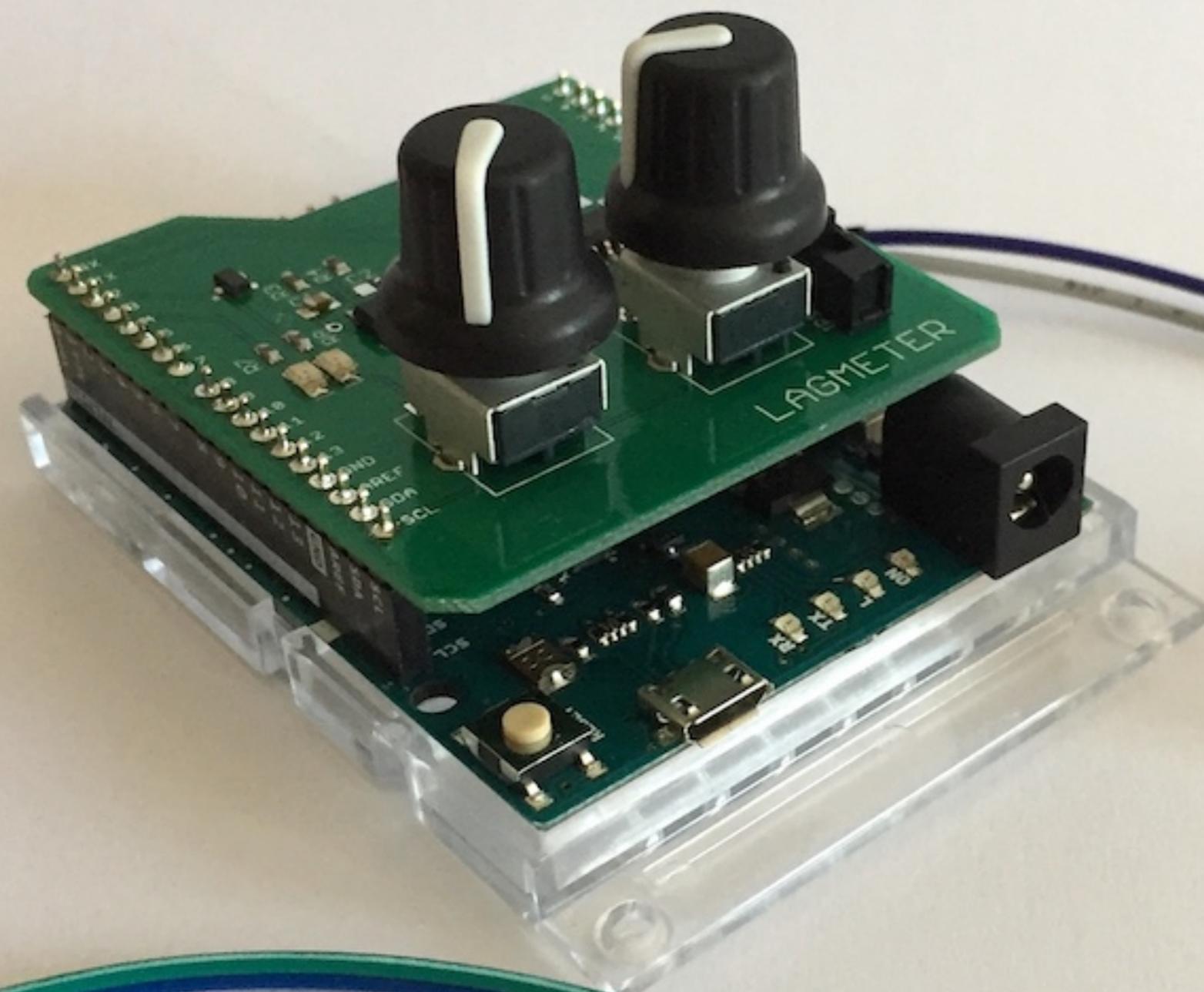


Capteur  
piezoélectrique





Photodiode





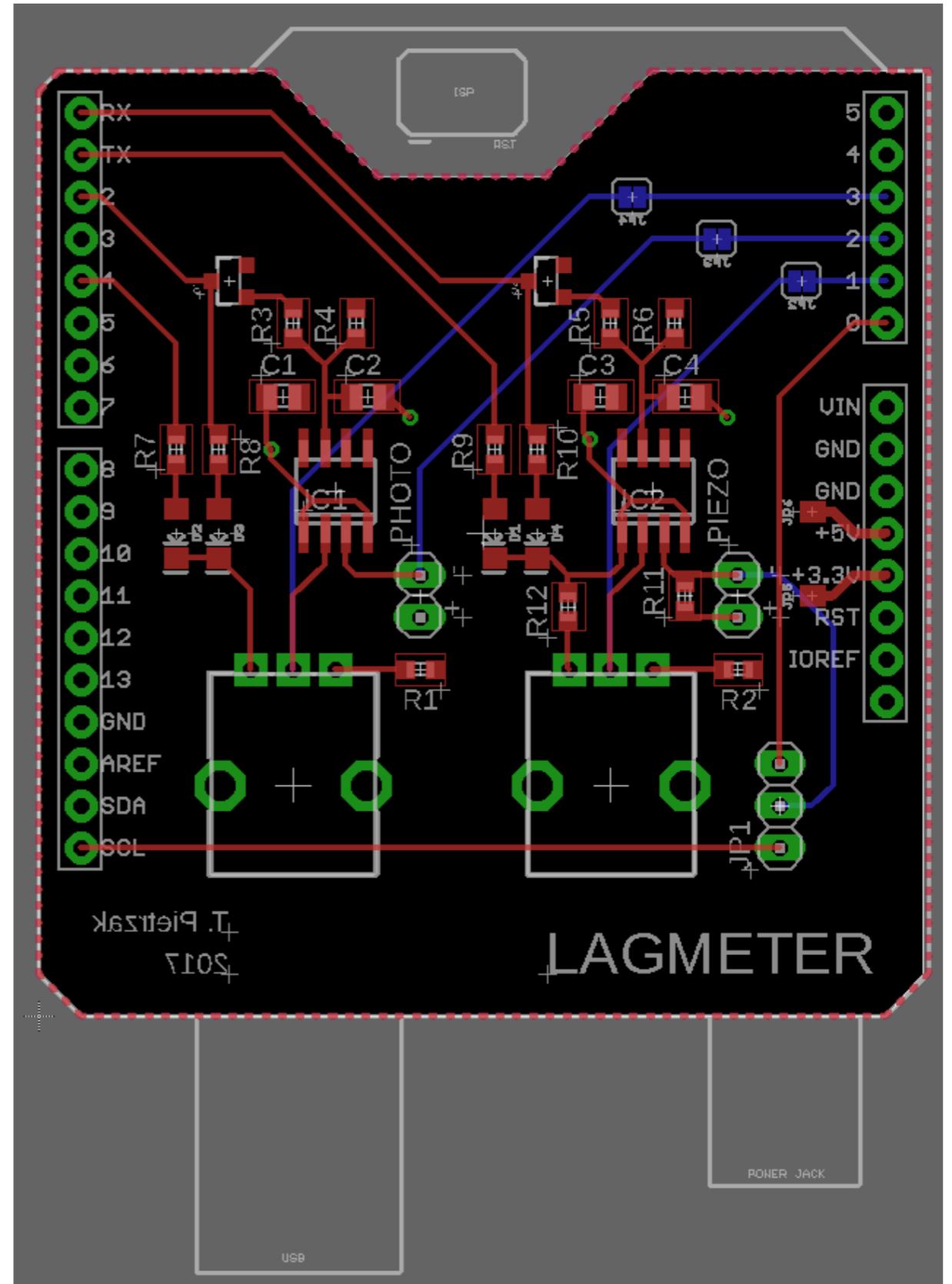


### Pins shield

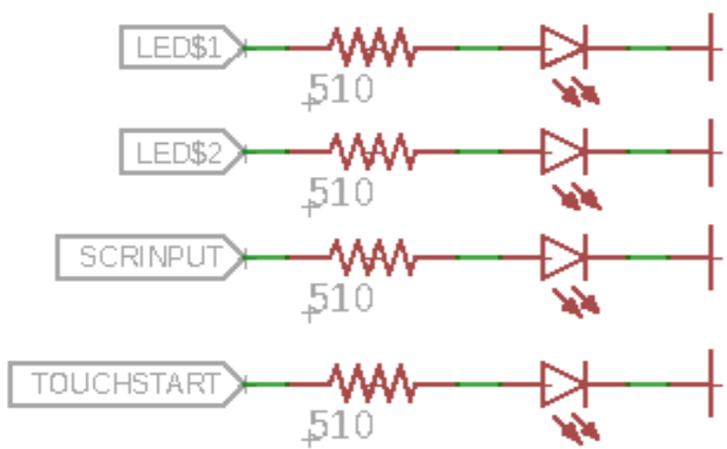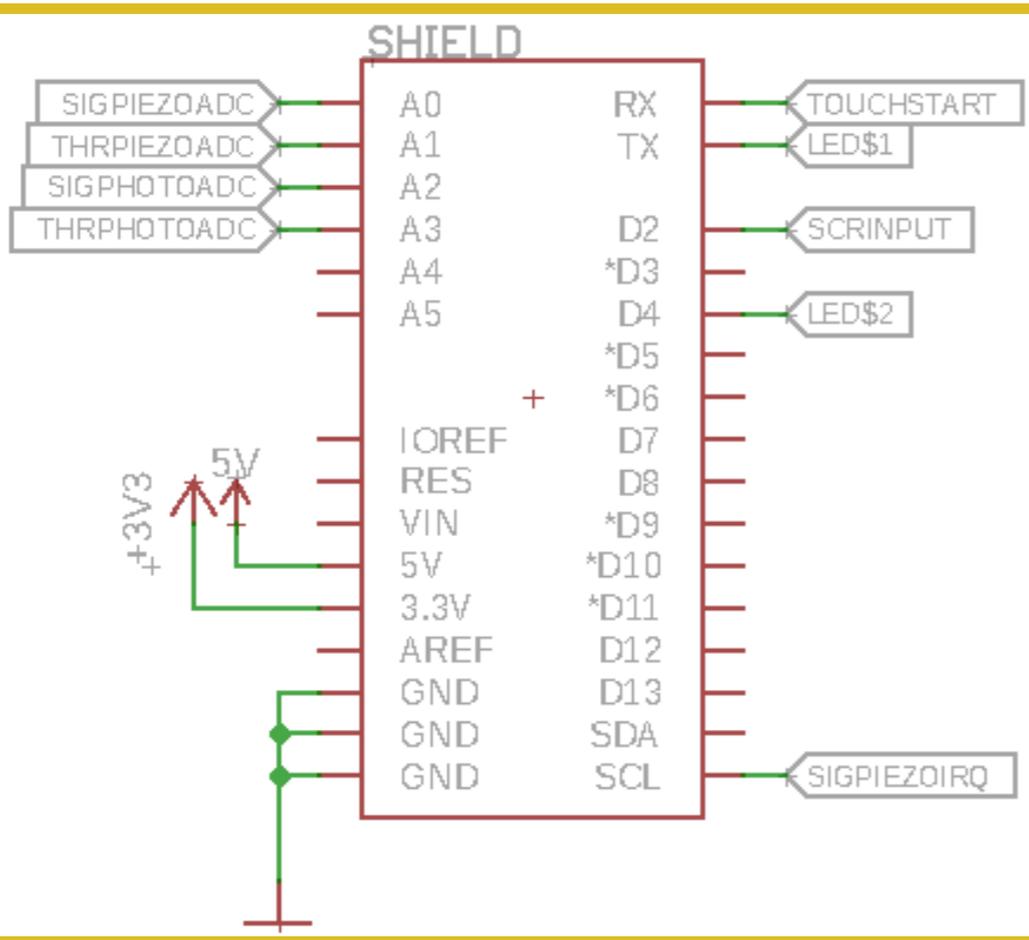


### Détection de lumière

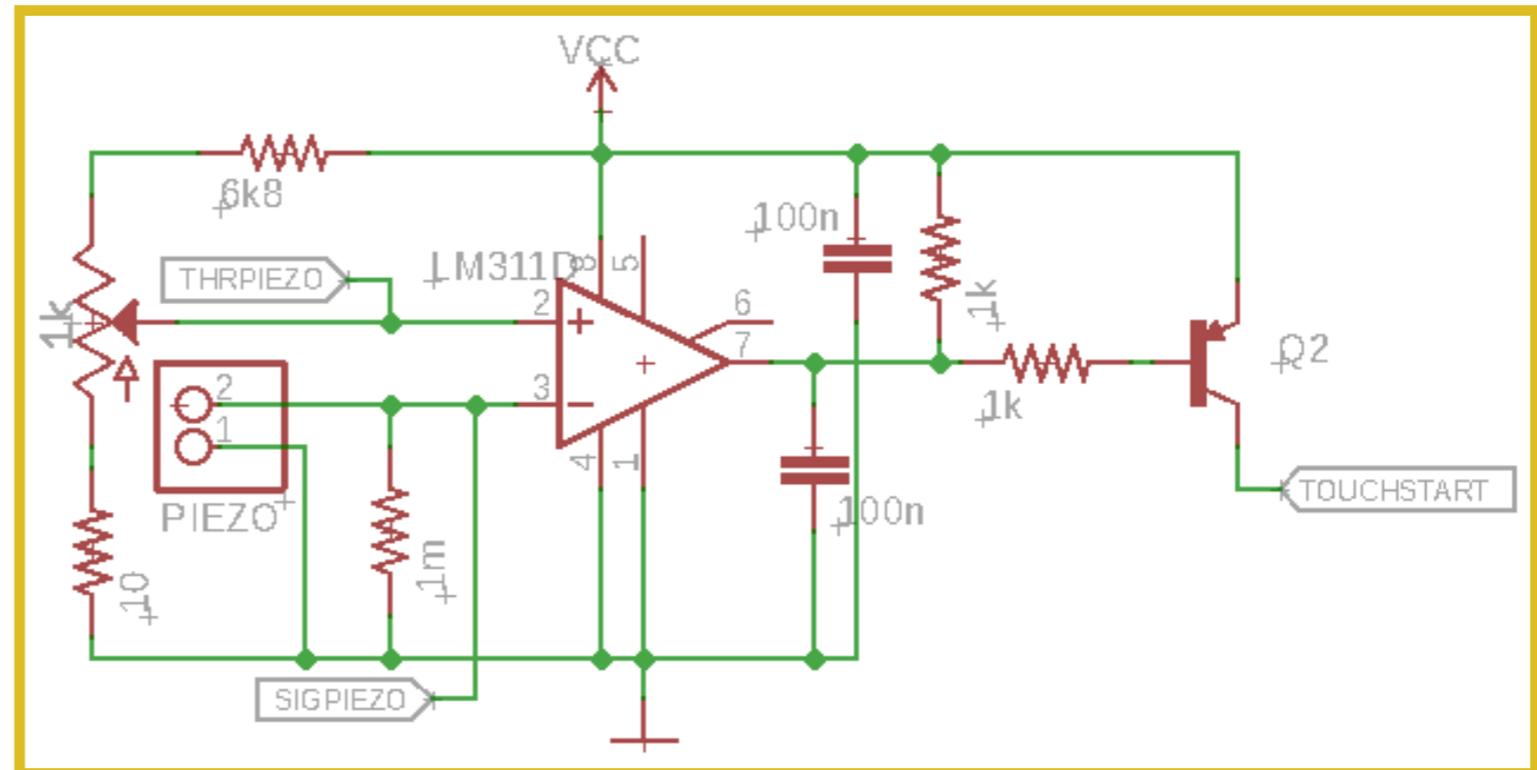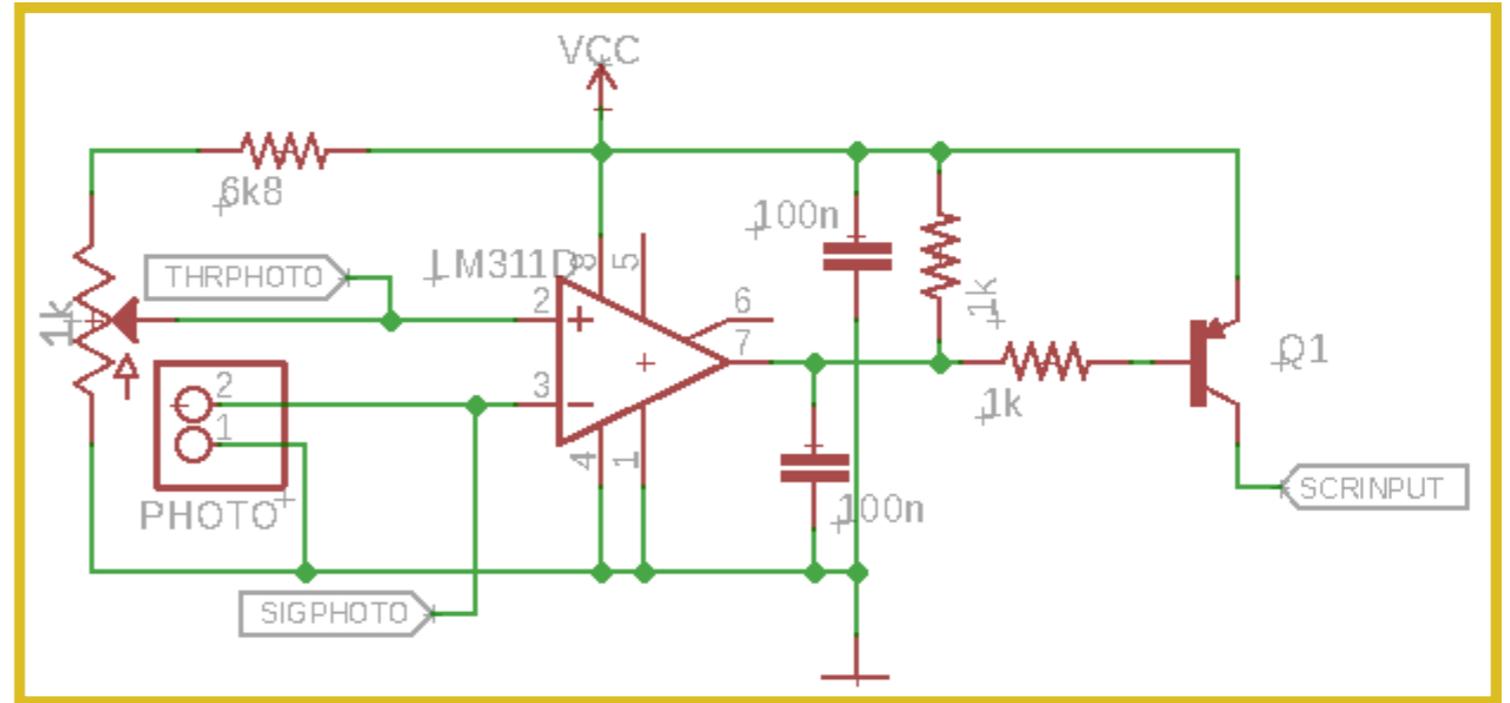


### Détection de vibration

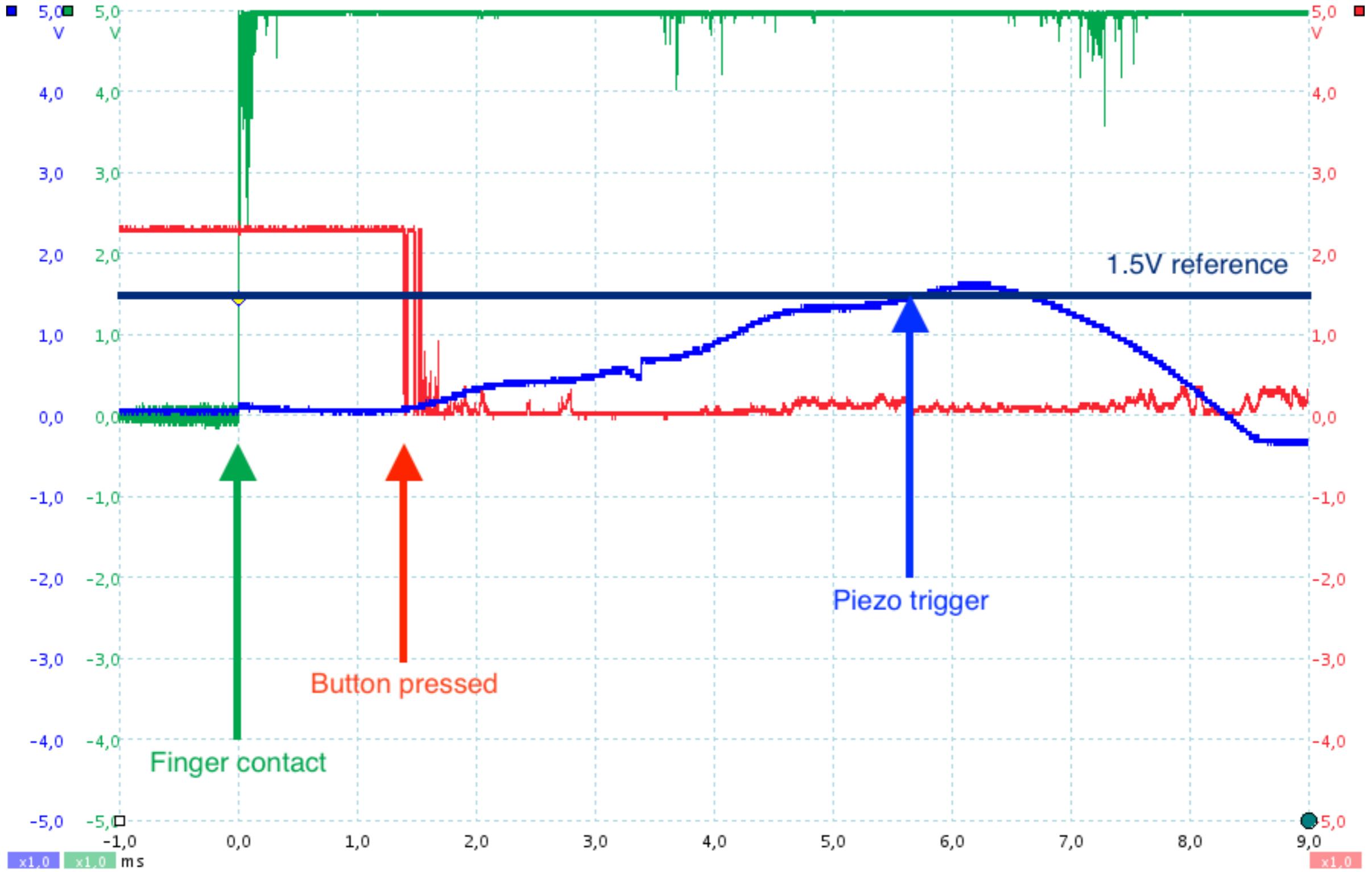

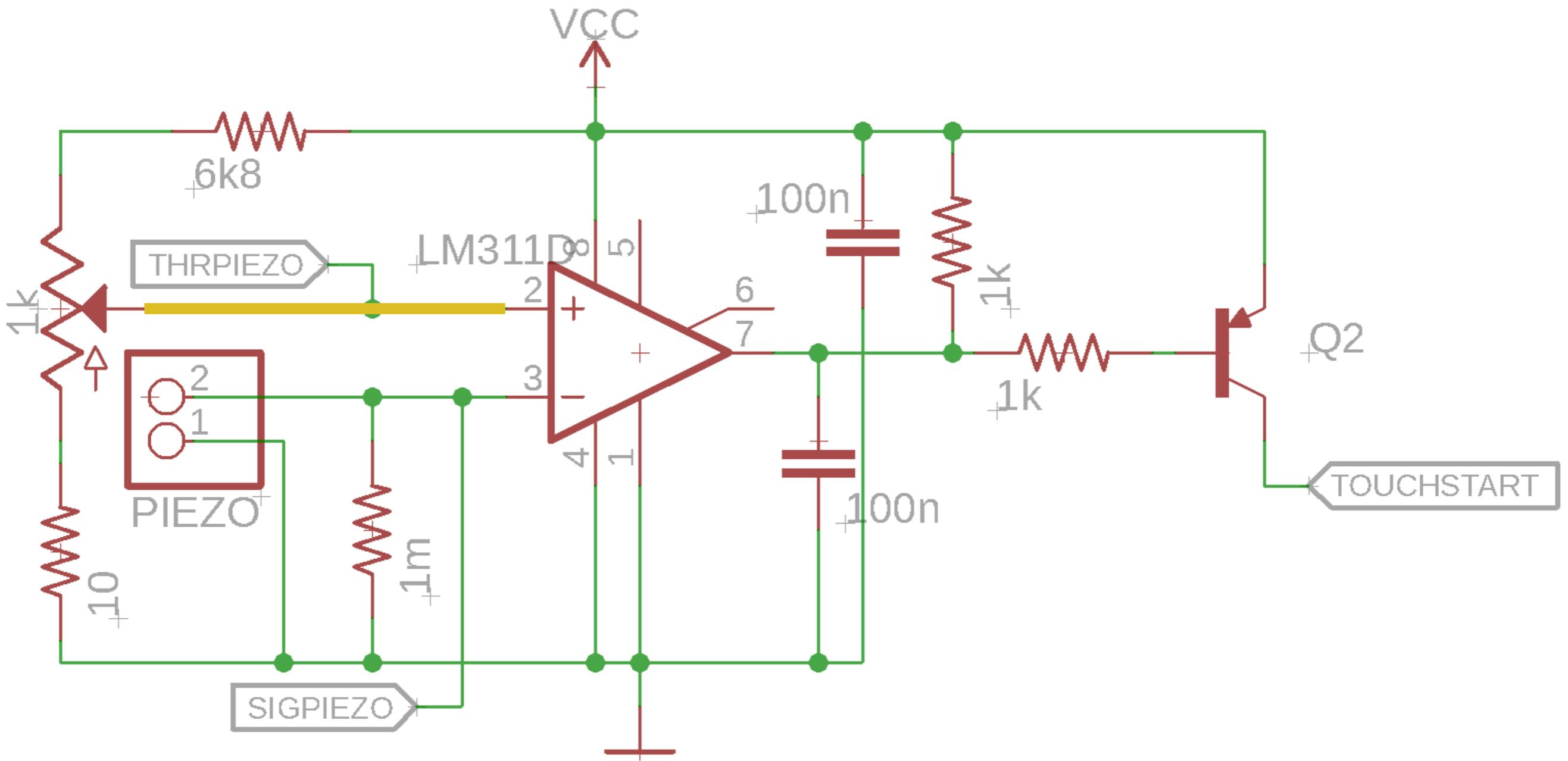

Vcc = 5V

THRPIEZO = ?

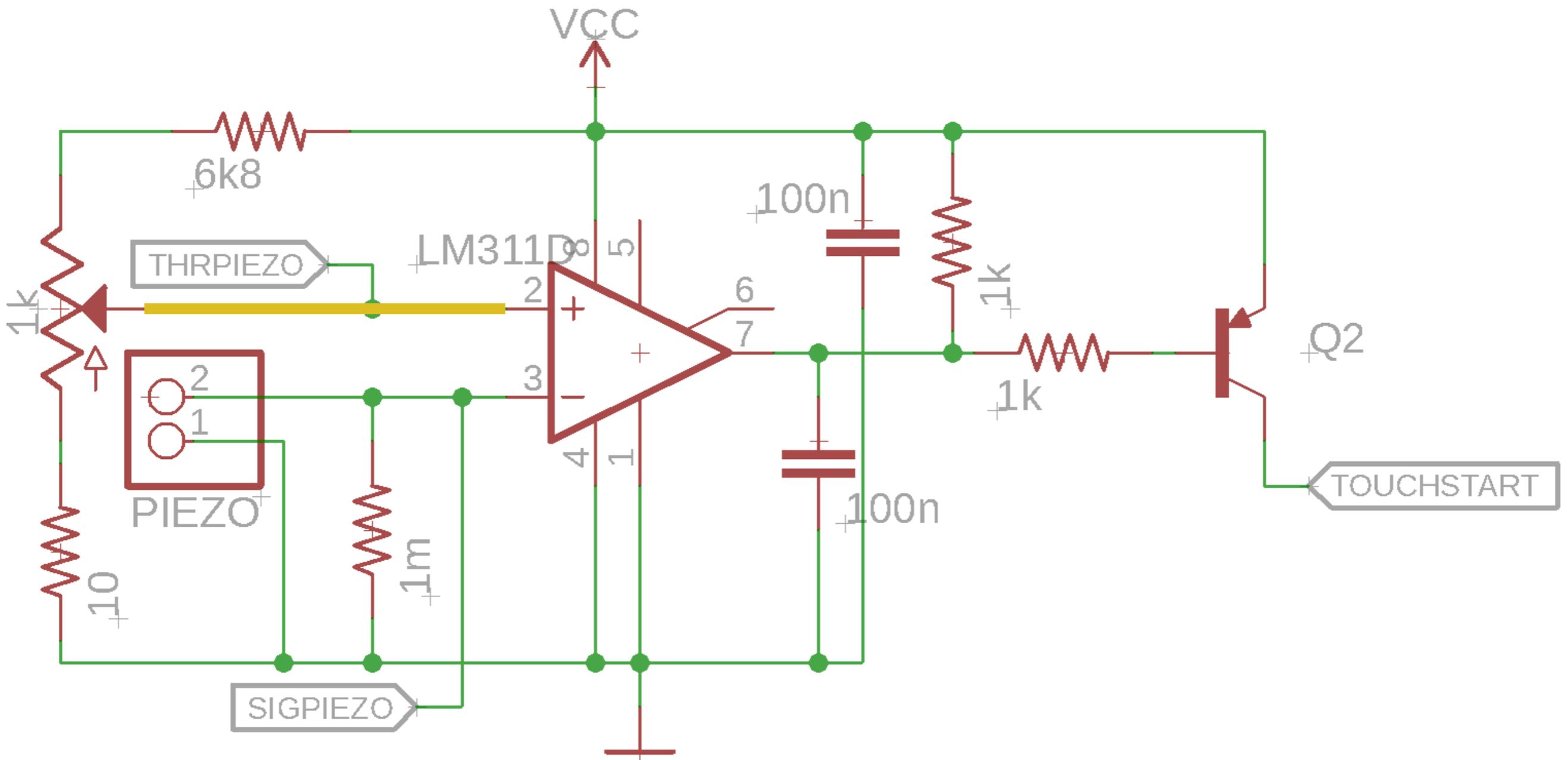


$V_{CC} = 5V$




$THRPIEZO = ?$

$$5 \frac{10}{10 + 1000 + 6800} \leq THRPIEZO \leq 5 \frac{1010}{10 + 1000 + 6800}$$


$$6mV \leq THRPIEZO \leq 646mV$$

# Bracelet tactile

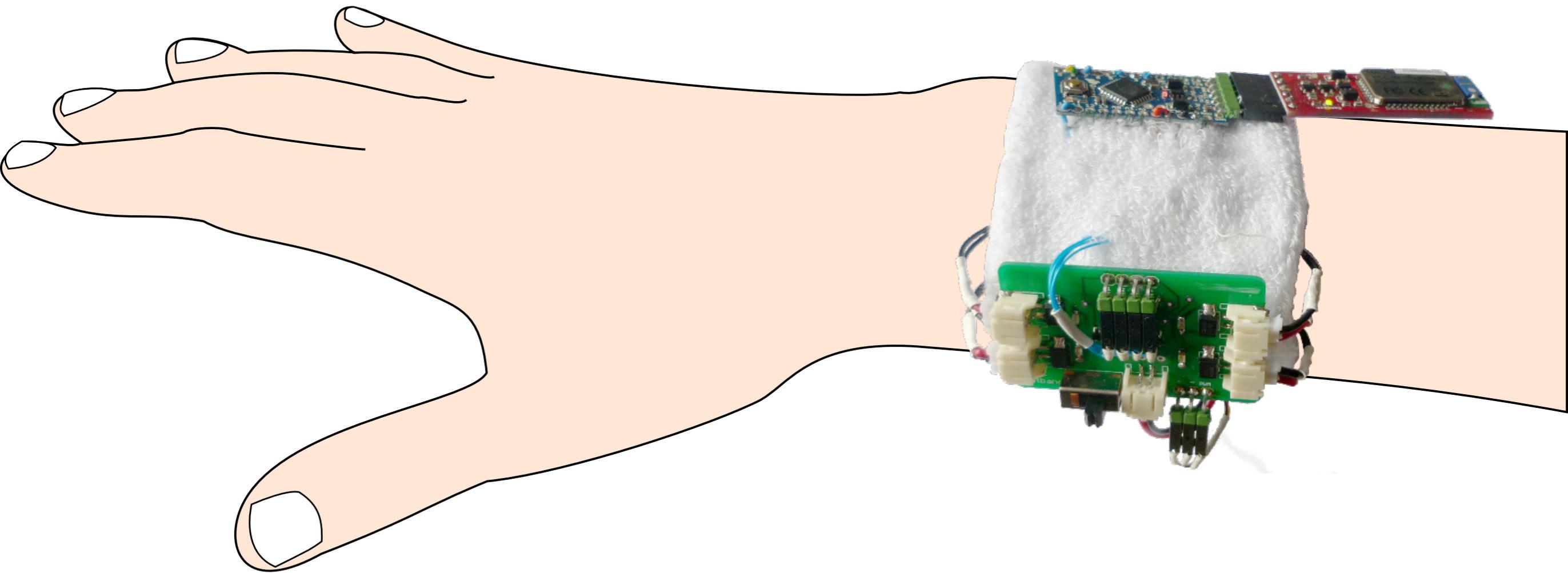


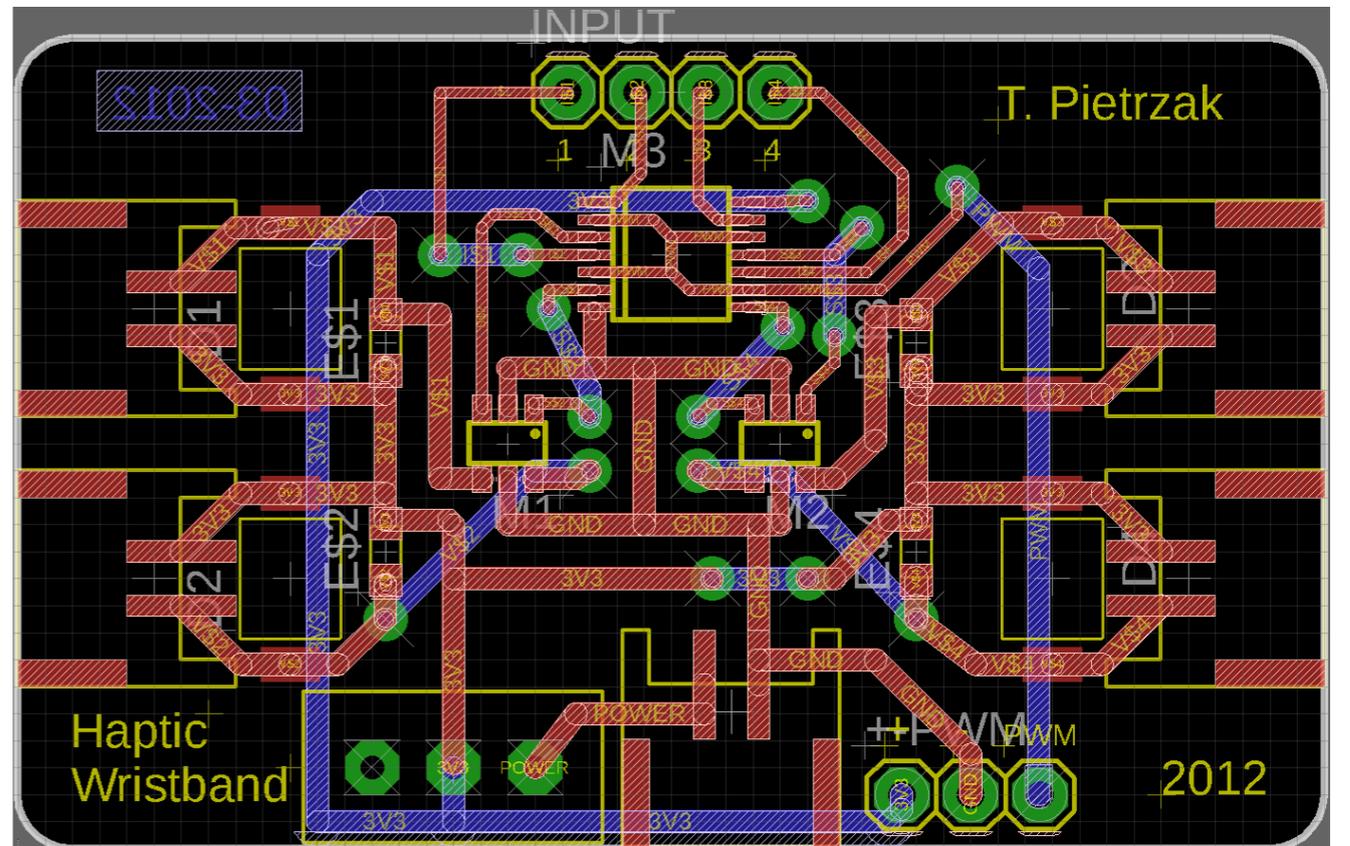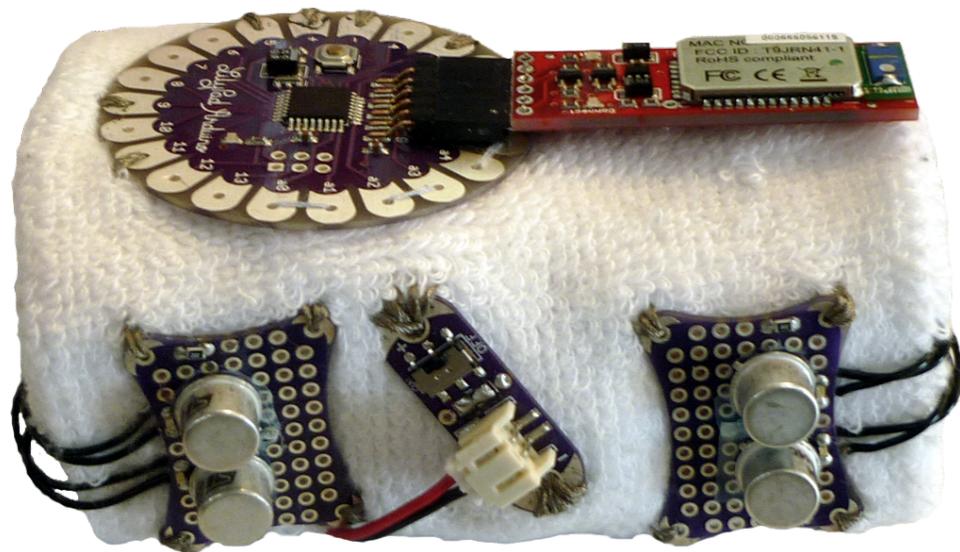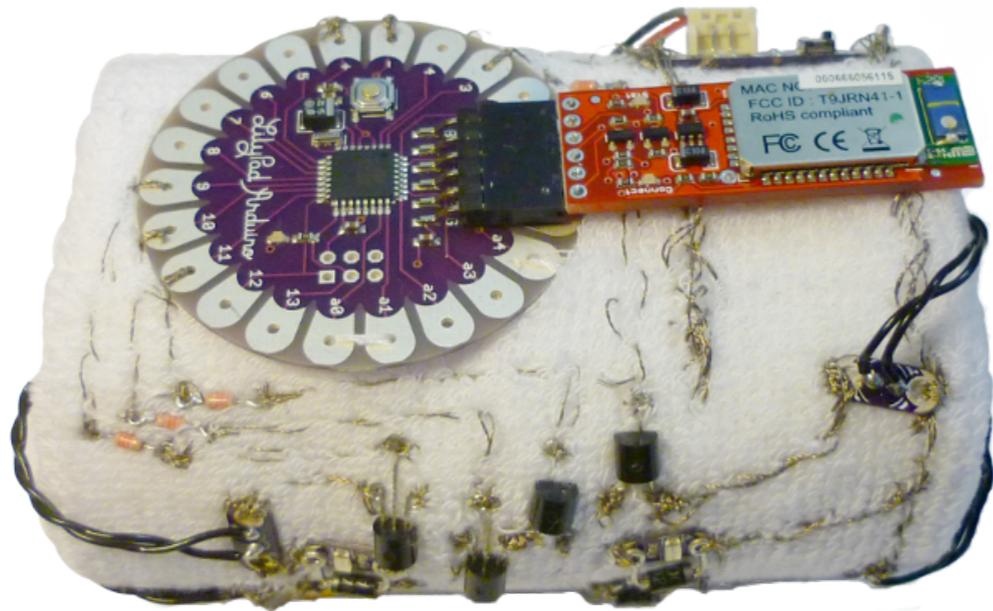


# Vibrations fantômes

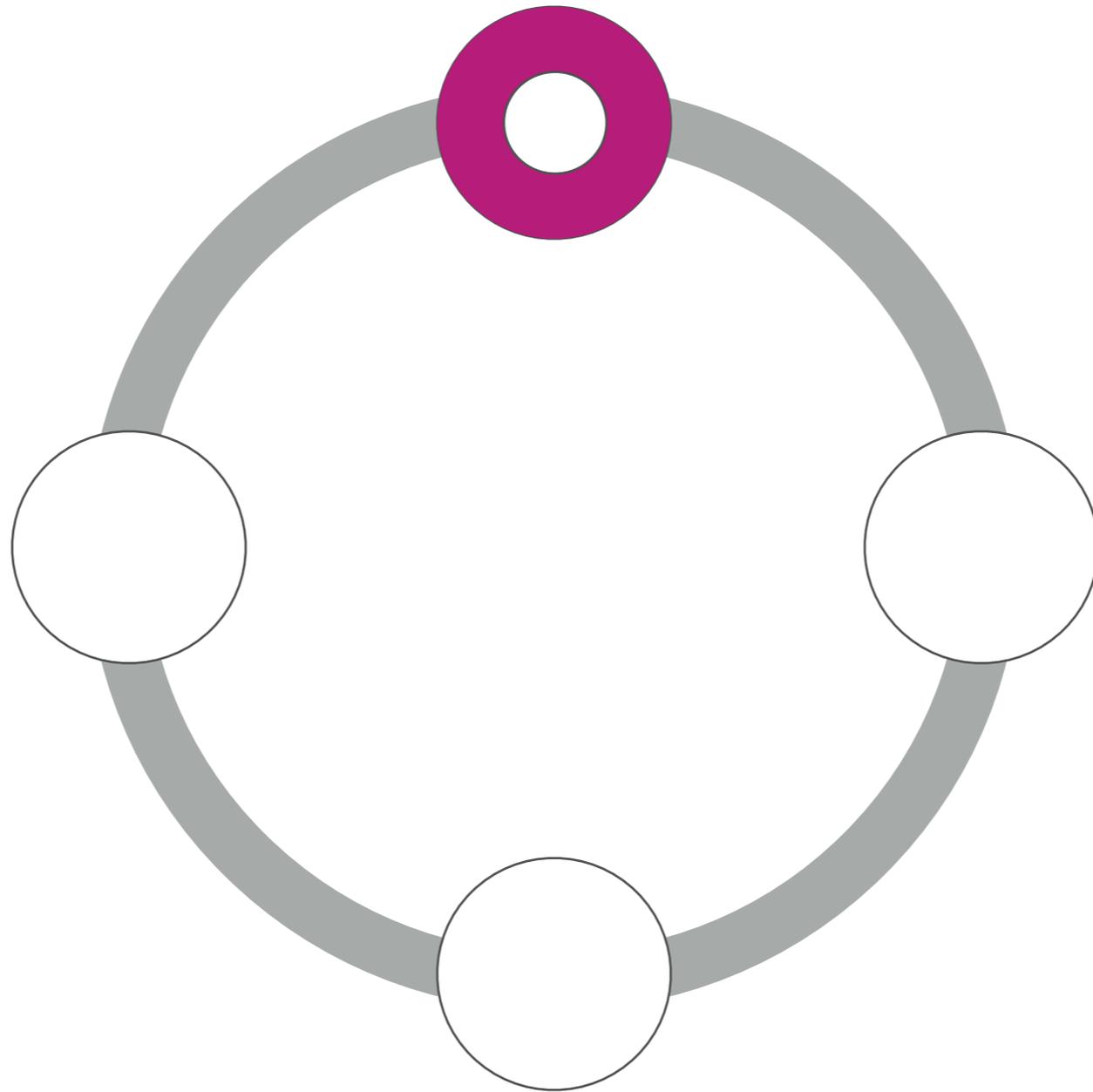


# Vibrations fantômes

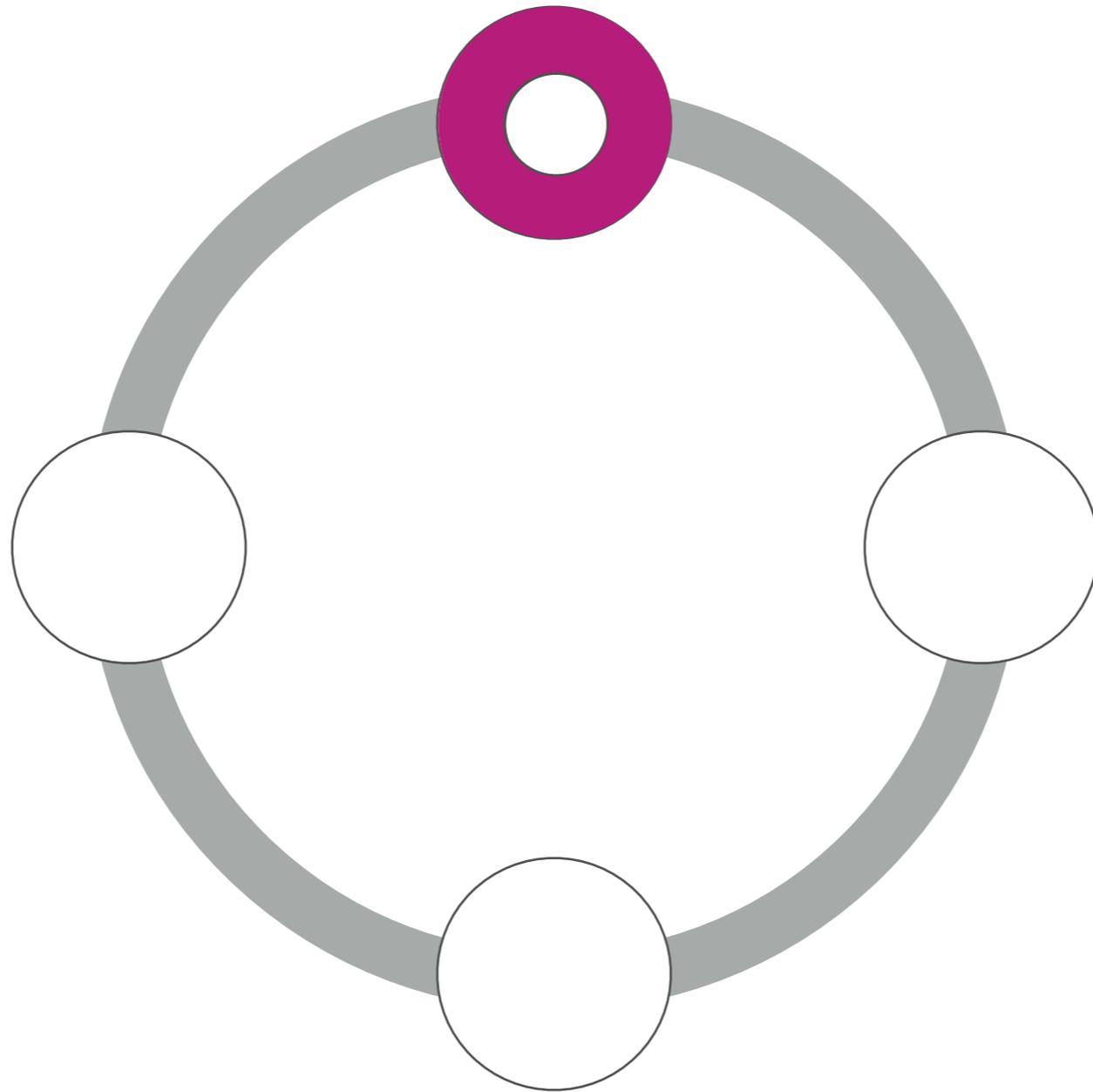


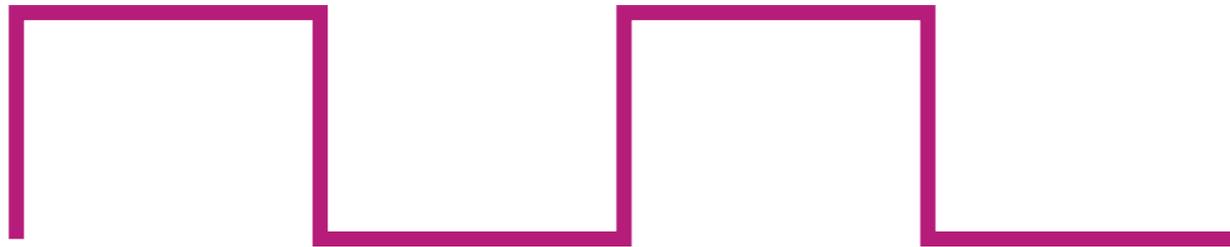

PWM




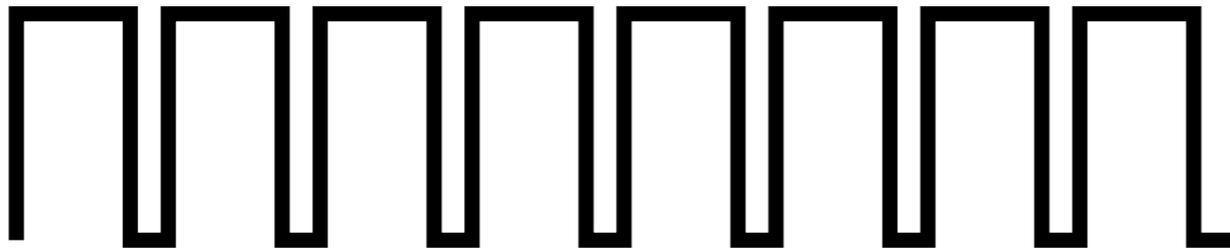


Entrée




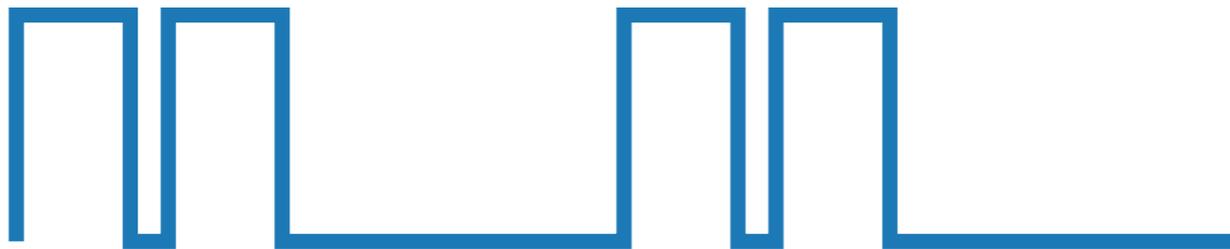


Signal





## Modulation

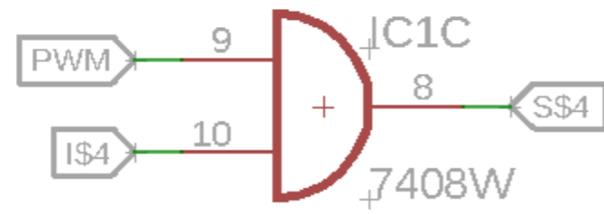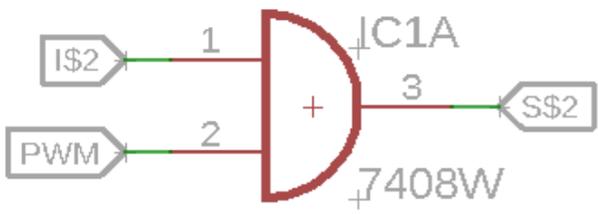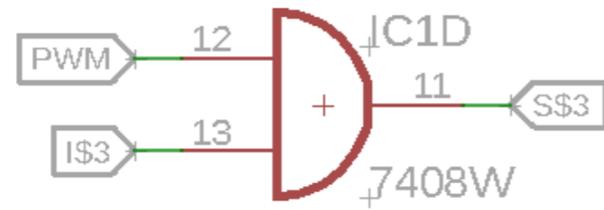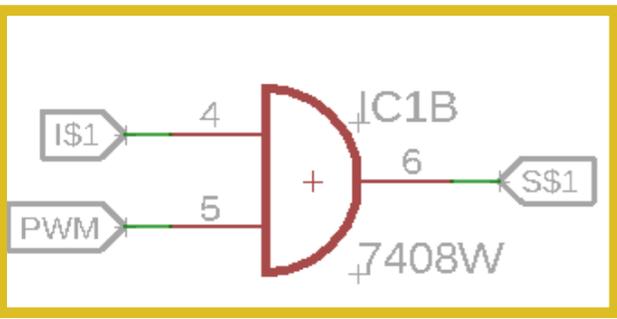





## Amplification

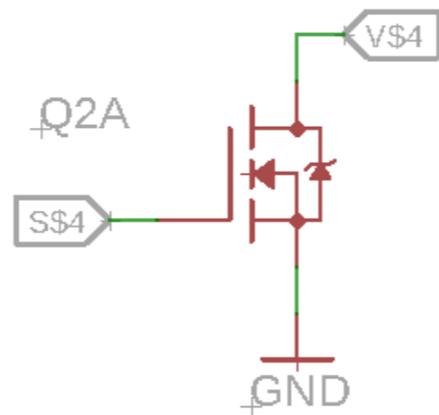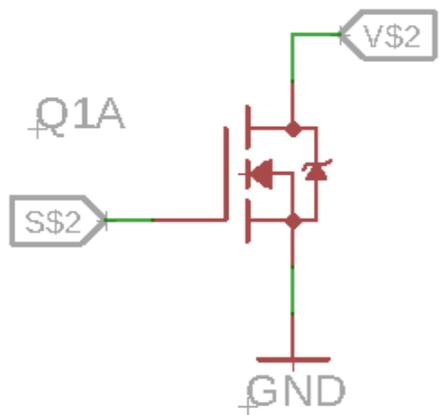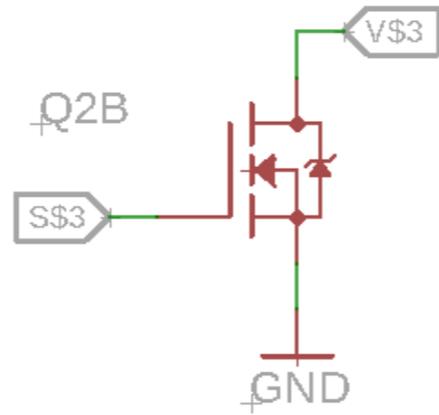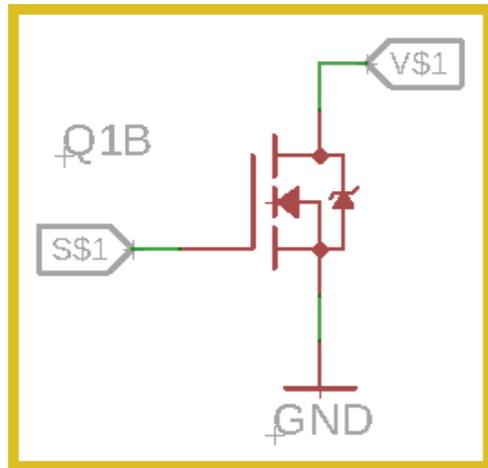





## Inputs

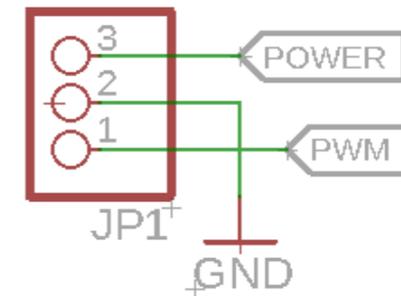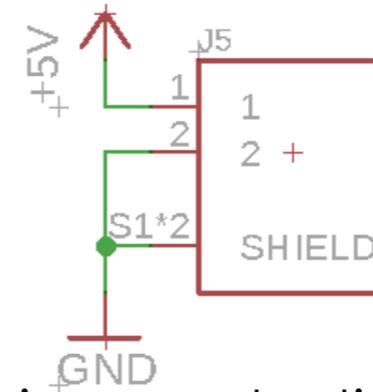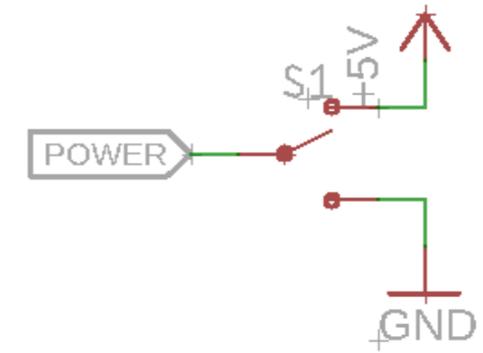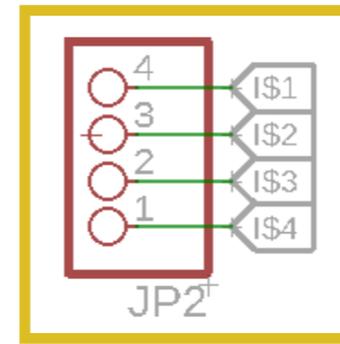



## Connexion + protection

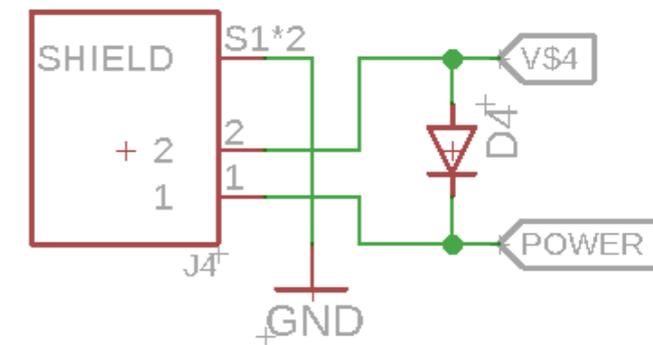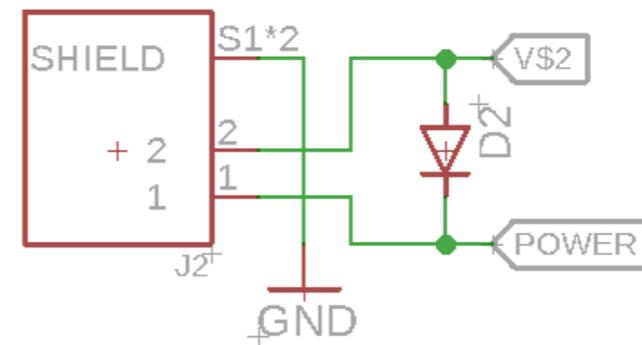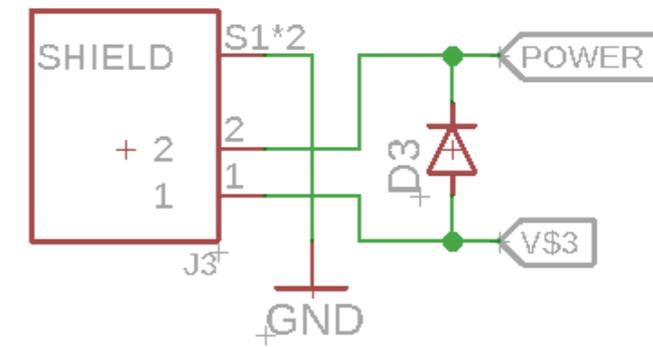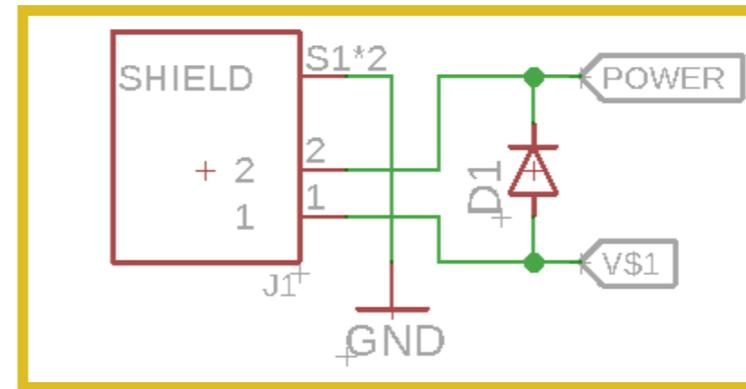





## Modulation

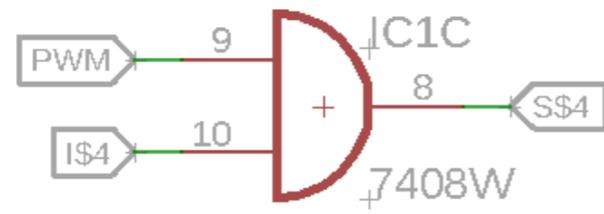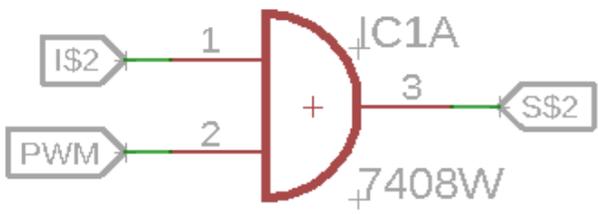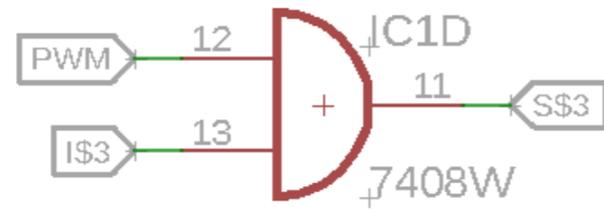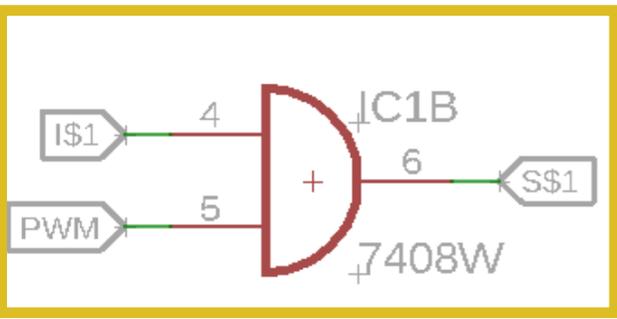

## Inputs

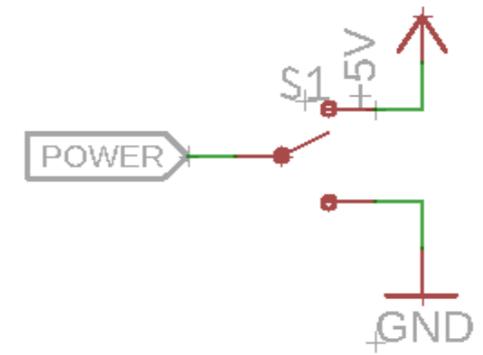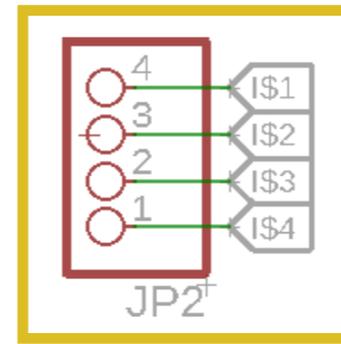

## Amplification

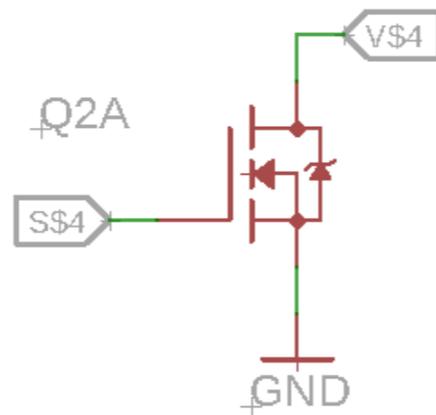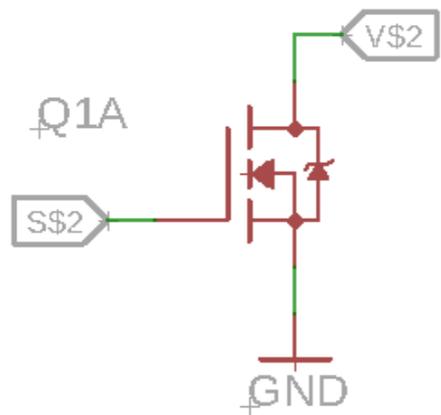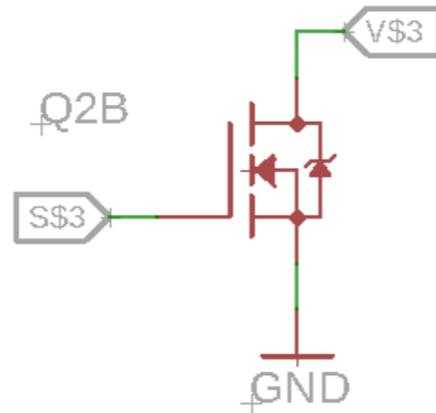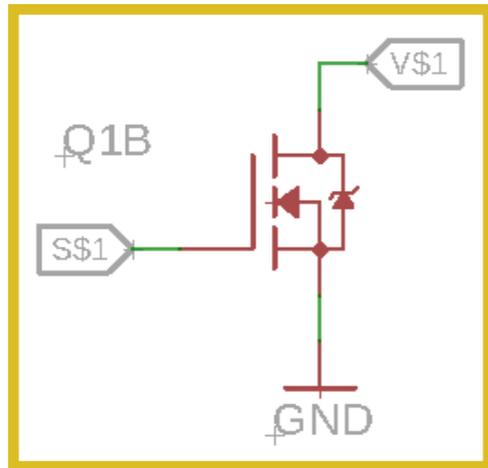

## Connexion + protection

